
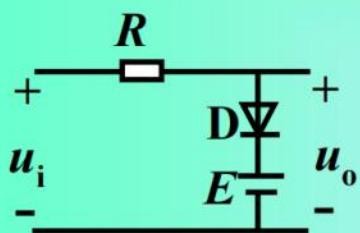


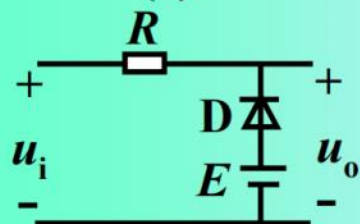
1.1 在图示各电路中， $E=5V$ ，二极管的正向压降可忽略不计，试分别画出输出电压 u_o 的波形。




(a)




(c)

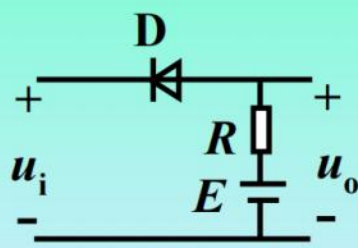


(b)

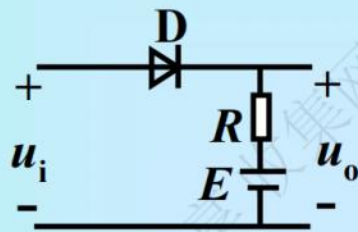

(d)

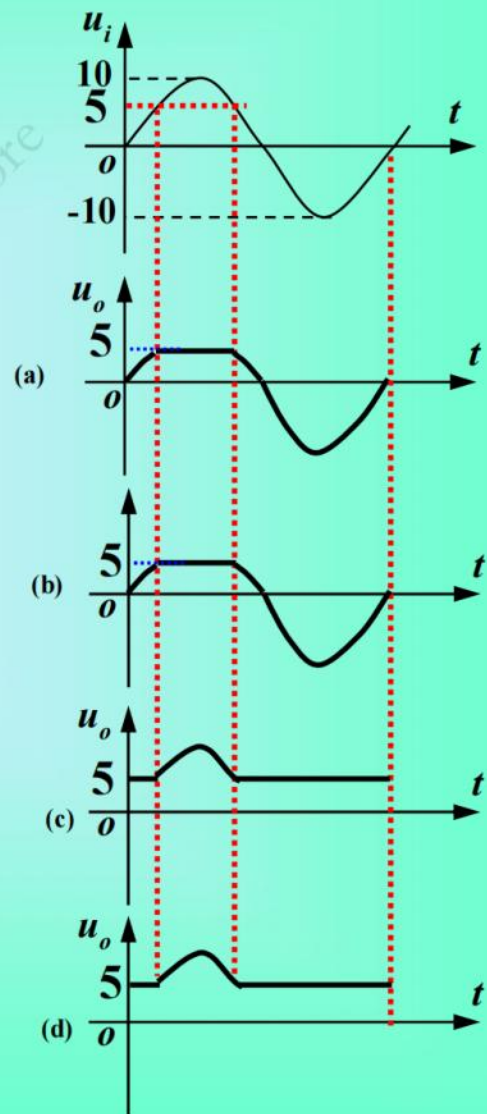

1.1:

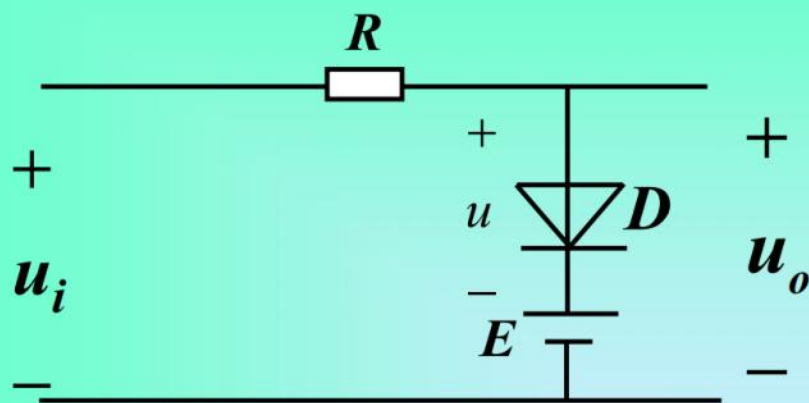


(a)

解:将**D**开路, 求其阳、阴两极开路电压 **u** , 若 **$u > 0$** , 则**D**导通; 反之**D**截止。


$$u = u_i - 5$$

若 **$u_i < 5V$** , **$u < 0$** , **D**截止, **$u_o = u_i$**

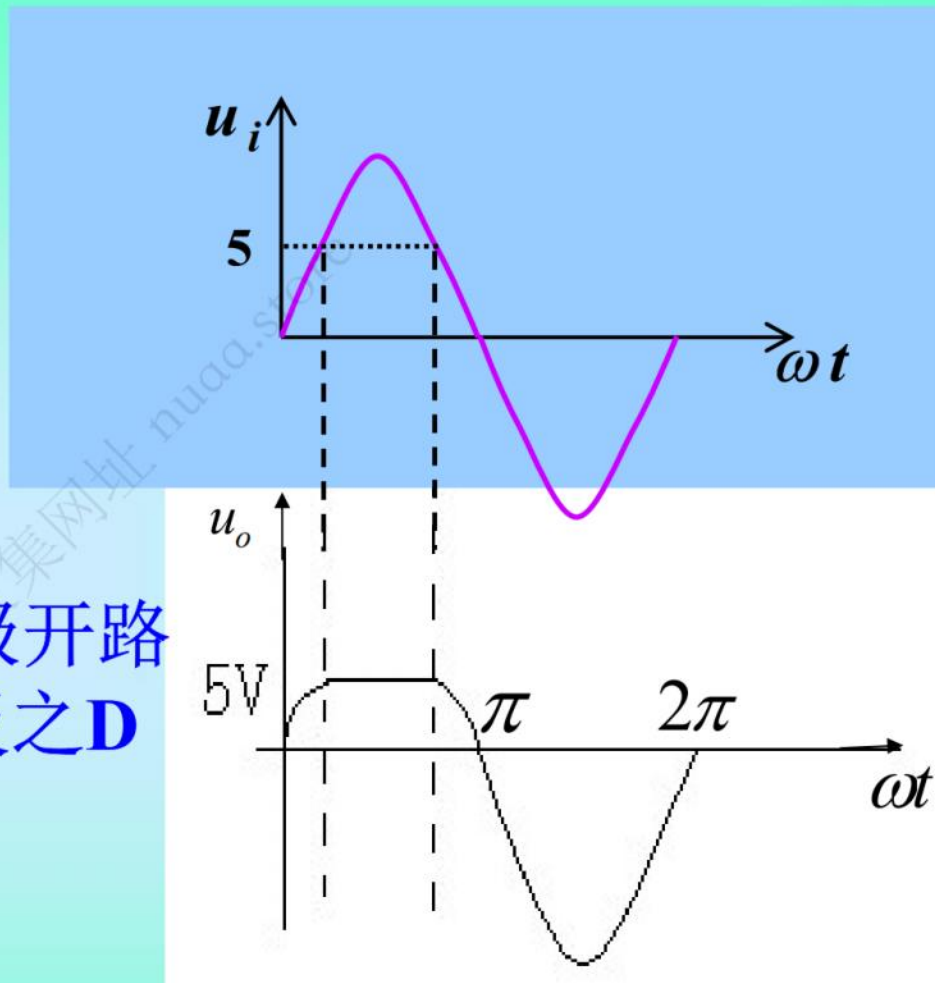
若 **$u_i > 5V$** , **$u > 0$** , **D**导通, **$u_o = 5V$**



1.1:

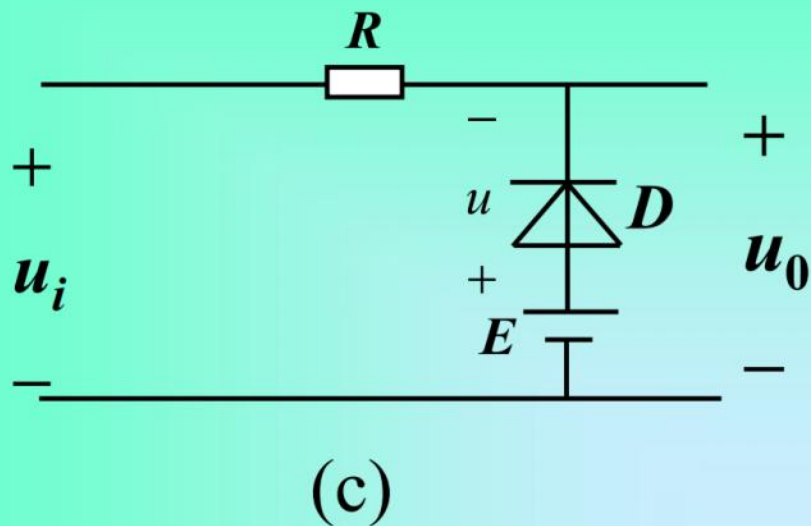

$$u = 5 - u_i$$

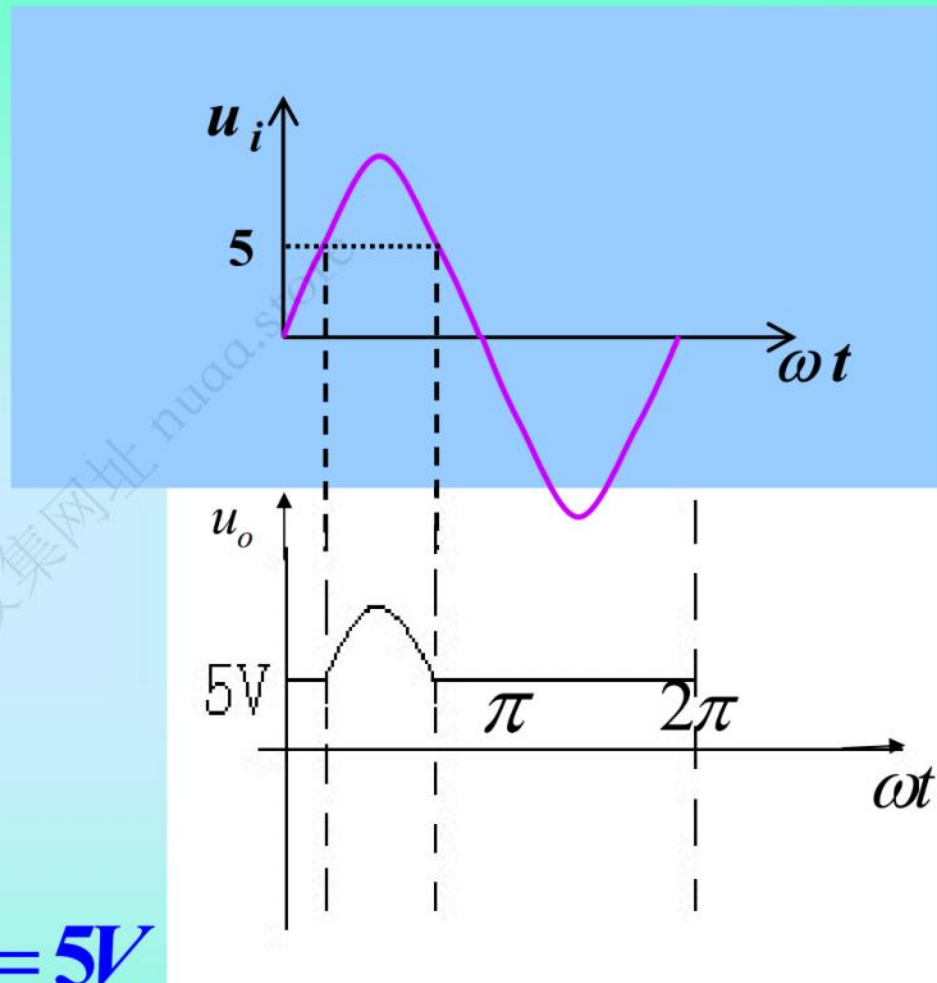


若 $u_i < 5V, u > 0, D$ 导通, $u_0 = 5V$

若 $u_i > 5V, u < 0, D$ 截止, $u_0 = u_i$

1.2 试求输出端Y的电位 V_Y 及各元件 (R 、 D_A 、 D_B) 中通过的电流:

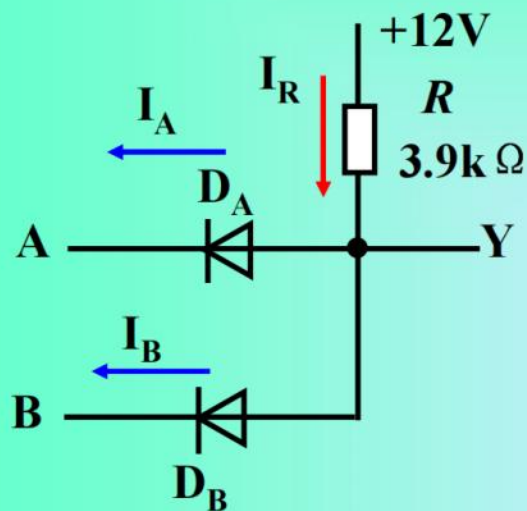(1) $V_A = V_B = 0V$; (2) $V_A = +3V$, $V_B = 0V$; (3) $V_A = V_B = 3V$ 。



(1) D_A 通, D_B 通, $V_Y = 0V$;

$$I_R = 2 I_A = 2 I_B = 12/3.9 = 3.08\text{mA}$$


(2) D_B 通, D_A 止, $V_Y = 0V$;

$$I_R = I_B = 12/3.9 = 3.08\text{mA}$$


(3) D_A 通, D_B 通, $V_Y = 3V$;

$$I_R = 2 I_A = 2 I_B = 9/3.9 = 2.3\text{mA}$$

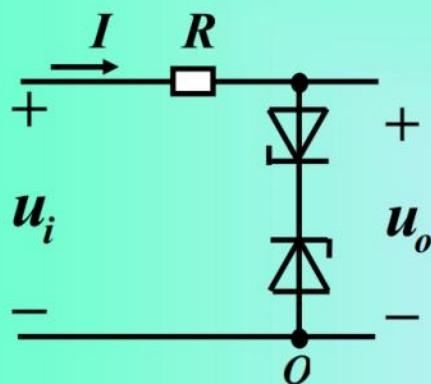
1.3 图示电路中，若稳压管的稳定电压 U_Z 都是6V，正向导通压降均为0.6V，试画出输出电压 u_o 的波形。




$$u_i = 10 \sin \omega t \text{ V}$$

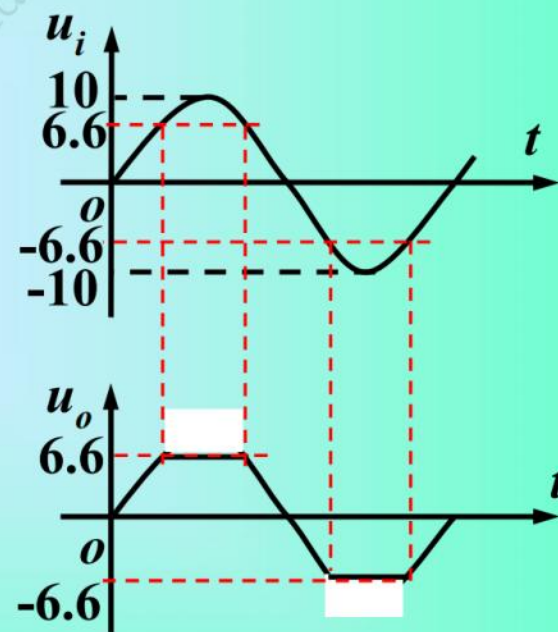


2.3 试判断图示各个电路能不能放大交流信号？为什么？

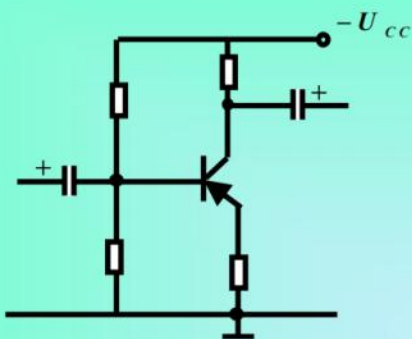


可以，偏置正确

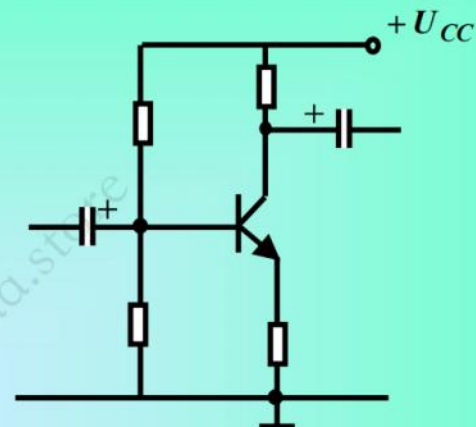

可以，偏置正确


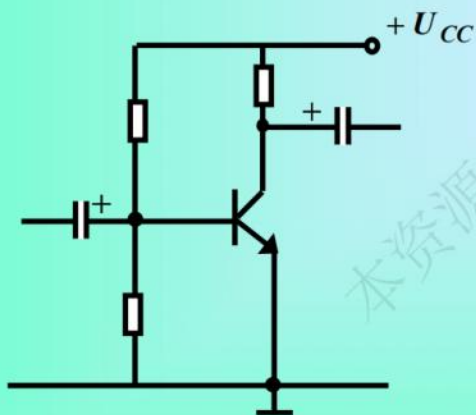


可以

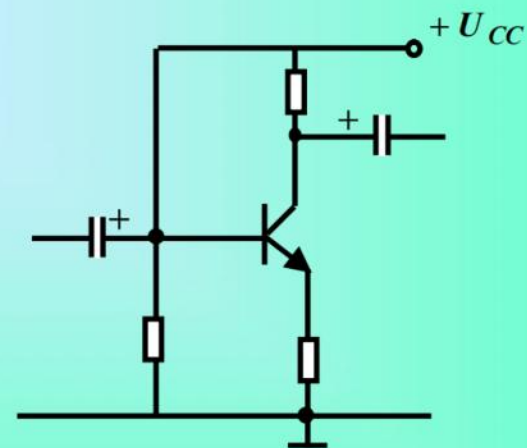

不可以，输入端短路

2.4

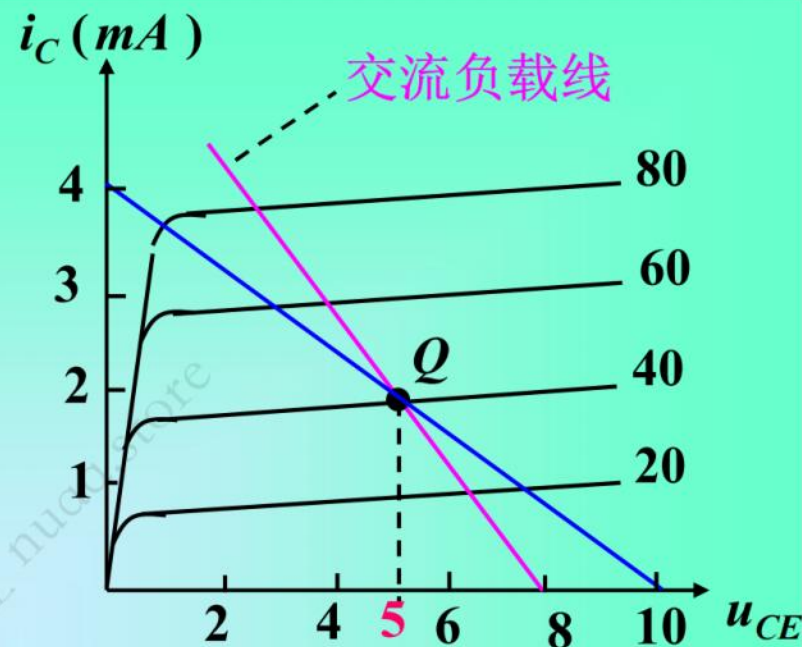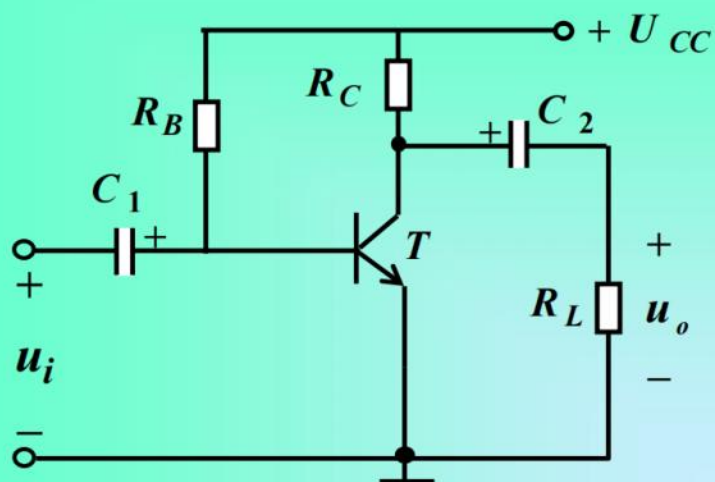

(1) 从直流负载线可以看出, $U_{CC}=10V$



$$\tan \alpha = -\frac{1}{R_C} = -\frac{2}{5} \quad \text{因此 } R_C = 2.5k\Omega$$

Q点对应的 $I_{CQ}=2mA$, $I_{BQ}=40\mu A$, $U_{CEQ}=5V$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{U_{CC}}{R_B} = \frac{10}{R_B} = 40\mu A \Rightarrow R_B = 250k\Omega$$

$$\text{交流负载线斜率: } -\frac{1}{R_L // R_C} = -\frac{2}{8-5} = -\frac{2}{3} \Rightarrow R_L = 3.75k\Omega$$


2) 输入过大引起的失真

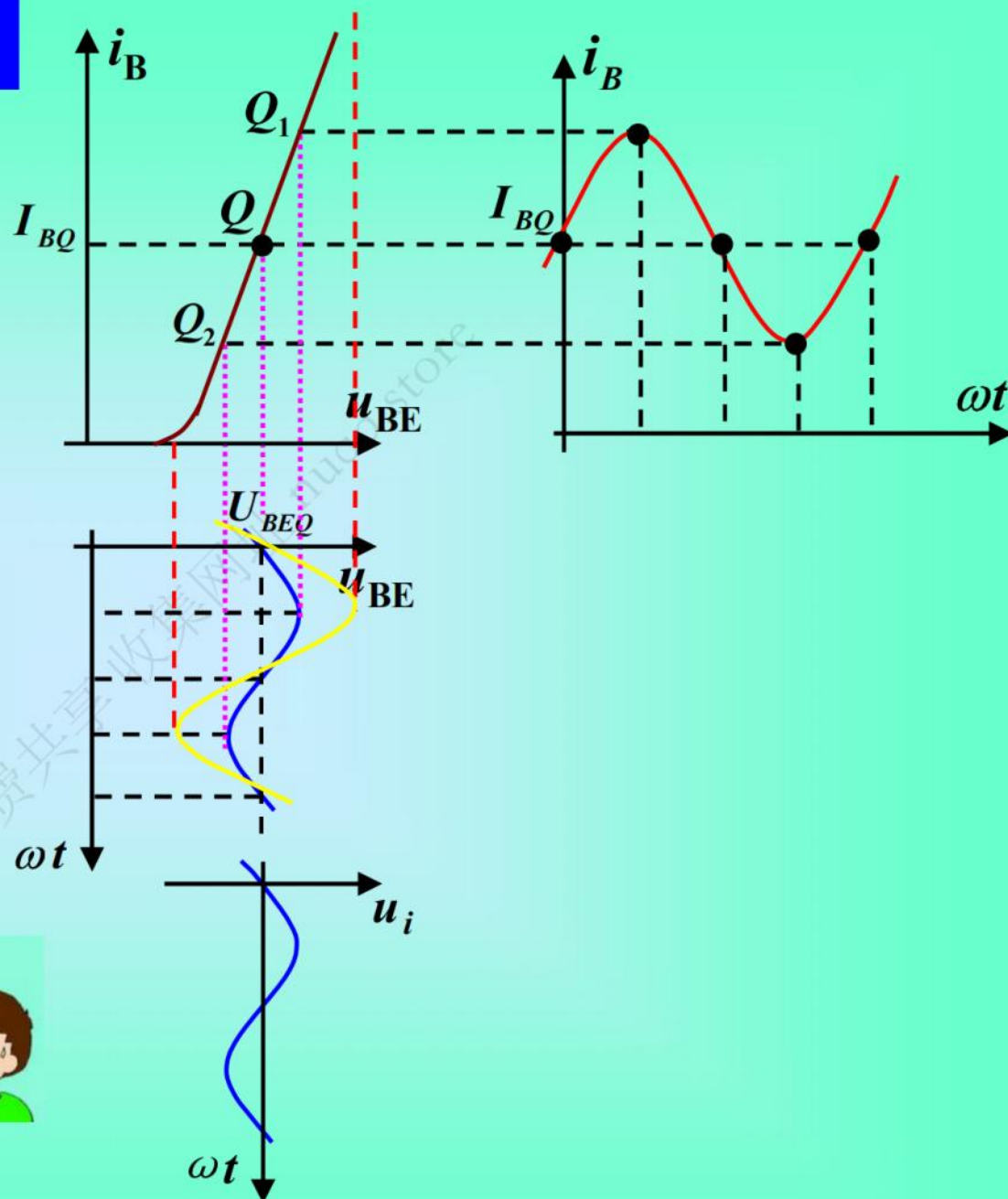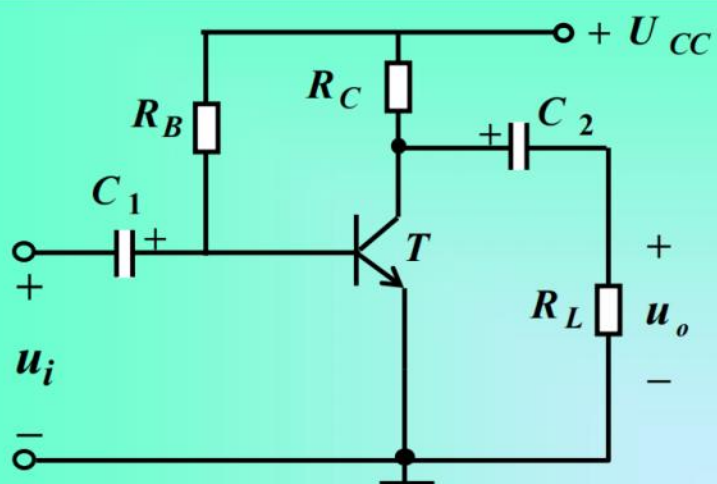

$$U_{im} = U_{BEQ} - U_T$$




输入曲线仅考虑截止失真，还要在输出曲线中考虑饱和失真

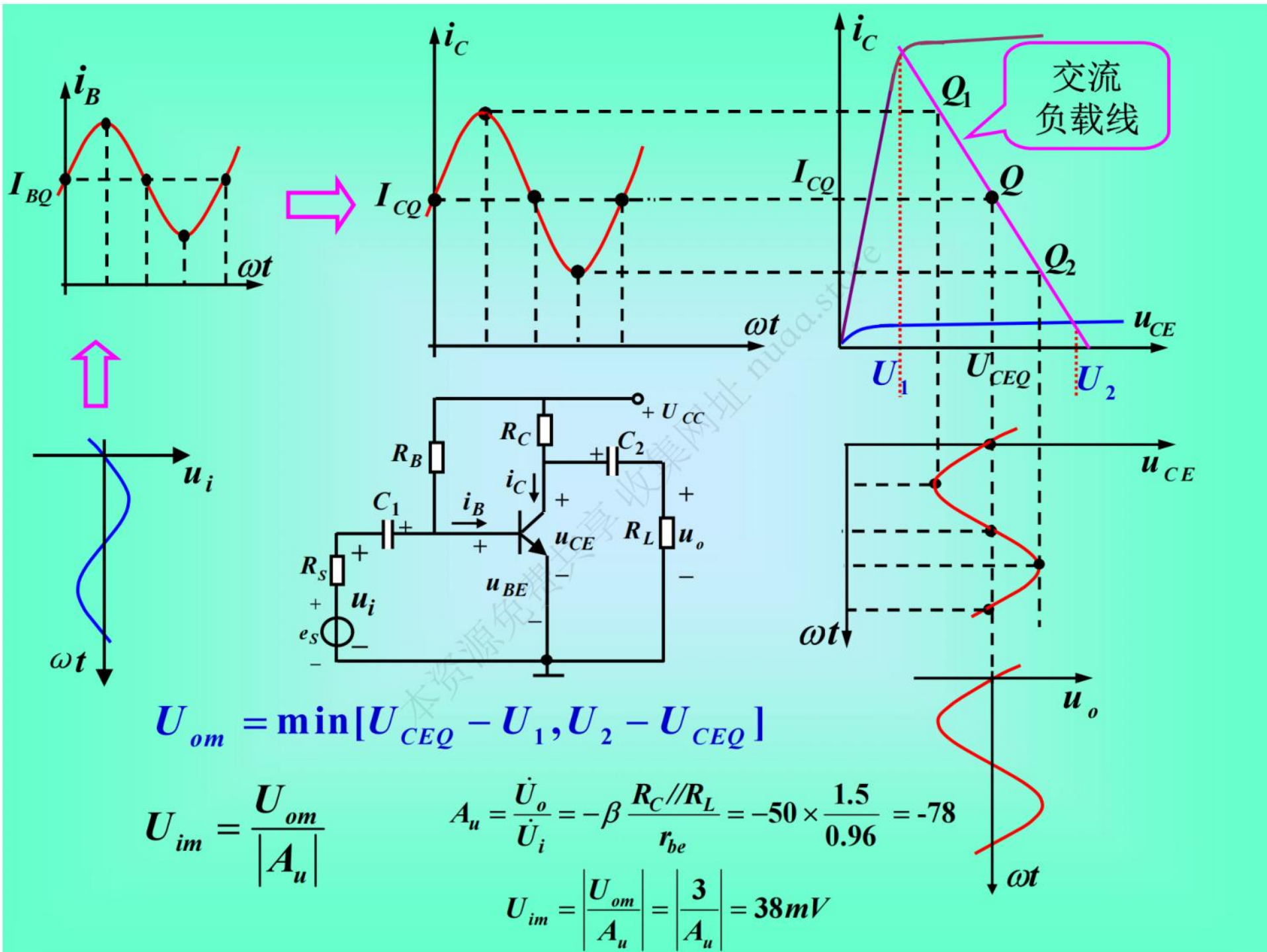

(3) 输出首先出现什么失真？

首先出现截止失真，减小 R_B

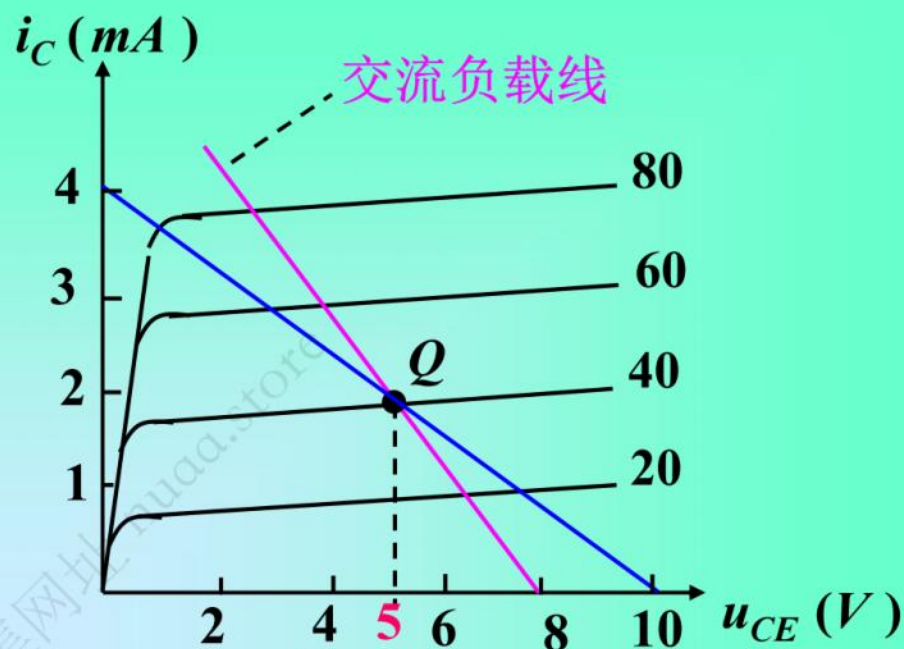


(4) 增大 R_L ，对直流负载线无影响，

但使交流负载线的斜率绝对值减小，变的更平坦

交流负载线的 $\text{tg}\alpha' = -\frac{1}{R'_L}$

(5) β 减小一半

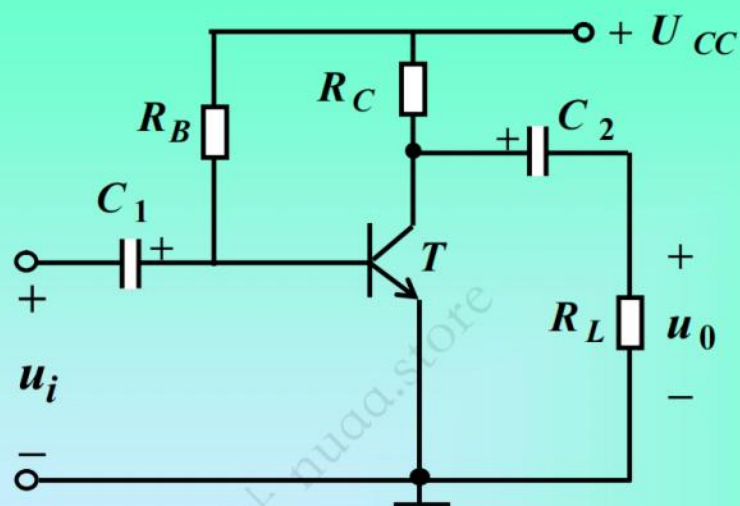

$$I_B = \frac{U_C - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{U_C}{R_B} = \frac{10}{R_B} = 40 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B$$

I_C 降为原来的一半


$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C \text{ 变大}$$

$$r_{be} \approx 300 + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 300 + \frac{26(mV)}{I_B(mA)}$$



r_{be} 不变

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} \text{ 减小一半}$$

2.5

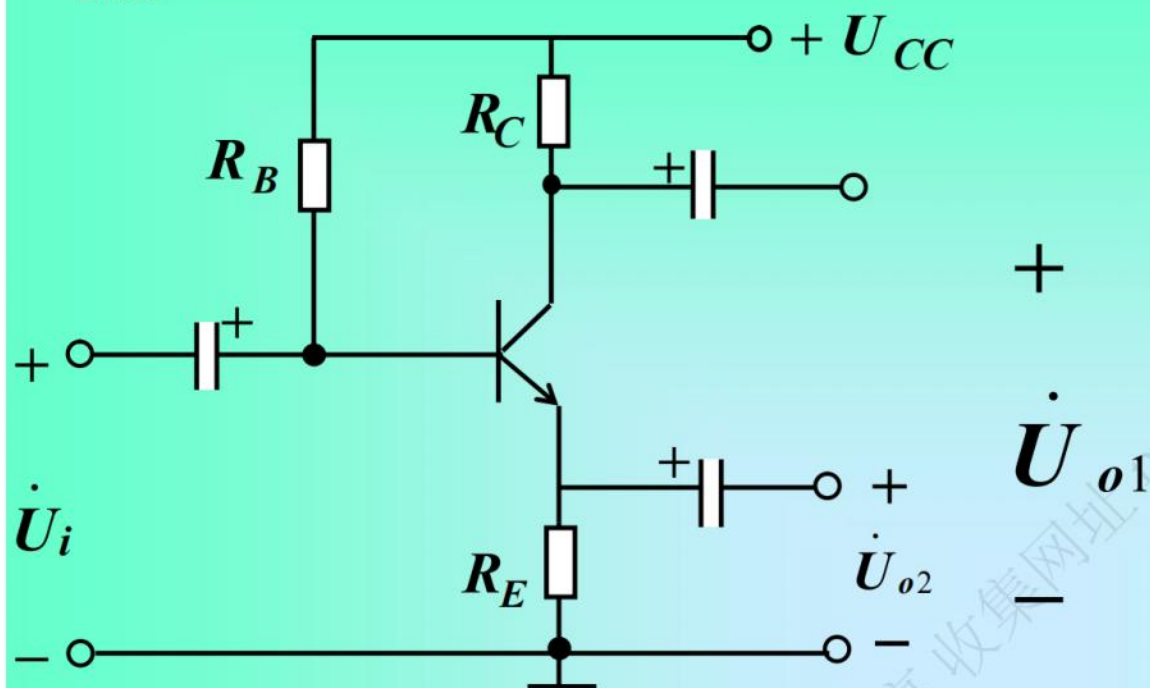

直流通路

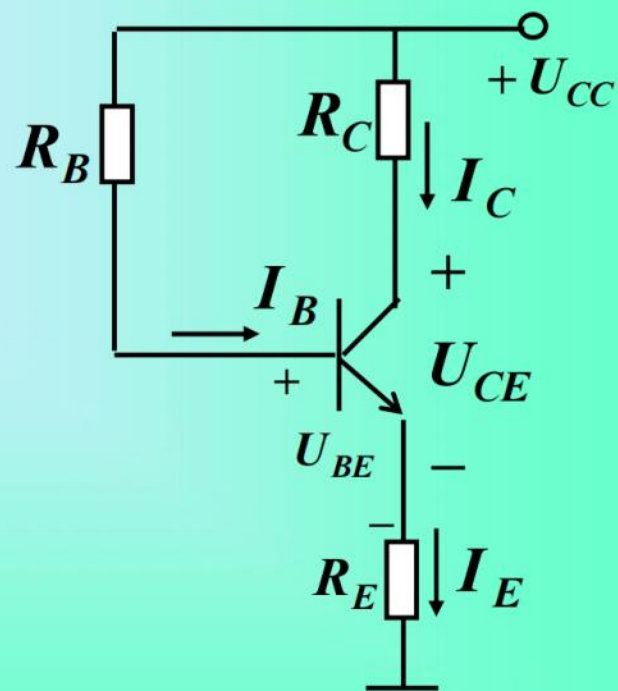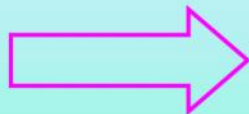



$$U_{CC} = R_B I_B + U_{BE} + (1 + \beta) R_E I_B$$

$$I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E} \approx 30 \mu A$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B \approx 1.5 mA$$
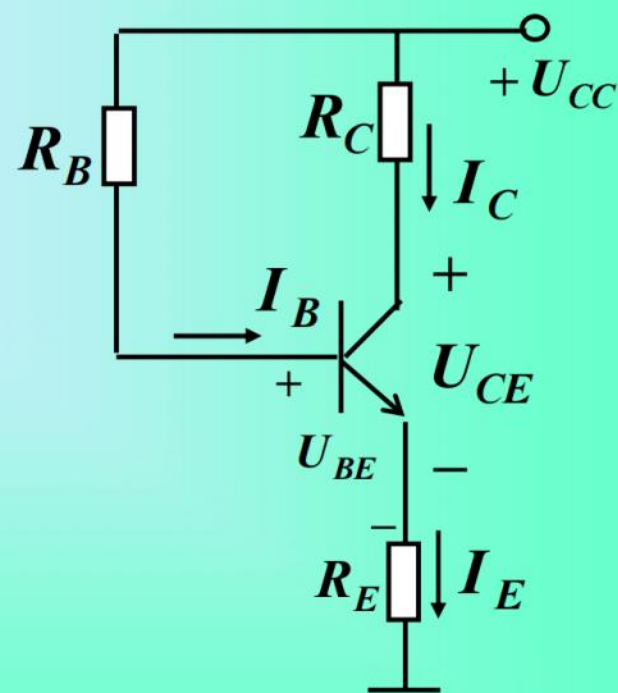
$$r_{be} \approx 300 + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_E(mA)} = 1.18 k\Omega$$




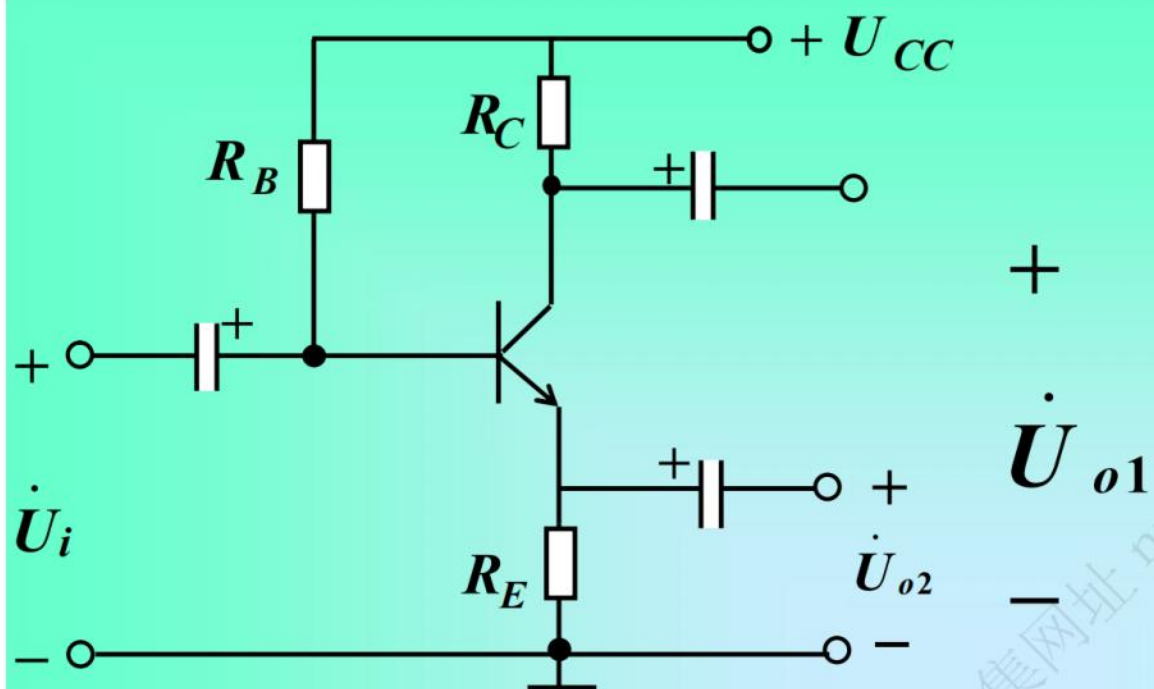


$$\dot{U}_{o1} = -\beta \dot{I}_b R_C$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$$
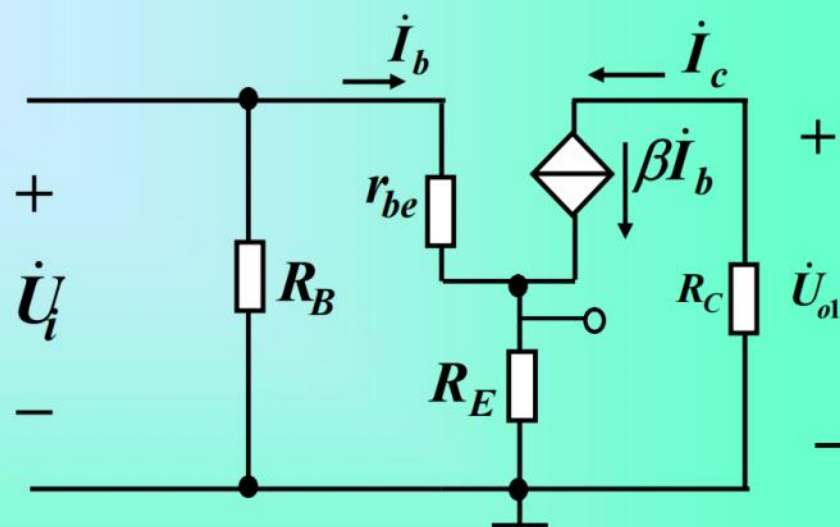
$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -0.97$$




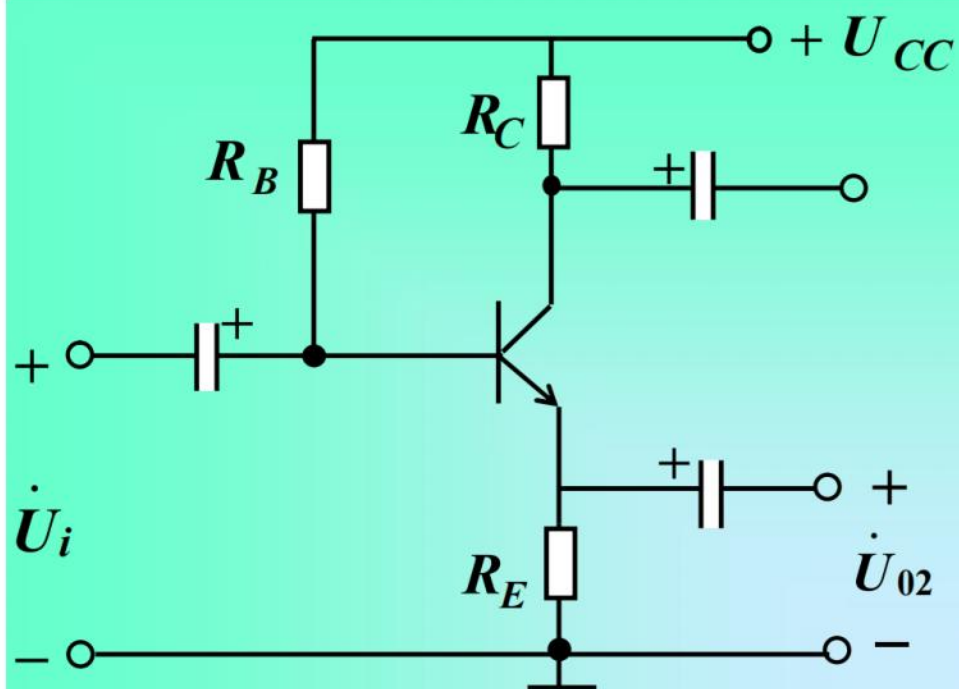

$$\dot{U}_{o2} = (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$$
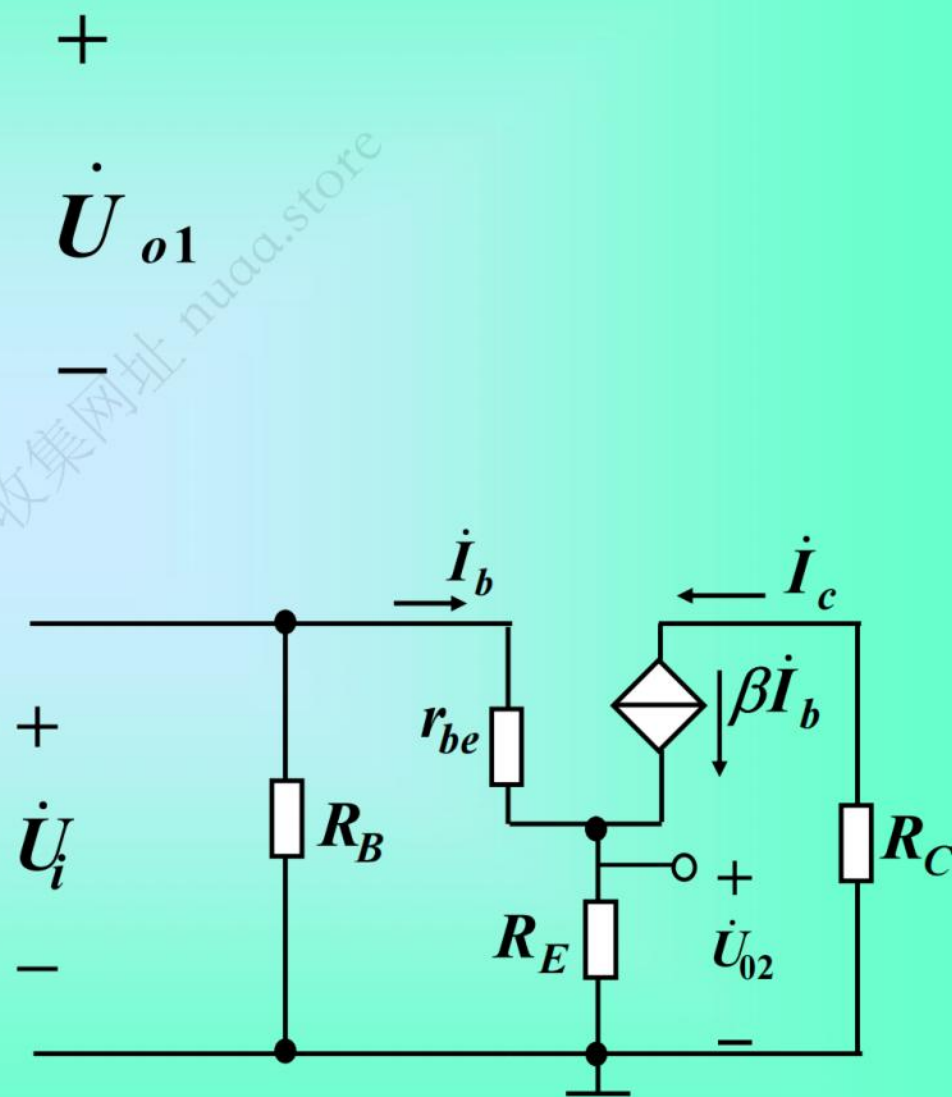
$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = 0.99$$



求输出电阻

$$r_{o1} = R_C$$

$$r_{o2} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$$



$$\dot{I} = \dot{I}_E + \dot{I}_{RE} = (1 + \beta)\dot{I}_b + \dot{I}_{RE}$$

$$\dot{U} = -\dot{I}_b r_{be} \Rightarrow \dot{I}_b = -\frac{\dot{U}}{r_{be}}$$


$$\dot{I}_{RE} = \frac{\dot{U}}{R_E}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{R_E} + (1 + \beta)\frac{\dot{U}}{r_{be}}$$

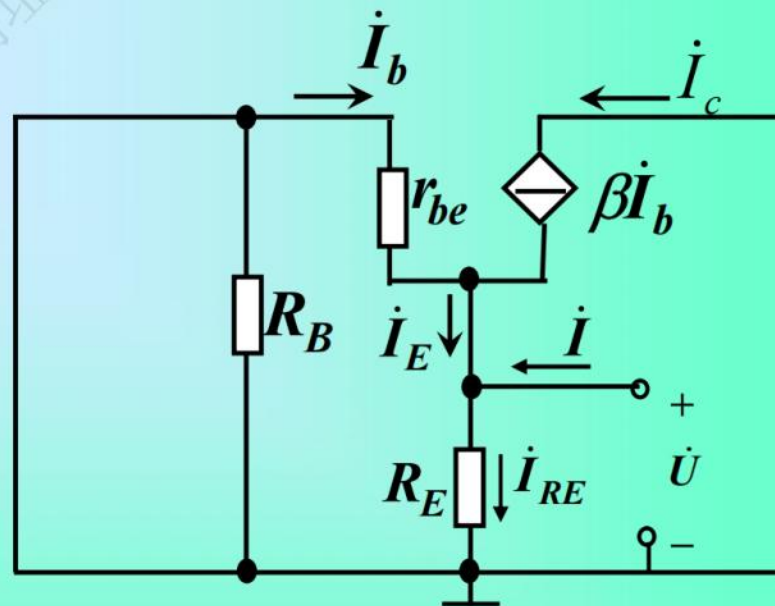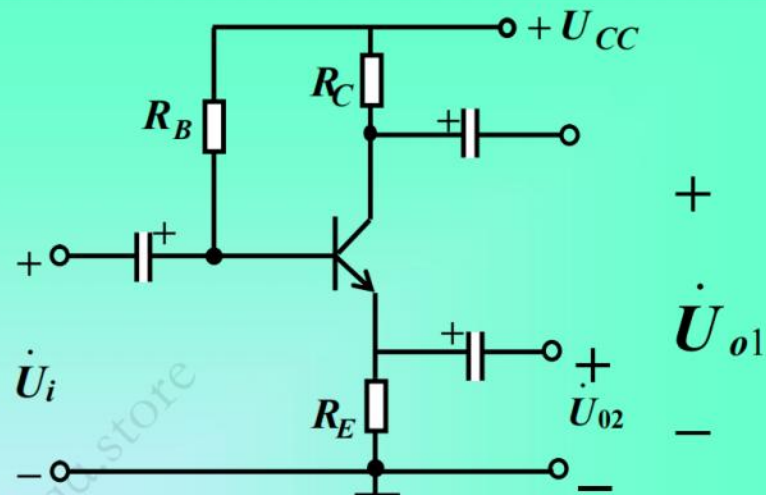
$$r_{o2} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} \approx \frac{r_{be}}{1 + \beta} = 23\Omega$$




2.6

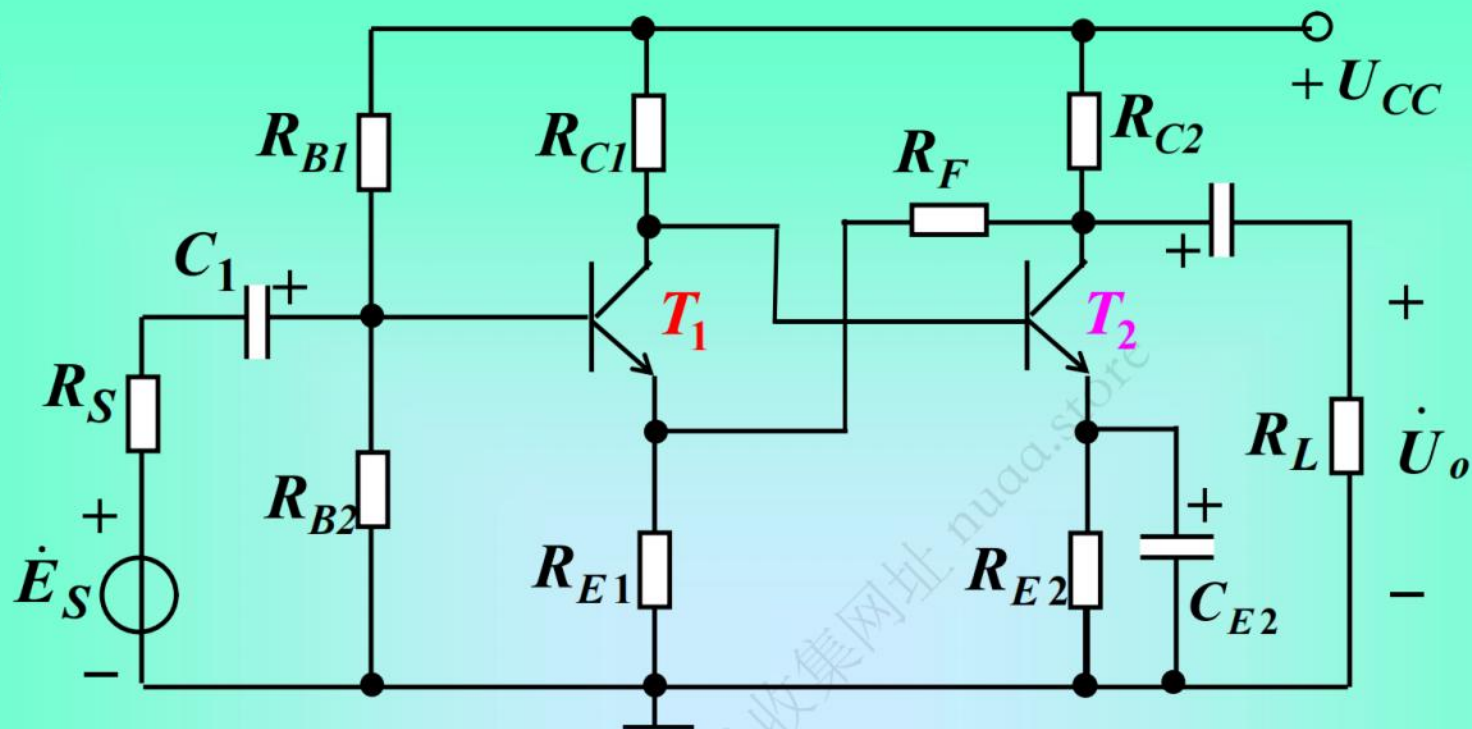

1、直流负反馈： R_{E1} 、 R_{E2} R_F

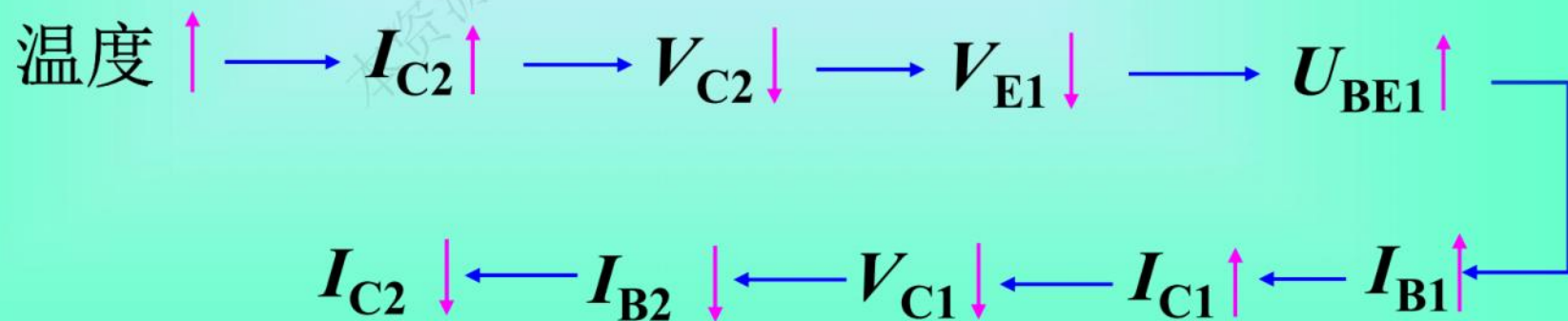

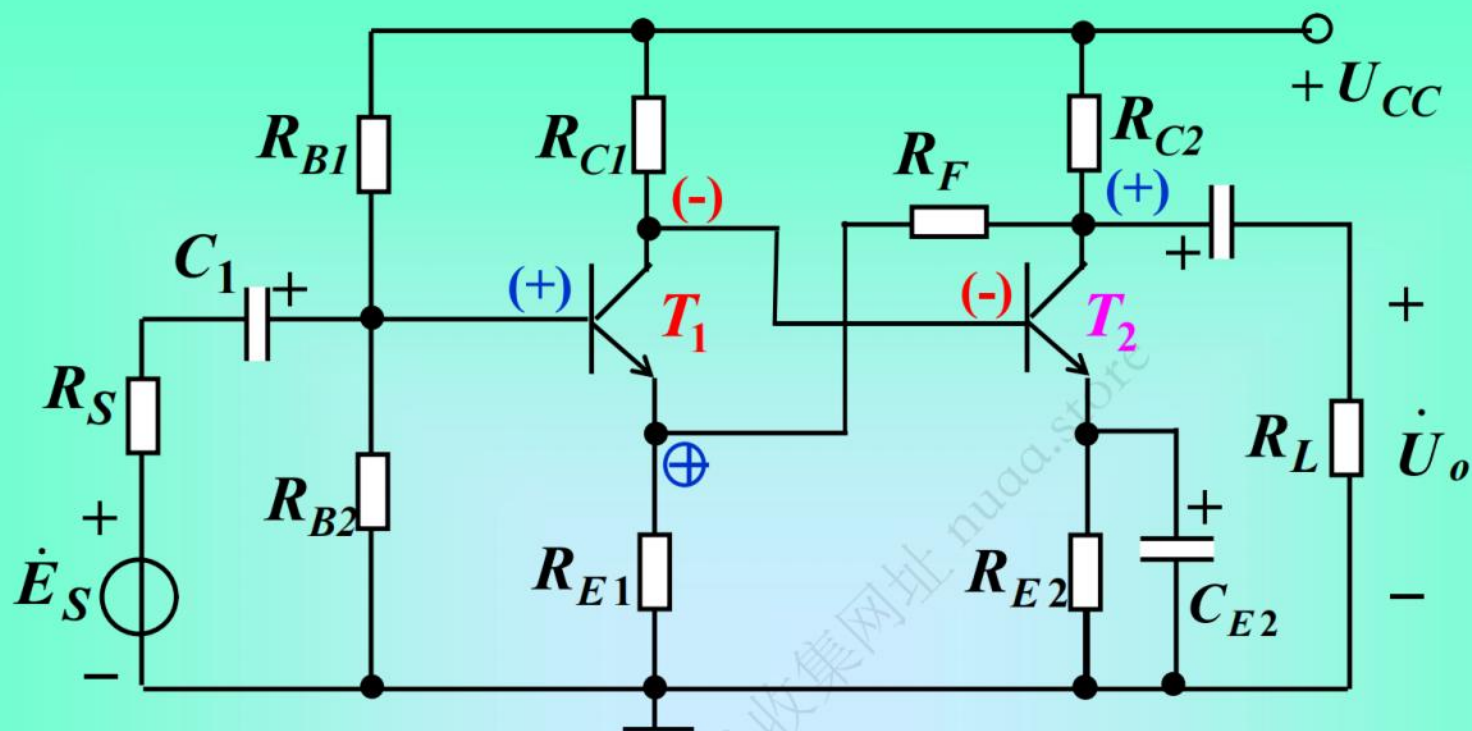

2、交流负反馈

R_{E1} : 电流串联负反馈 R_F : 电压串联负反馈


3、如 R_F 不接在T2的集电极，而接在 C_2 与 R_L 之间，两者有何不同？

将只有交流负反馈


4、如果 R_F 的另一端不是接在T1的发射极，而是接在它的基极，则有何不同？是否会变成正反馈？

会变成电压并联正反馈


2.7

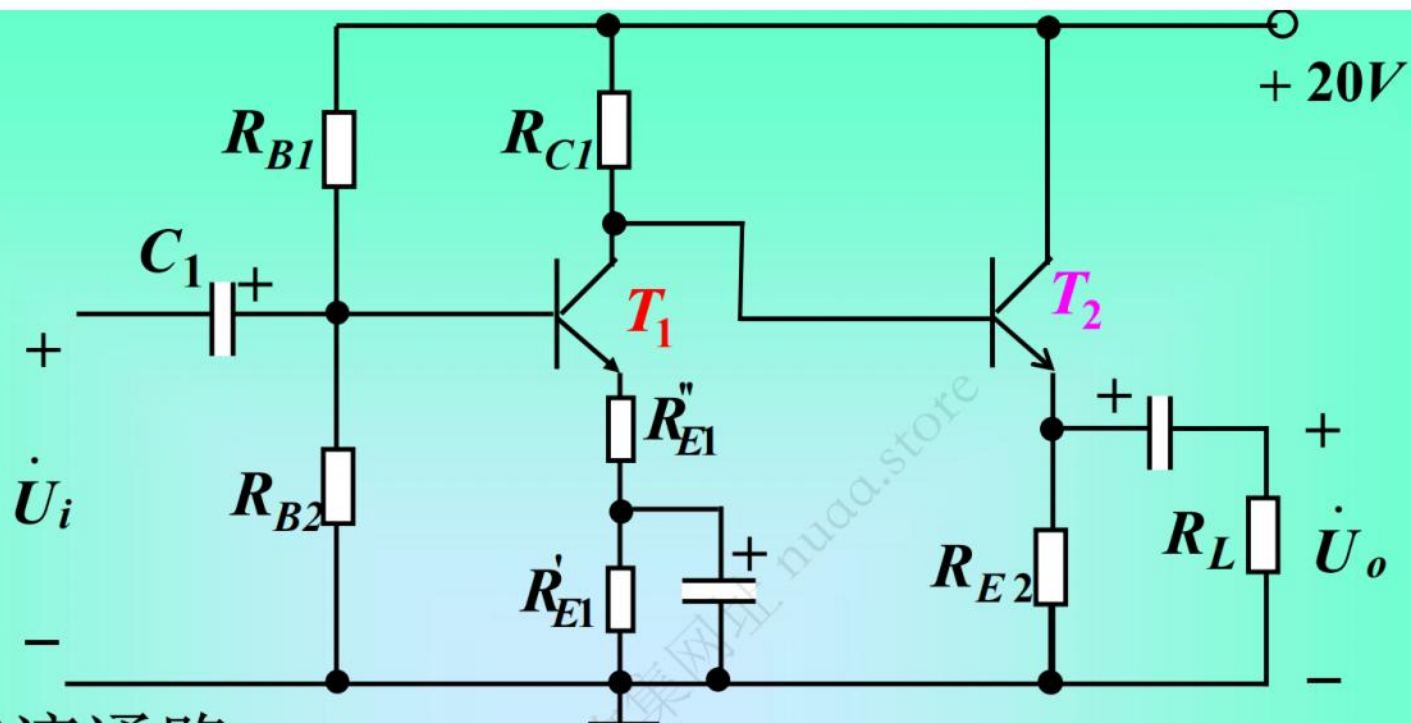

(1) 画直流通路

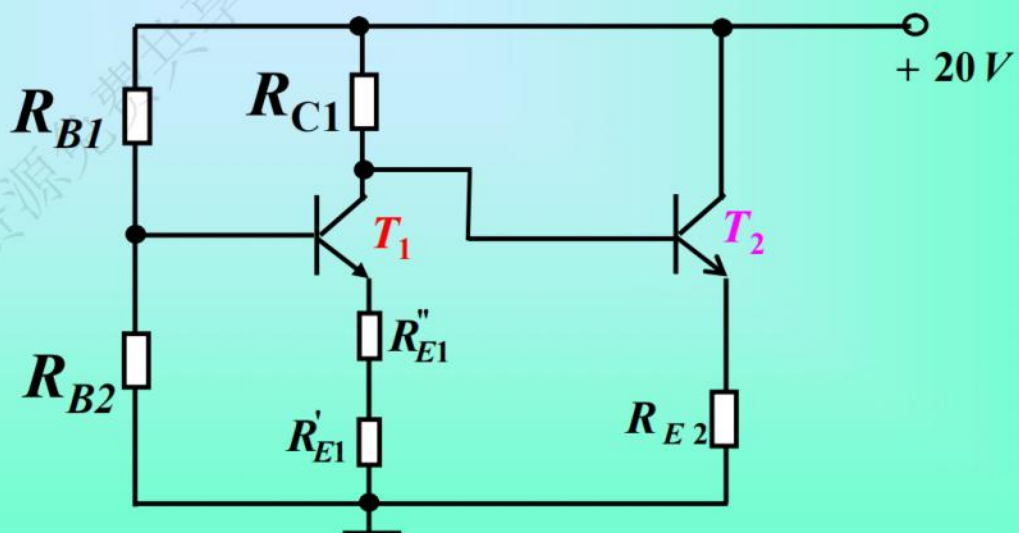

第一级:

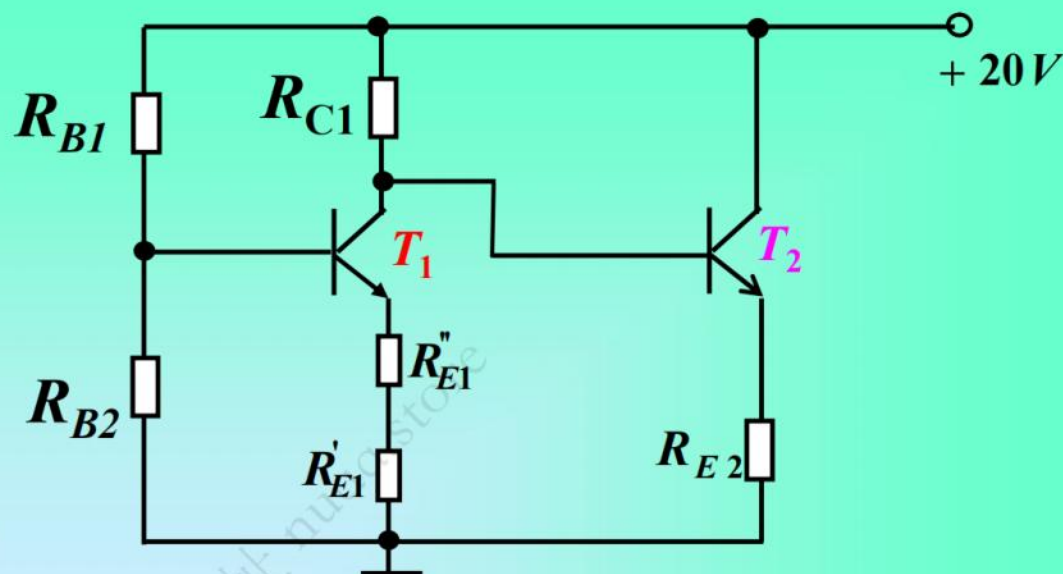

$$V_{B1} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times 20 = 4V$$


$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_{B1} - U_{BE1}}{R_{E1}} = \frac{4 - 0.6}{3.39} = 1mA$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta_1} = 25\mu A$$

$$U_{CE1} \approx U_{CC} - I_{C1}(R_{C1} + R'_{E1} + R''_{E1}) = 20 - 13.4 = 6.6V$$

$$r_{be1} = 300 + (1 + \beta_1) \frac{26}{I_{E1}} = 1.34k\Omega$$

第二级:

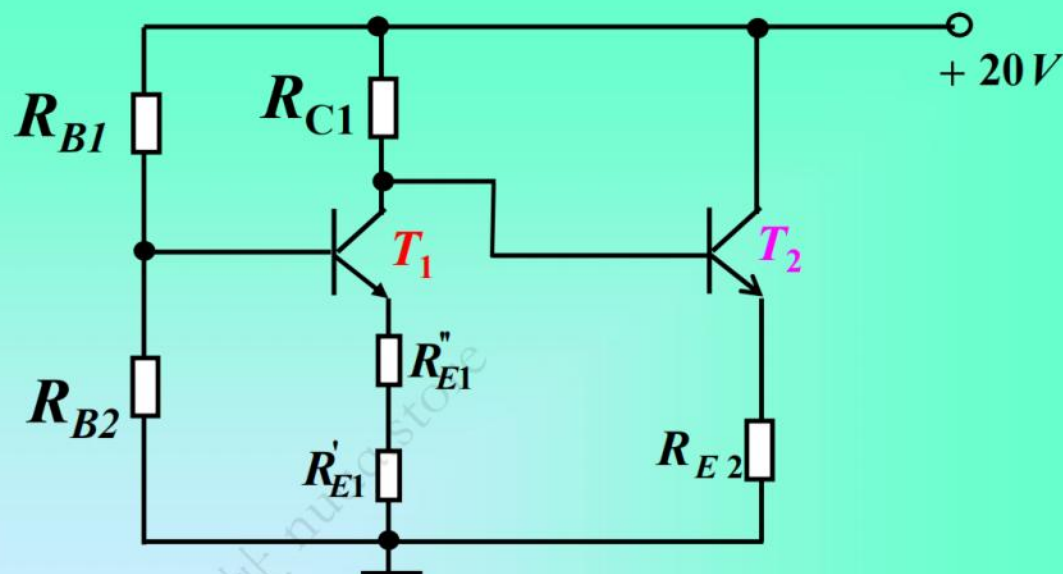


$$V_{B2} = V_{C1} = 20 - I_C R_{C1} = 10V$$


$$I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{B2} - U_{BE2}}{R_{E2}} = \frac{10 - 0.6}{5.1} = 1.84mA \quad I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta_2} = 46\mu A$$


$$U_{CE2} = U_{CC} - I_{C2} R_{E2} = 10.6V$$
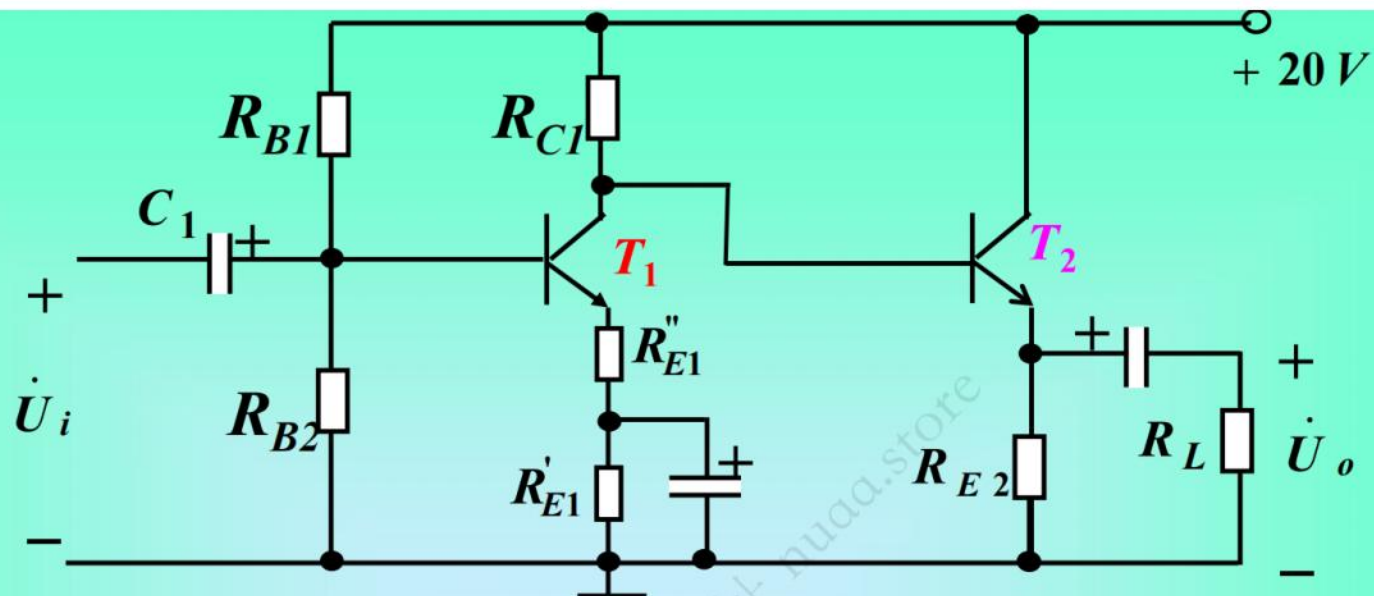
$$r_{be2} = 300 + (1 + \beta_2) \frac{26}{I_{E2}} = 0.879k\Omega$$



(2) 求交流参数

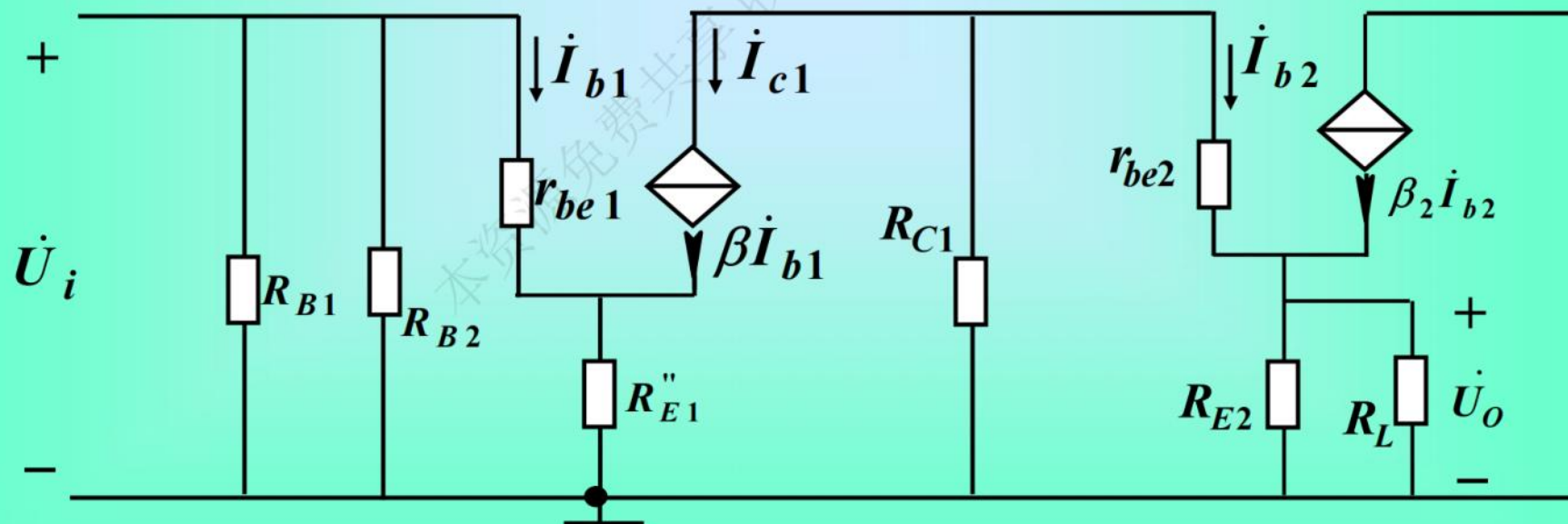


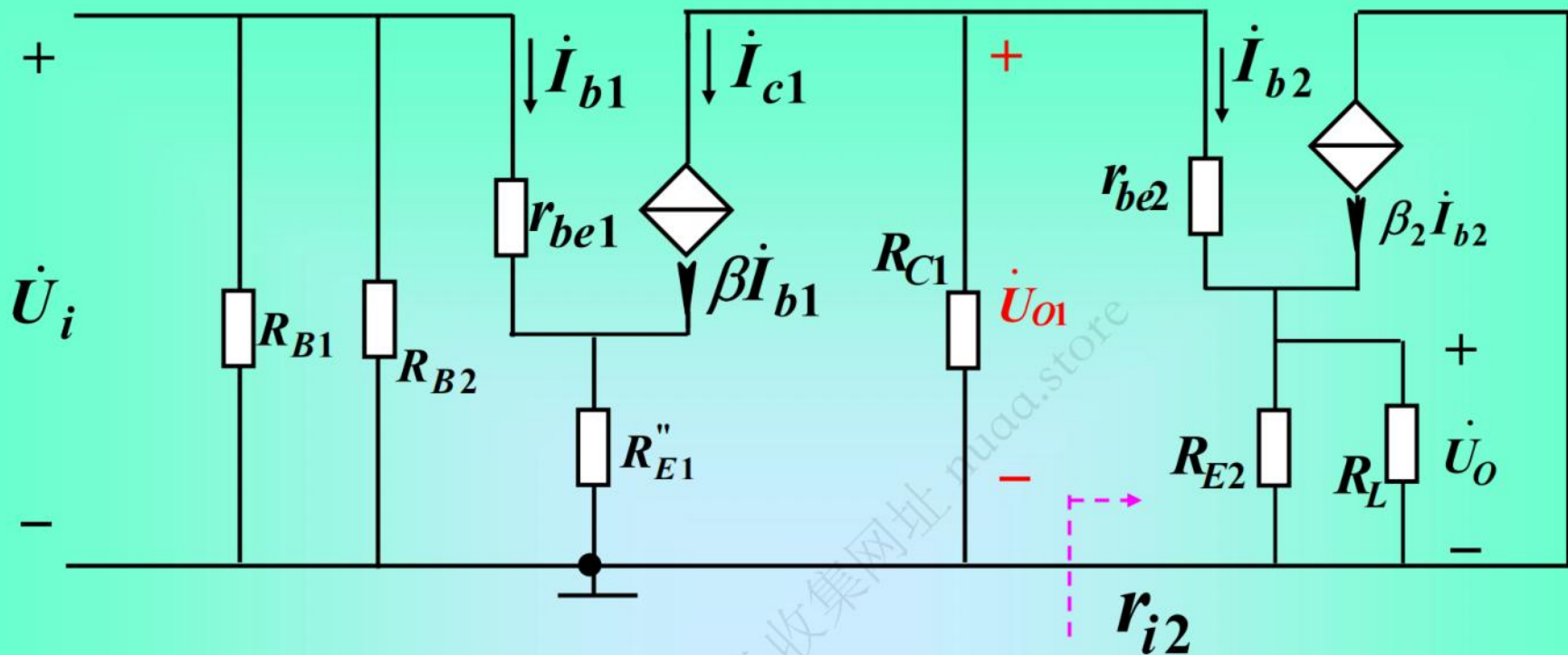

$$A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = -\beta_1 \frac{R_{C1} // r_{i2}}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{E1}''} = -\beta_1 \frac{R_{C1} // [r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{E2} // R_L]}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R_{E1}''} = -21$$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o1}} = \frac{(1 + \beta_2) R_{E2} // R_L}{r_{be2} + (1 + \beta_2) R_{E2} // R_L} = 0.99$$

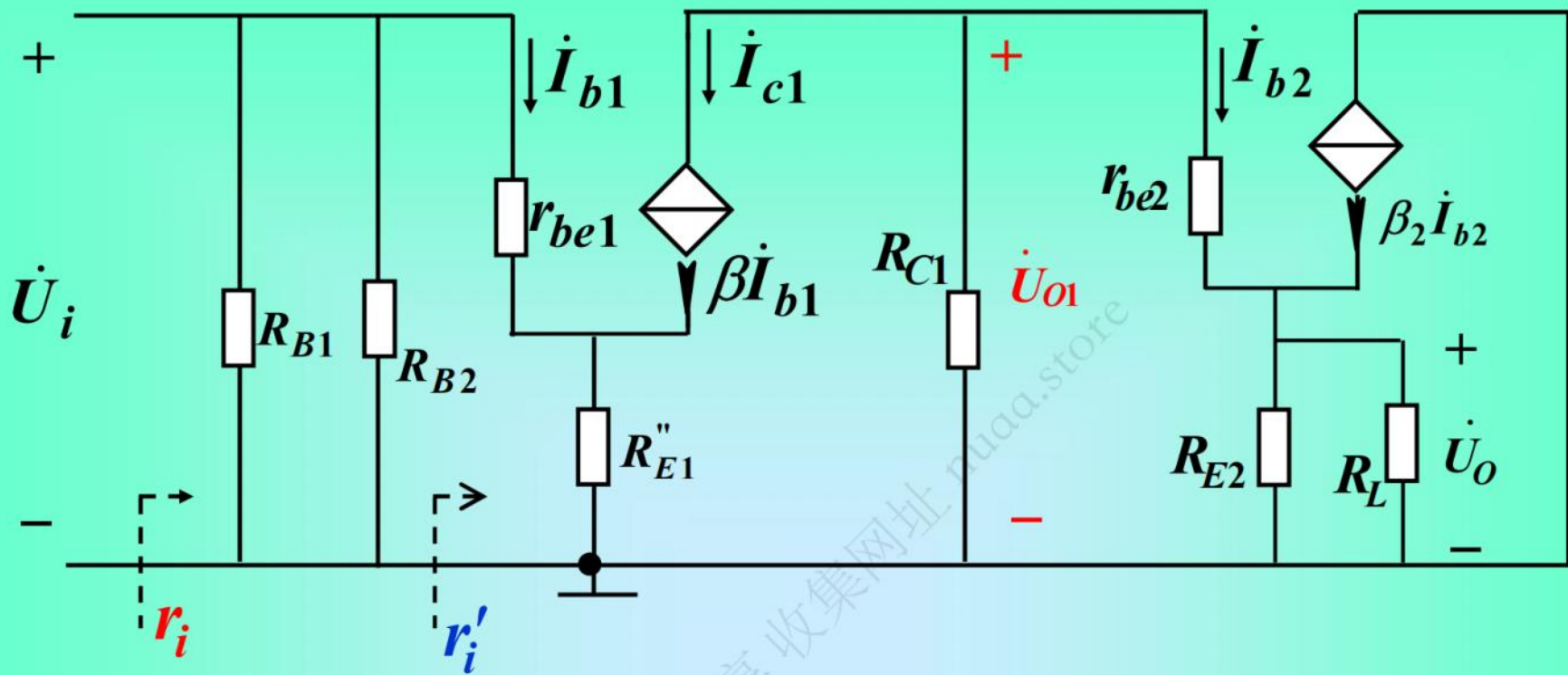
$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = A_{u1} A_{u2} = -21$$



求输入电阻

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{B1} // R_{B2} // r'_i$$

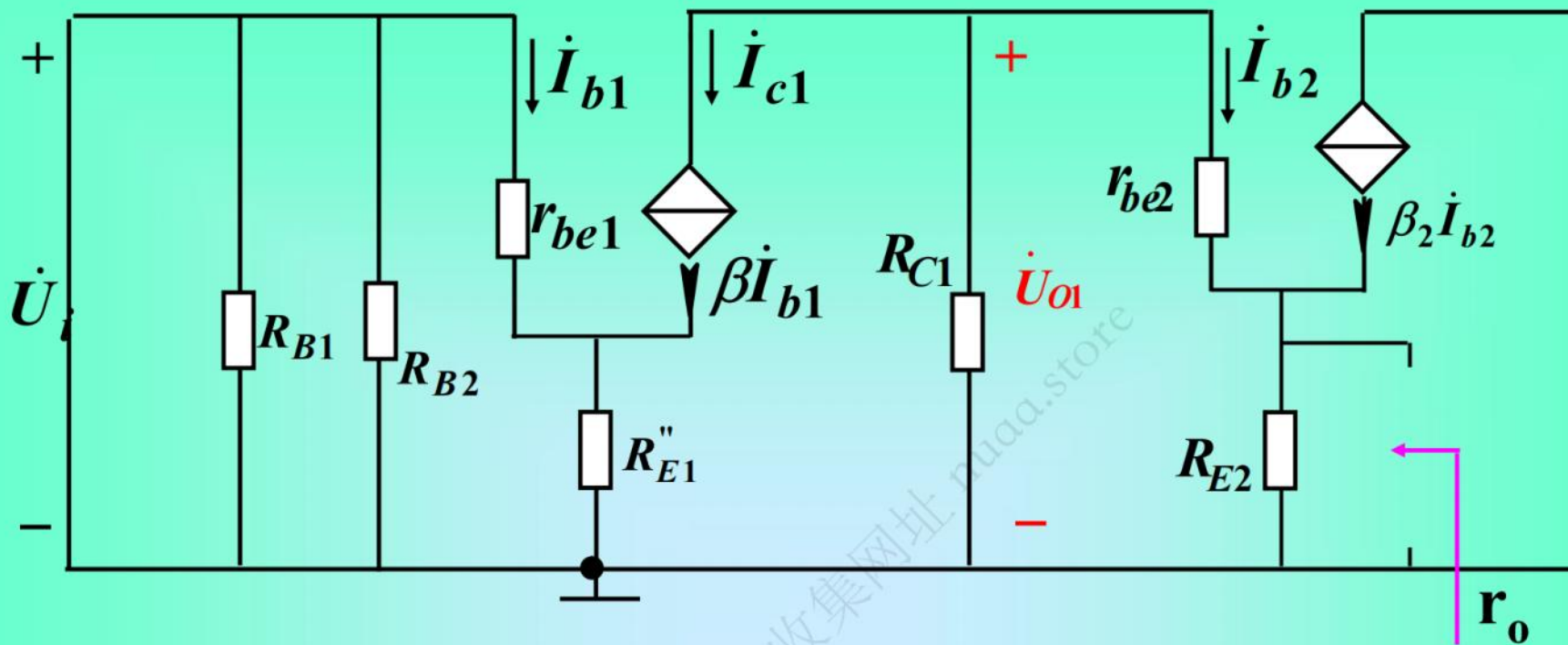
$$\text{而 } r'_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = r_{be1} + (1 + \beta_1) R''_E$$




求输出电阻

$$r_o = \frac{R_{E2}(R_{C1} + r_{be2})}{(1 + \beta) R_{E2} + R_{C1} + r_{be2}}$$
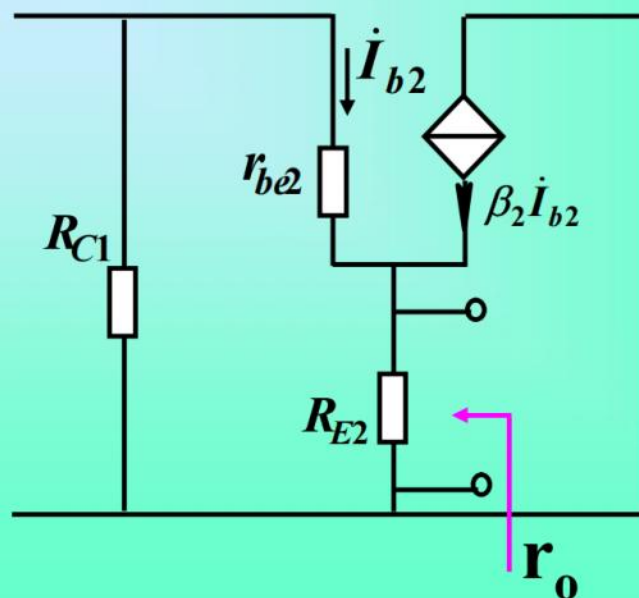
$$\approx \frac{R_{C1} + r_{be2}}{(1 + \beta)}$$



2.9

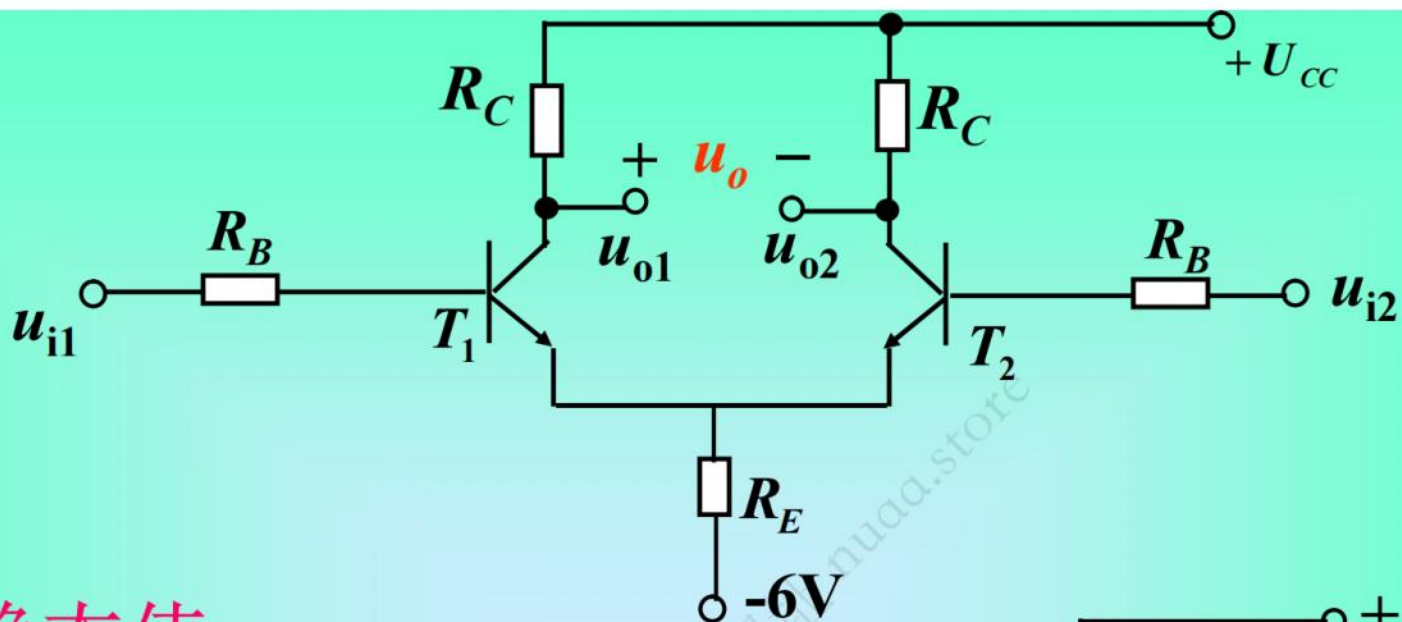

(1) 求静态值

$$I_B \cdot R_B + U_{BE} + 2I_E \cdot R_E = 6$$


$$I_B = \frac{E_E - U_{BE}}{R_B + 2(1 + \beta)R_E} = 0.01\text{mA}$$


$$I_C = \beta I_B = 0.5\text{mA} \approx I_E$$

$$V_B = -I_B R_B = -0.1\text{V}$$

$$V_C = 6 - I_C R_C = 3.45\text{V}$$

$$V_E = V_B - U_{BE} = -0.7\text{V}$$

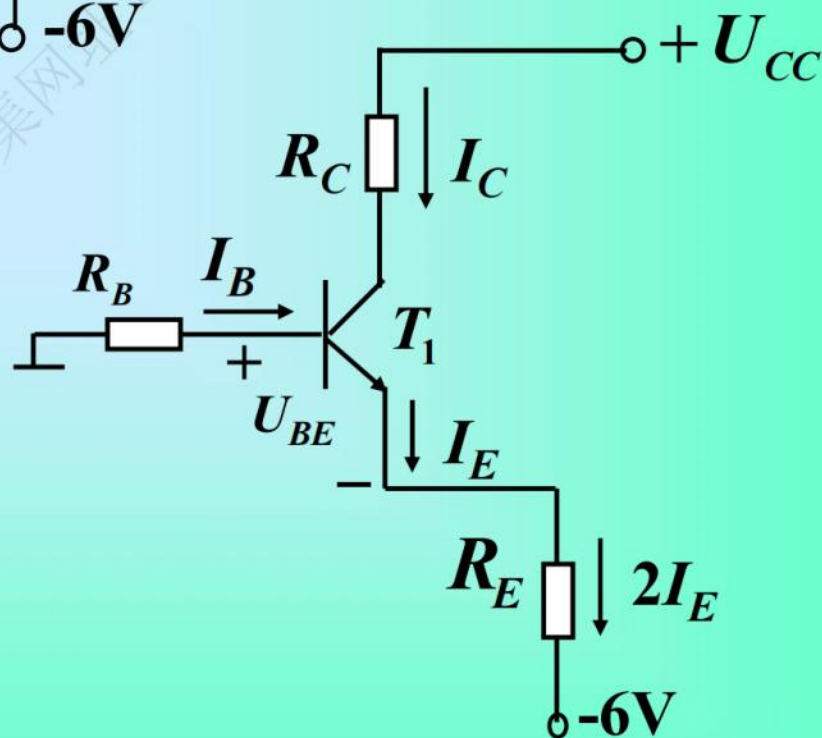

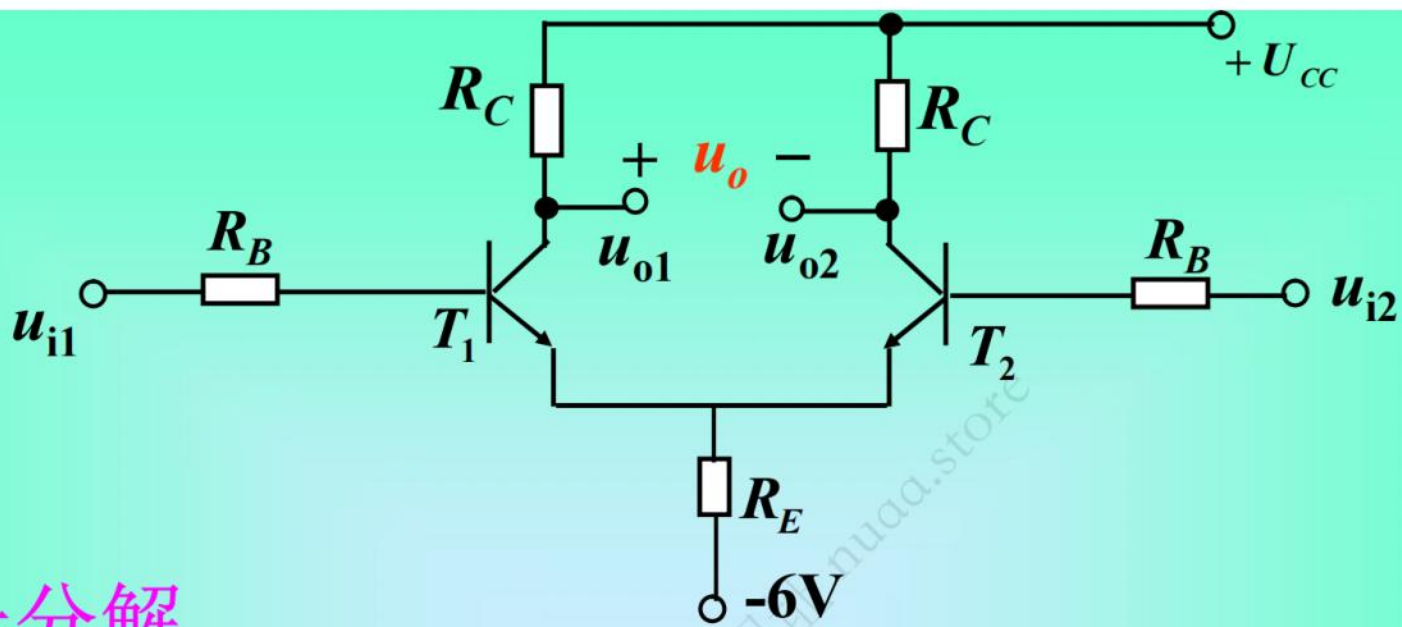


(2) 信号分解

$$u_{ic1} = u_{ic2} = \frac{u_{i1} + u_{i2}}{2} = 5\text{mV} \quad u_{id1} = -u_{id2} = \frac{u_{i1} - u_{i2}}{2} = 2\text{mV}$$

$$u_{i1} = 5 + 2 \text{ mV}$$

$$u_{i2} = 5 - 2 \text{ mV}$$

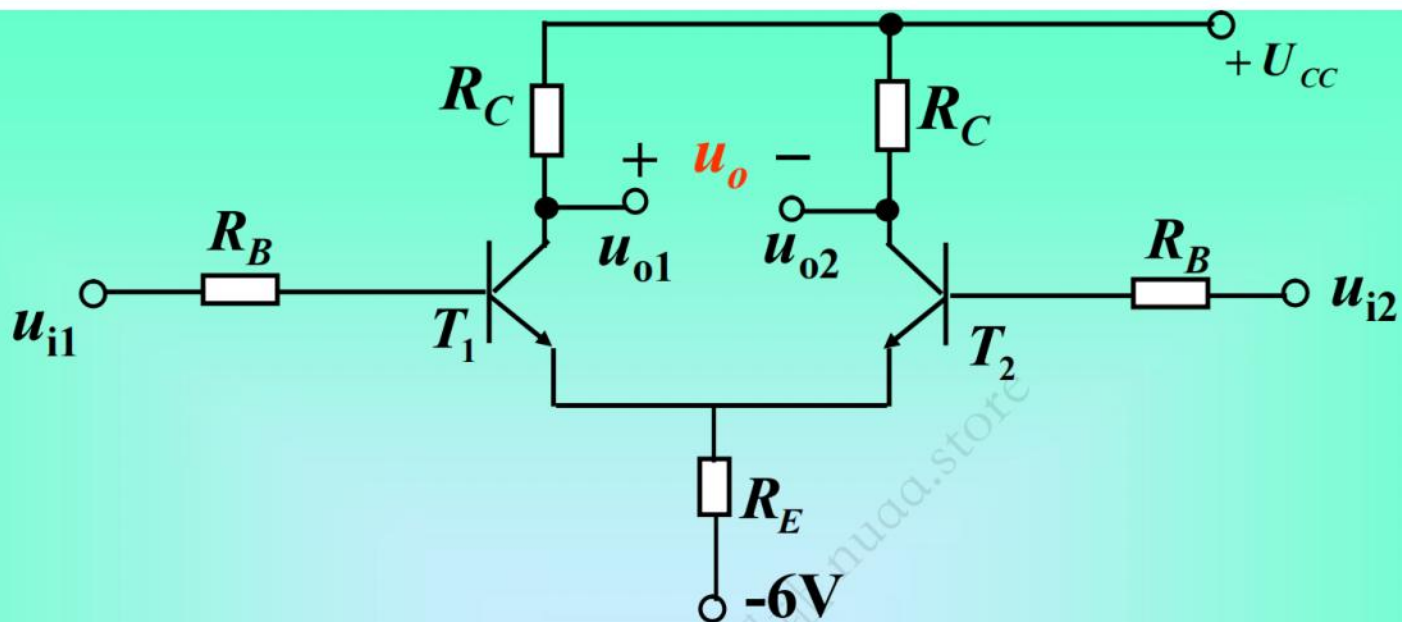



(3) 求单端共模输出

$$A_c = -\beta \frac{R_C}{R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E}$$


$$u_{oc1} = A_c u_{ic1} \approx -2.5mV$$

$$u_{oc2} = u_{oc1} = -2.5mV$$

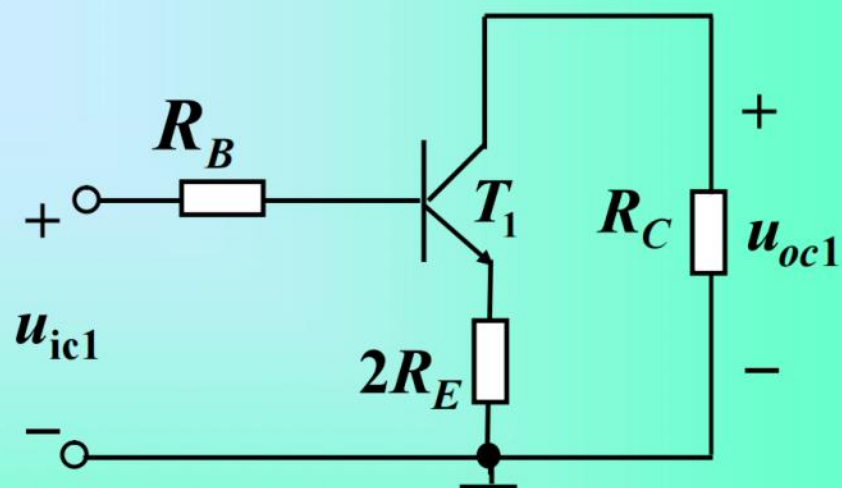

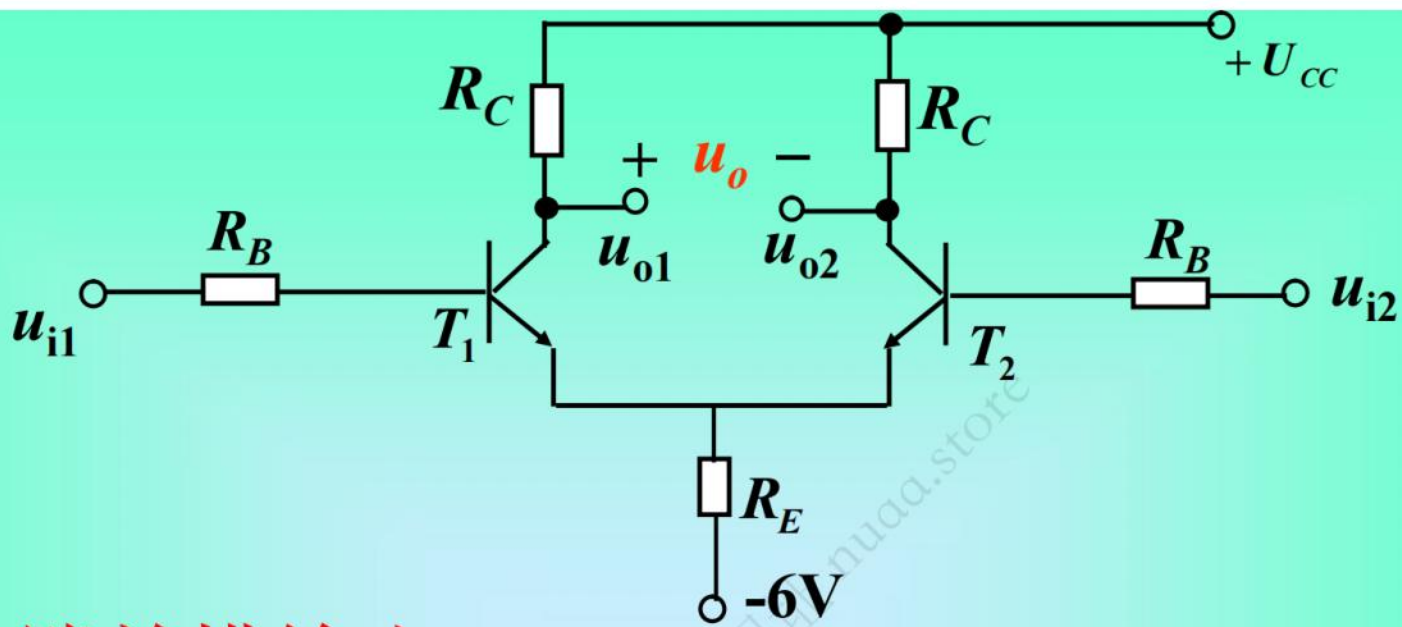


(4) 求单端差模输出

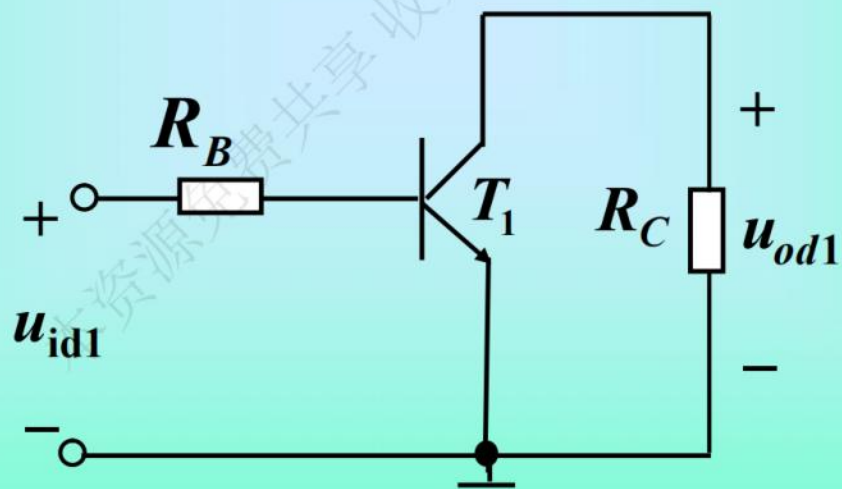

$$u_{od1} = A_{d1} u_{id1} = -\beta \frac{R_C}{R_B + r_{be}} u_{id1} = -40mV$$

$$u_{od2} = -u_{od1} = 40mV$$

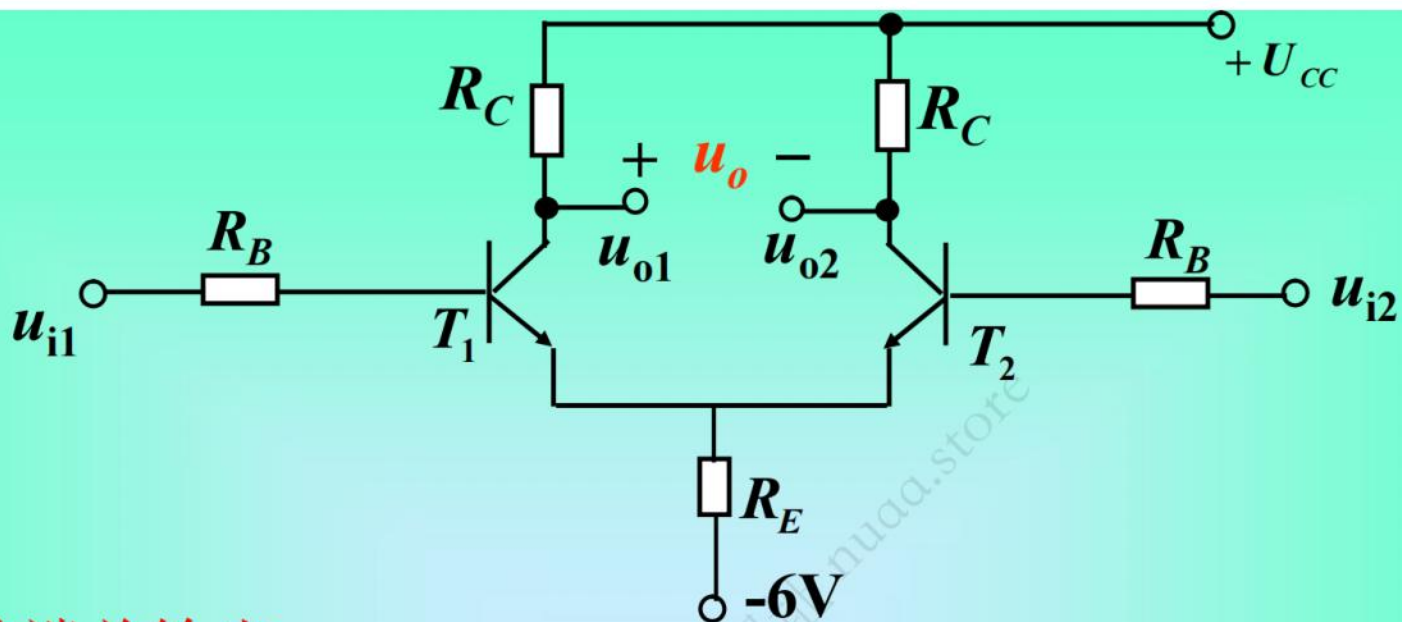

(5) 求单端总输出


$$u_{o1} = u_{oc1} + u_{od1} = -2.5 - 40 = -42.5mV$$

$$u_{o2} = u_{oc2} + u_{od2} = -2.5 + 40 = -37.5mV$$


(6) 求双端总输出

$$u_o = u_{o1} - u_{o2} = -80mV$$

(7) 求共模输入电阻及差模输入电阻

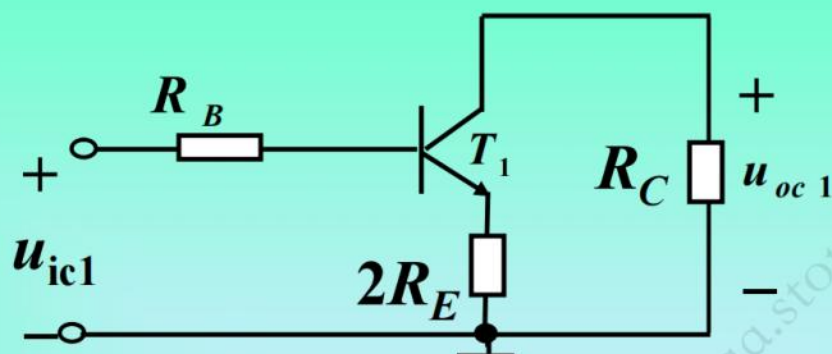

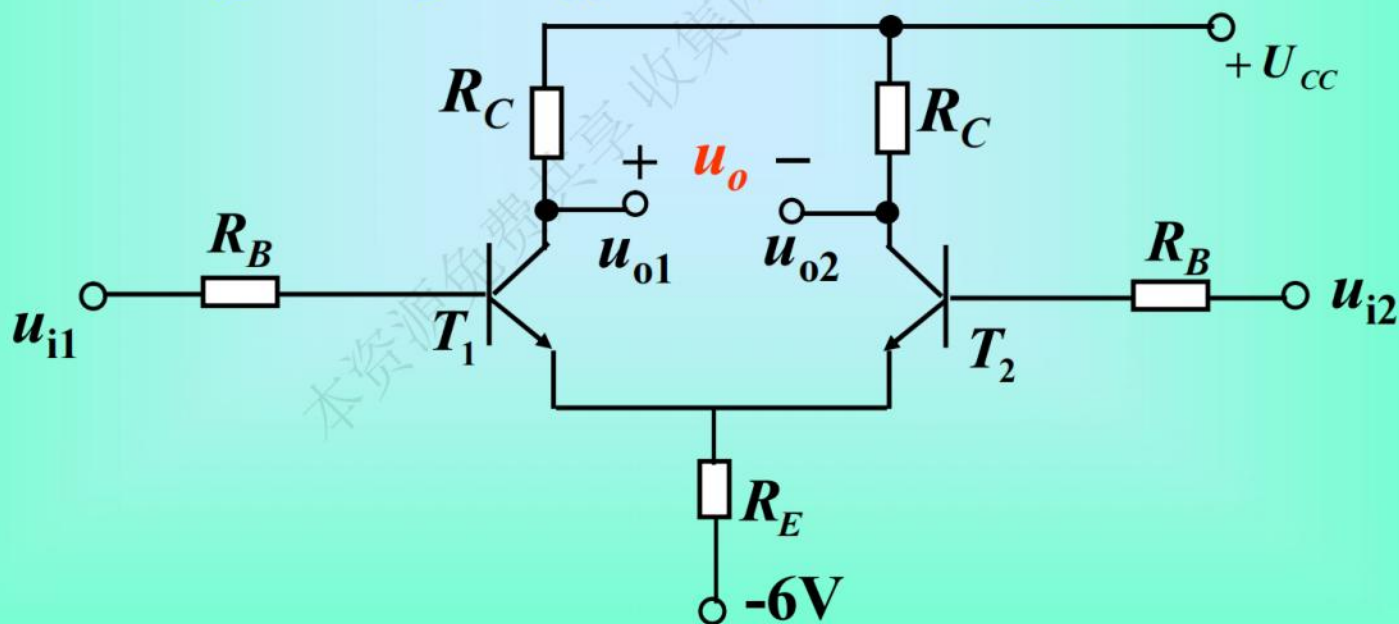
$$r_{ic} = R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E$$



$$r_{id} = 2(R_B + r_{be})$$

2.9

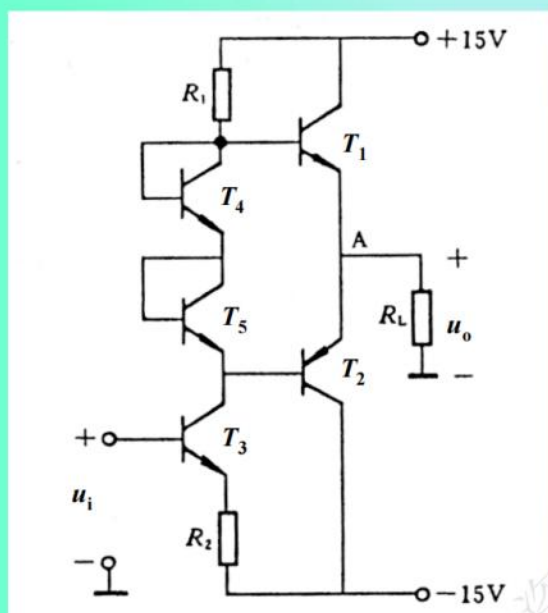- (1) 图示是什么电路？ T_4 和 T_5 是如何联接的，起什么作用？
 (2) 在静态时， $V_A=0$ ，这时 T_3 的集电极电位 V_{C3} 应调到多少？
 设各管的发射结电压为 $0.6V$ 。
 (3) 忽略 U_{CES} ，求最大输出功率 P_o 。



1、 T_4 和 T_5 接成二极管，消除交越失真

$$2、V_{C3} = -0.6V$$



$$P_{o\max} = \frac{U_{o\max}^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{15 - U_{CES}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} \approx \frac{225/2}{9} = 12.5$$

2.10 在图示的场效应管放大电路中, 已知 $R_{G1}=2\text{M}\Omega$, $R_{G2}=47\text{k}\Omega$, $R_G=10\text{M}\Omega$, $R_D=30\text{k}\Omega$, $R_S=2\text{k}\Omega$, $U_{DD}=18\text{V}$, $C_1=C_2=0.01\mu\text{F}$, $C_S=10\mu\text{F}$, 管子为3DO1。

试计算: (1) 静态值 I_D 和 U_{DS} ; (2) r_i , r_o 和 A_u ;

(3) 如将旁路电容 C_S 除去, 计算 A_{uf} 。

设静态值 $U_{GS}=-0.2\text{V}$, $g_m=1.2\text{mA/V}$, $r_{ds}\gg R_D$ 。

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} U_{DD} = 0.4\text{V}$$

$$U_{GS} = V_G - V_S = 0.4 - R_S I_D$$



$$\Rightarrow I_D = 0.3\text{mA}$$

$$U_{DS} = U_{DD} - (R_D + R_S) I_D = 8.2\text{V}$$


$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{g_m \dot{U}_{gs} (R_D // R_L)}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R'_L = -36$$

$$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_G + R_{G1} // R_{G2}$$

$$r_o = R_D$$

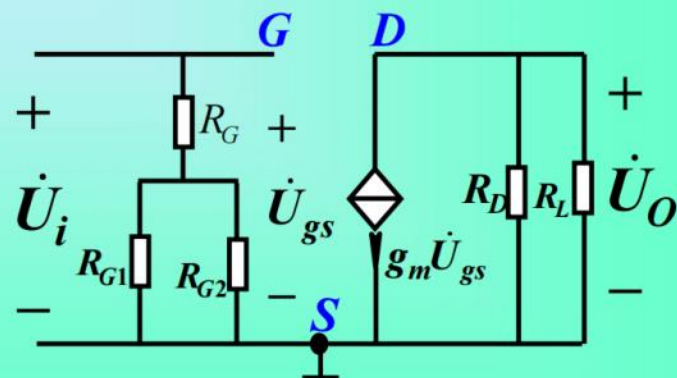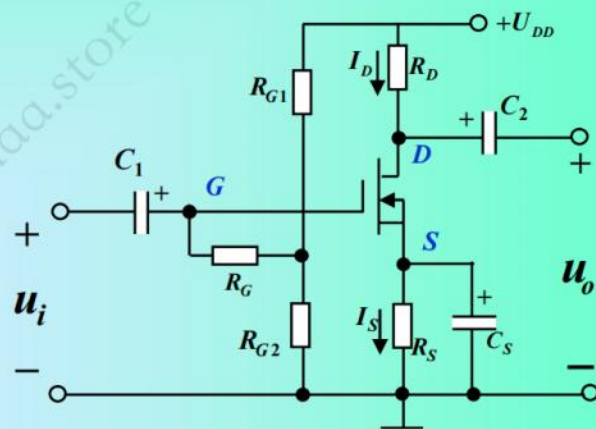

(3) 如将旁路电容 C_S 除去，计算 A_u 。

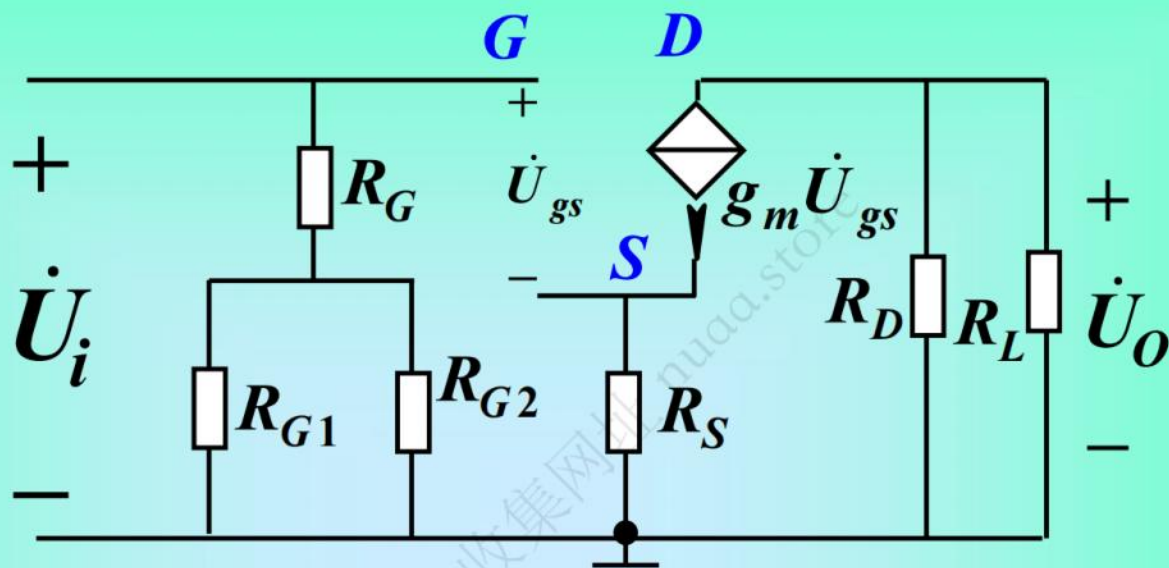

$$\dot{U}_i = \dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} R_S$$

$$\dot{U}_o = -g_m \dot{U}_{gs} (R_D // R_L)$$


$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{g_m R'_L}{1 + g_m R_S} = -10.6$$

3.1


$$i_1 = i_f \Rightarrow u_A = -\frac{R_F}{R_1} u_i$$

$$i_f + i_3 = i_4 \Rightarrow \frac{u_i}{R_1} + \frac{u_o - u_A}{R_3} = \frac{u_A}{R_4}$$

$$u_o = -5.06 u_i$$

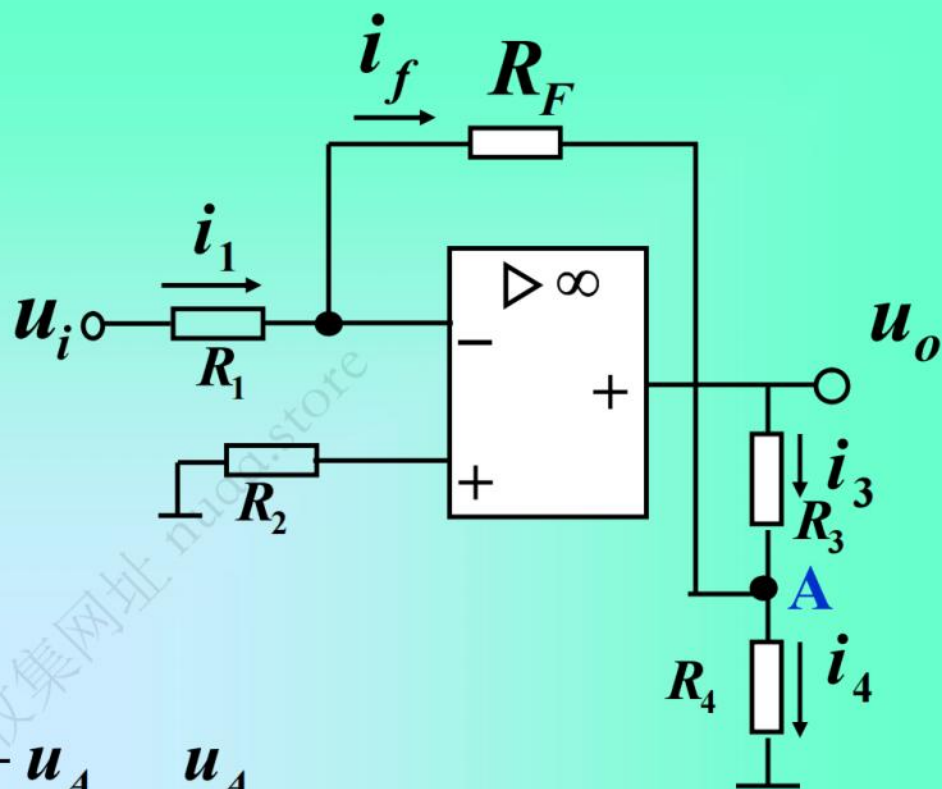

3.2

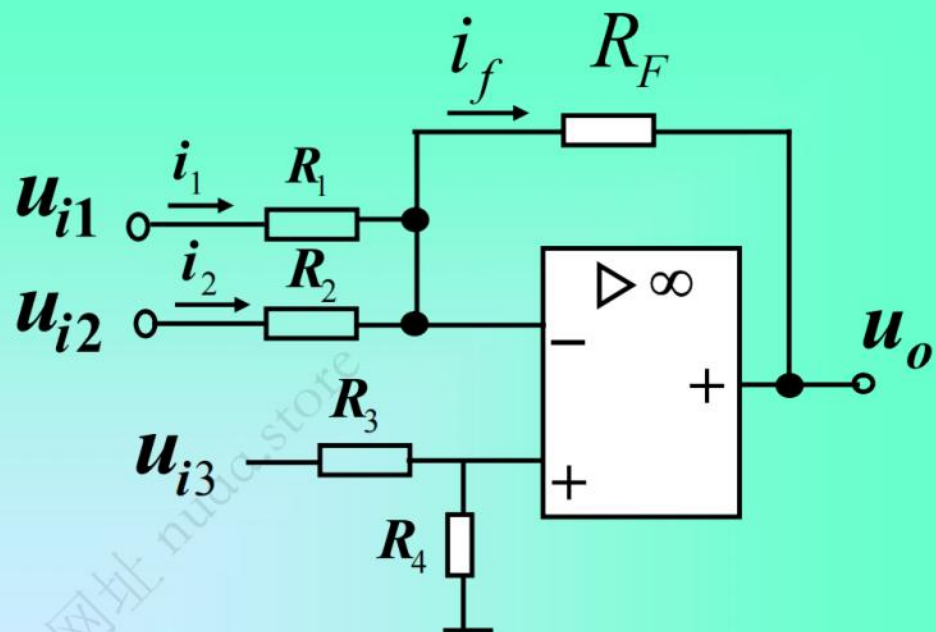


$$u_- = u_+ = \frac{R_4}{R_4 + R_3} u_{i3}$$

$$i_1 + i_2 = i_f$$

$$\frac{u_{i1} - u_-}{R_1} + \frac{u_{i2} - u_-}{R_2} = \frac{u_- - u_o}{R_f}$$


$$u_o = 0$$

3.3

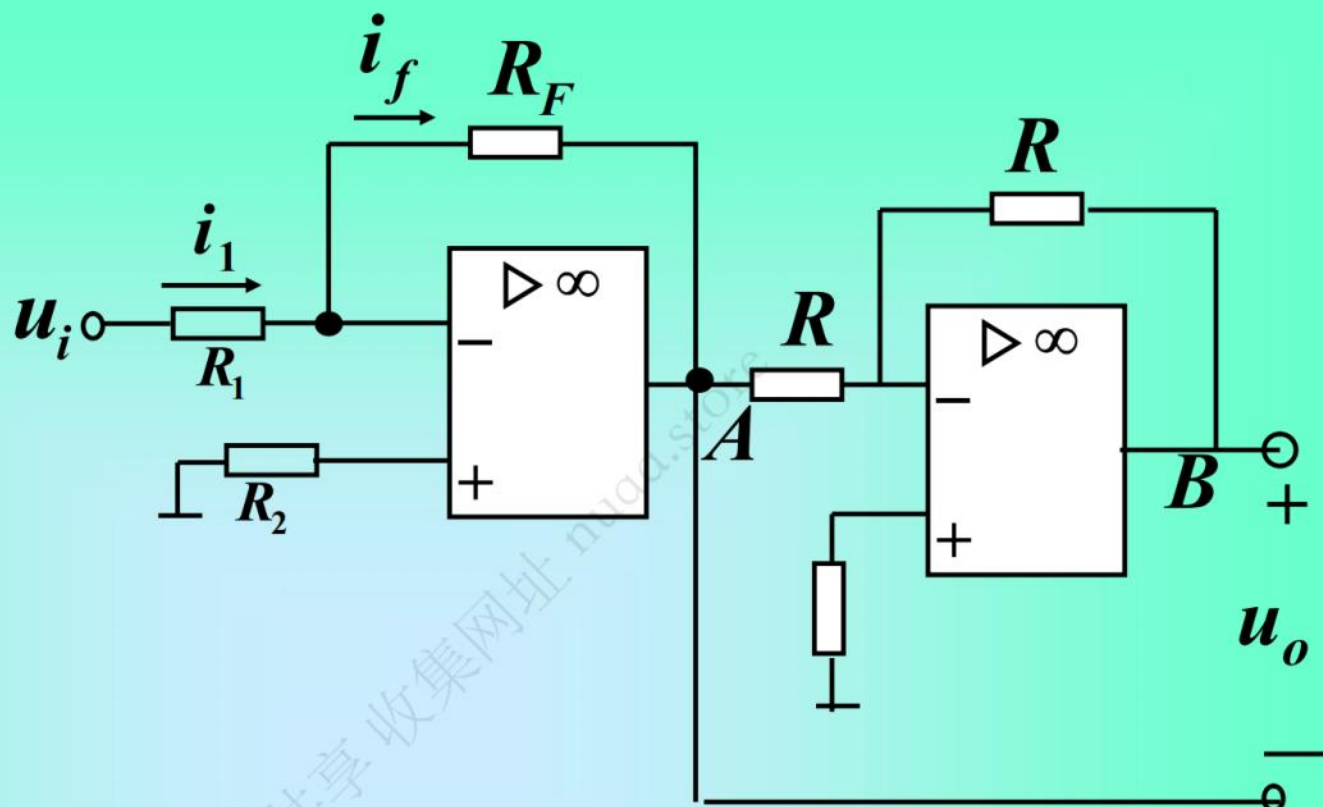

$$u_A = -\frac{R_F}{R_1} u_i$$

$$u_B = -u_A$$

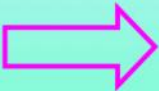


$$u_o = u_B - u_A = 2 \frac{R_F}{R_1} u_i$$

3.4

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_f$$

$$u_A = -\frac{R_2}{R_1} u_i$$

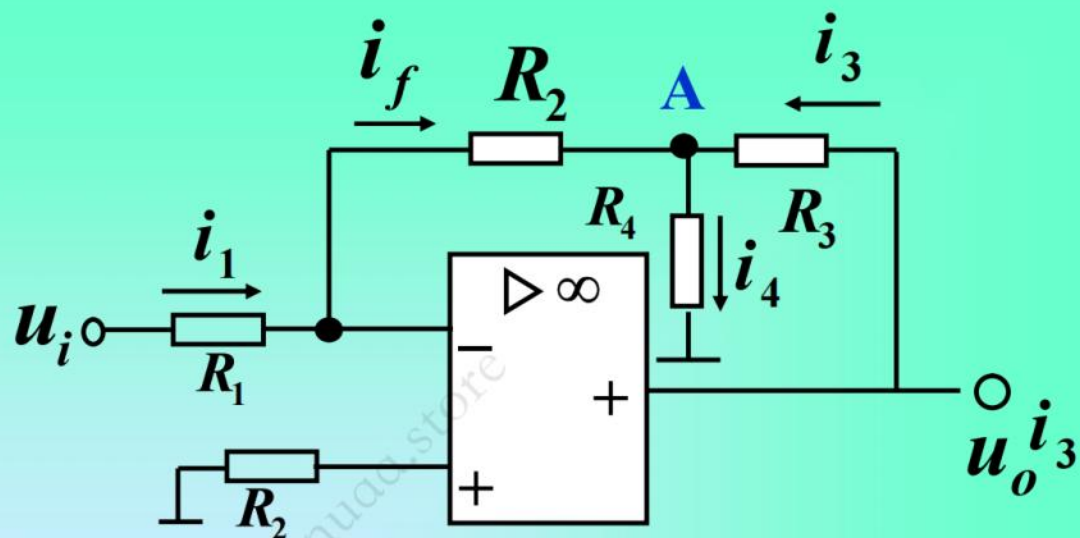

$$i_f + i_3 = i_4 \Rightarrow \frac{u_i}{R_1} + \frac{u_o - u_A}{R_3} = \frac{u_A}{R_4}$$

3.5

$$u_A = u_{i1}$$


$$u_B = u_{i2}$$

$$u_{o2} = \left(1 + \frac{R}{R}\right)u_{i2} = 2u_{i2}$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{u_o - u_A}{R} = \frac{u_A - u_{o2}}{R}$$
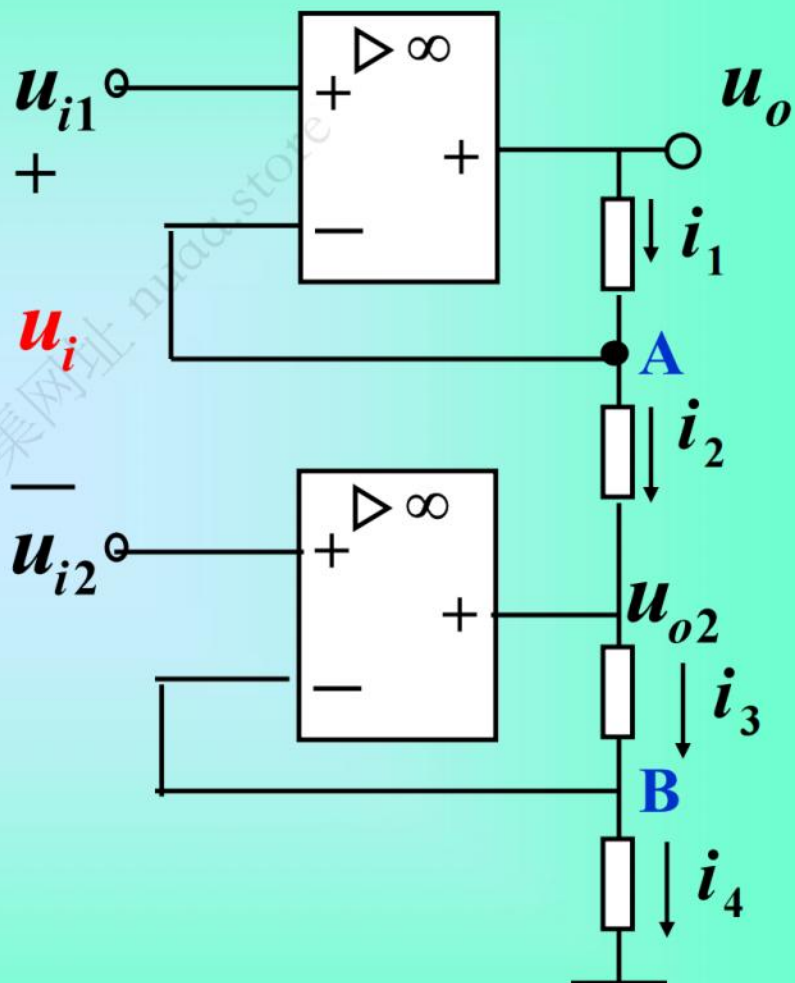
$$\Rightarrow u_o = 2u_A - u_{o2} = 2(u_{i1} - u_{i2}) = 2u_i$$




$$i_1 = i_2$$

$$i_3 = i_4$$


~~$$i_1 = i_2 = i_3 = i_4$$~~

$$\frac{u_o}{4R} = \frac{u_A - u_B}{2R} = \frac{u_{i1} - u_{i2}}{2R}$$

$$\Rightarrow u_o = 2u_i$$

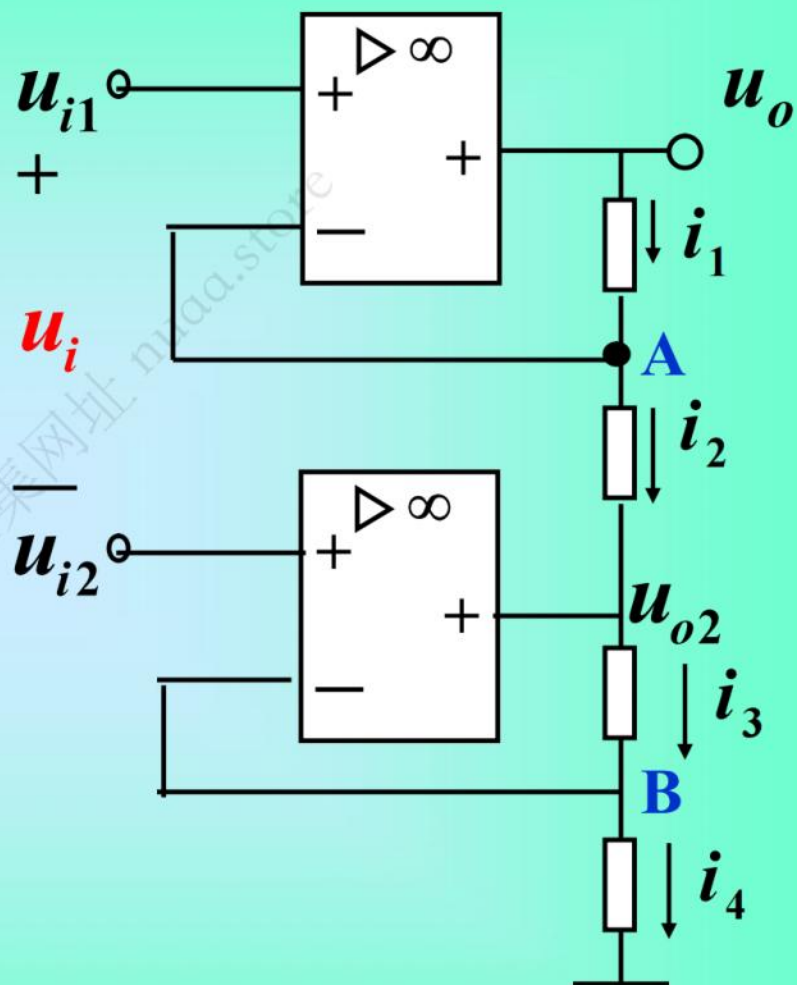

3.6

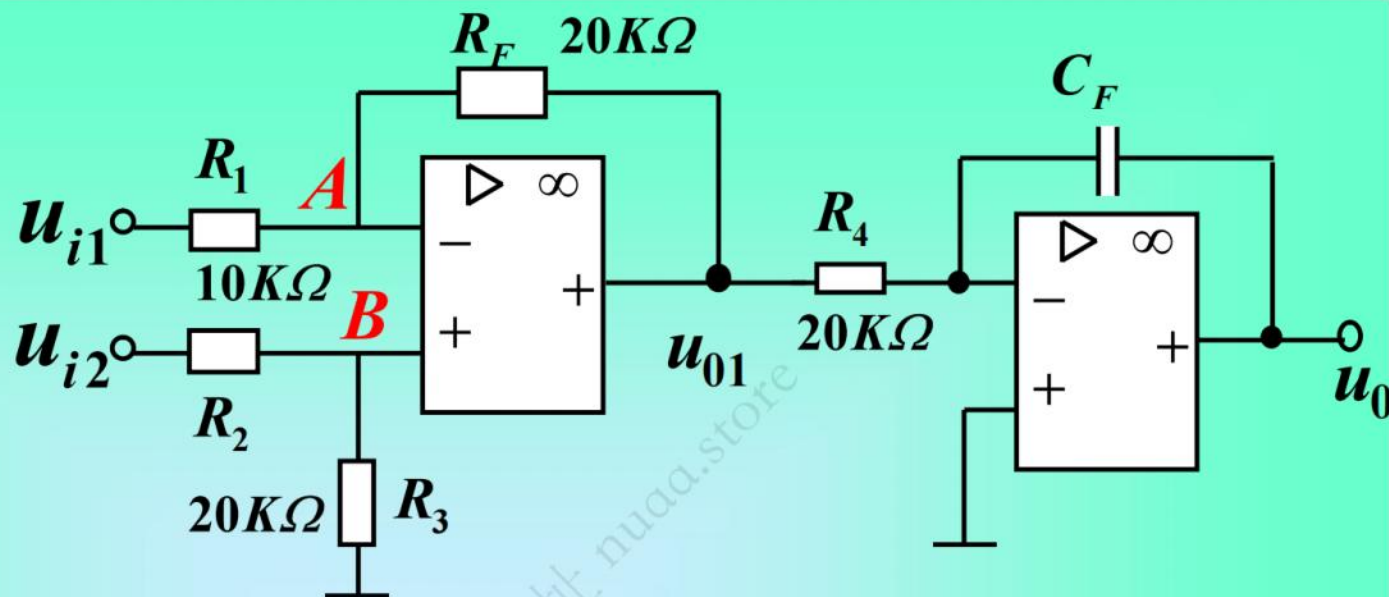

$$u_A = u_B = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} = \frac{2}{3} V$$

$$\frac{u_{i1} - u_A}{R_1} = \frac{u_A - u_{o1}}{R_F} \Rightarrow u_{o1} = -0.2V$$

$$u_o = -\frac{1}{R_4 C_F} \int_0^t u_{o1} dt = 10t \quad t = 1s$$

4

$$u_A = \frac{u_{o1} + 1.65}{2}$$

$$= 2u_A = u_{o1} + 1.65$$




设计一个**1.65**的直流输入是为了提高交流信号的输入范围

3.8


$$u_i > u_+ \Rightarrow u_o = -U_D = -0.7V$$

$$u_i < u_+ \Rightarrow u_o = U_Z = 6V$$


1、 $u_R = 6V$

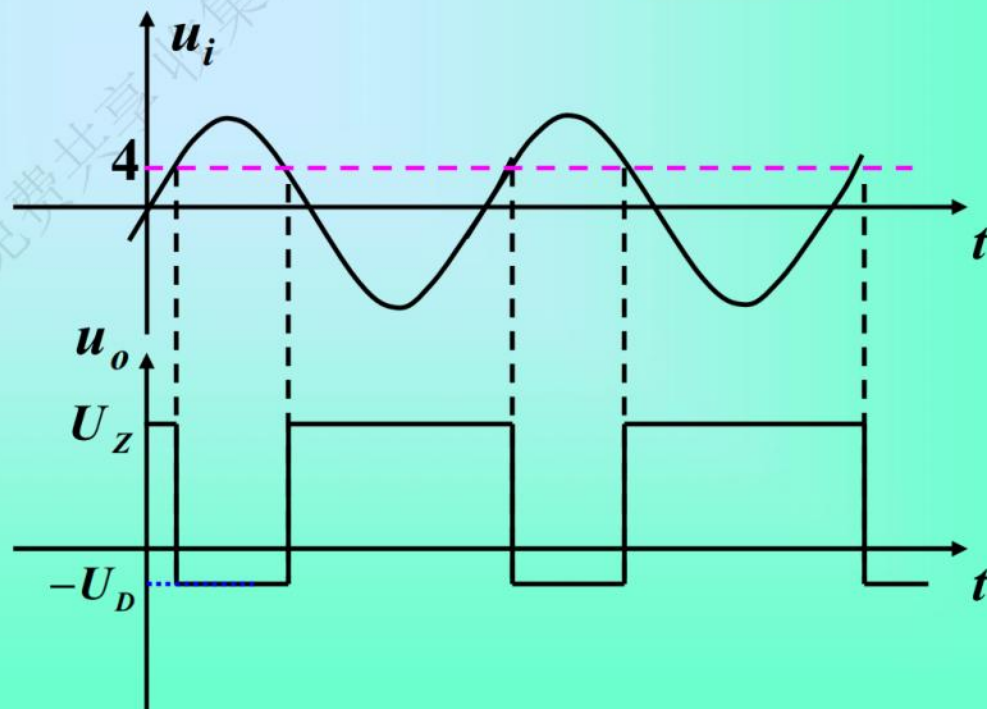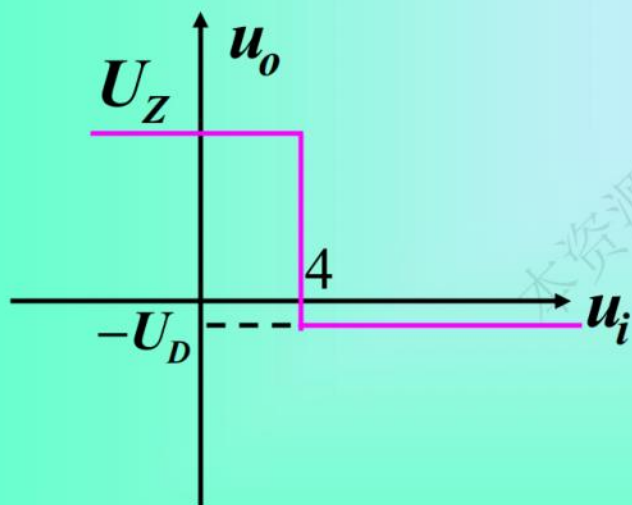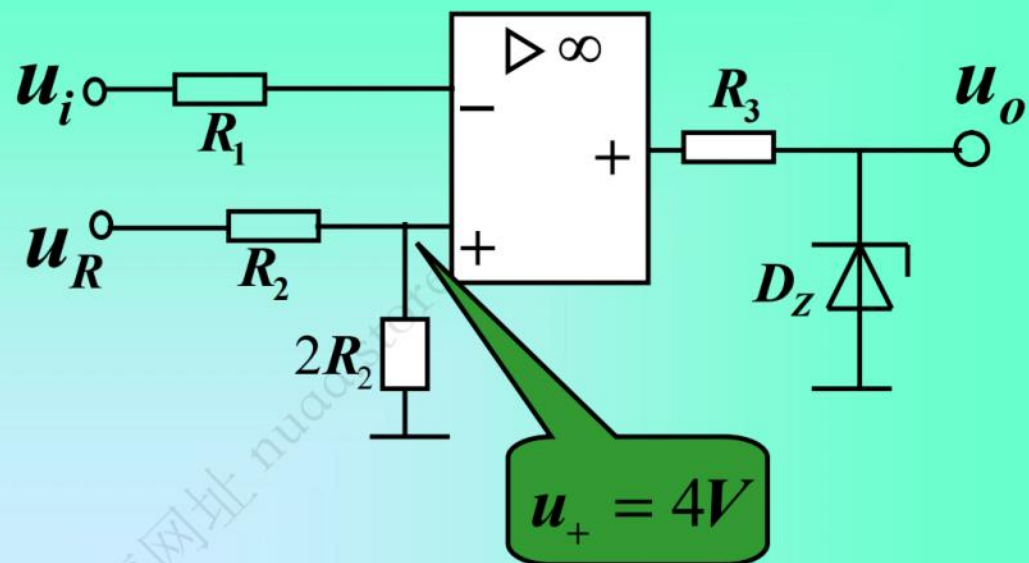

2、 $u_R = -6V$

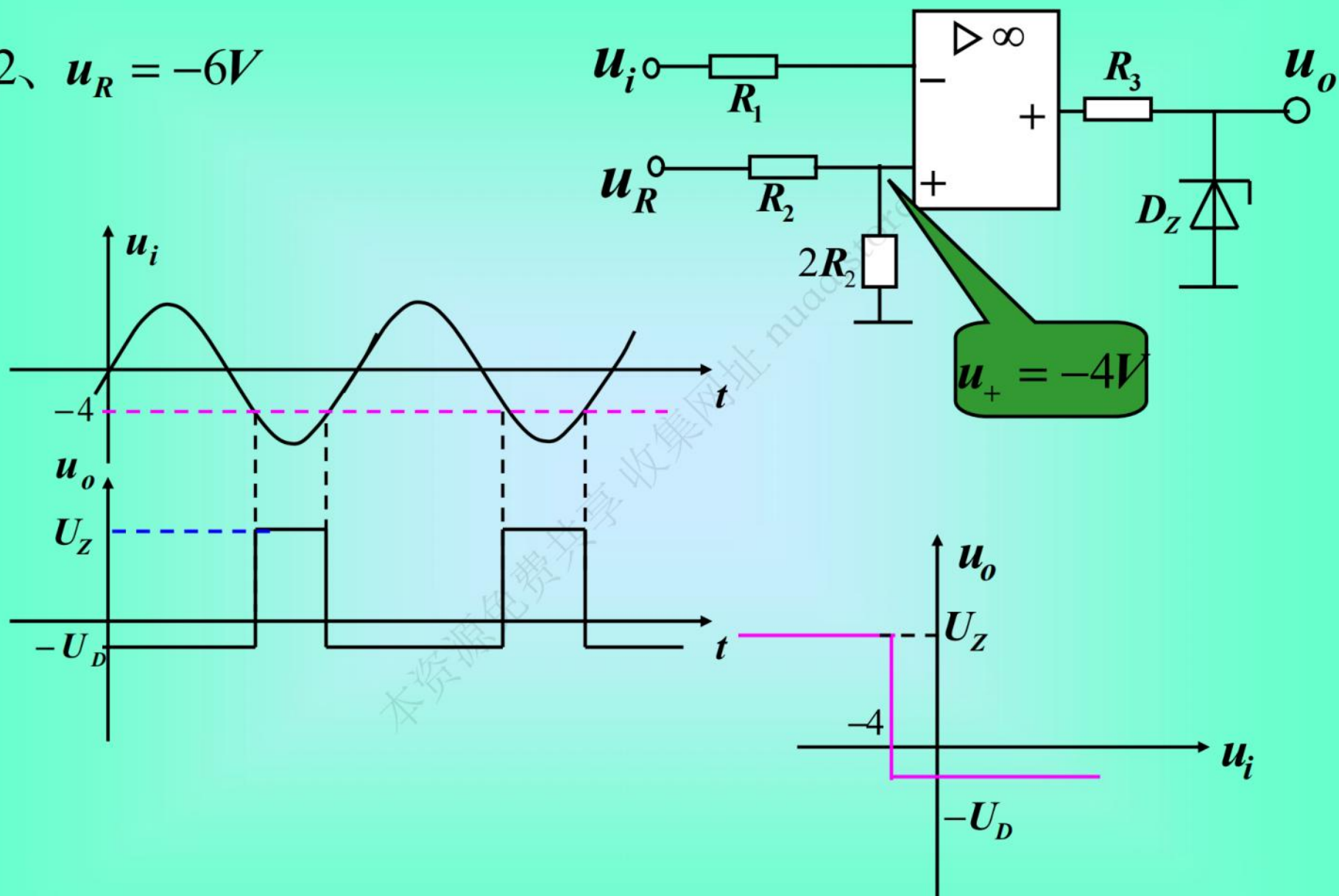



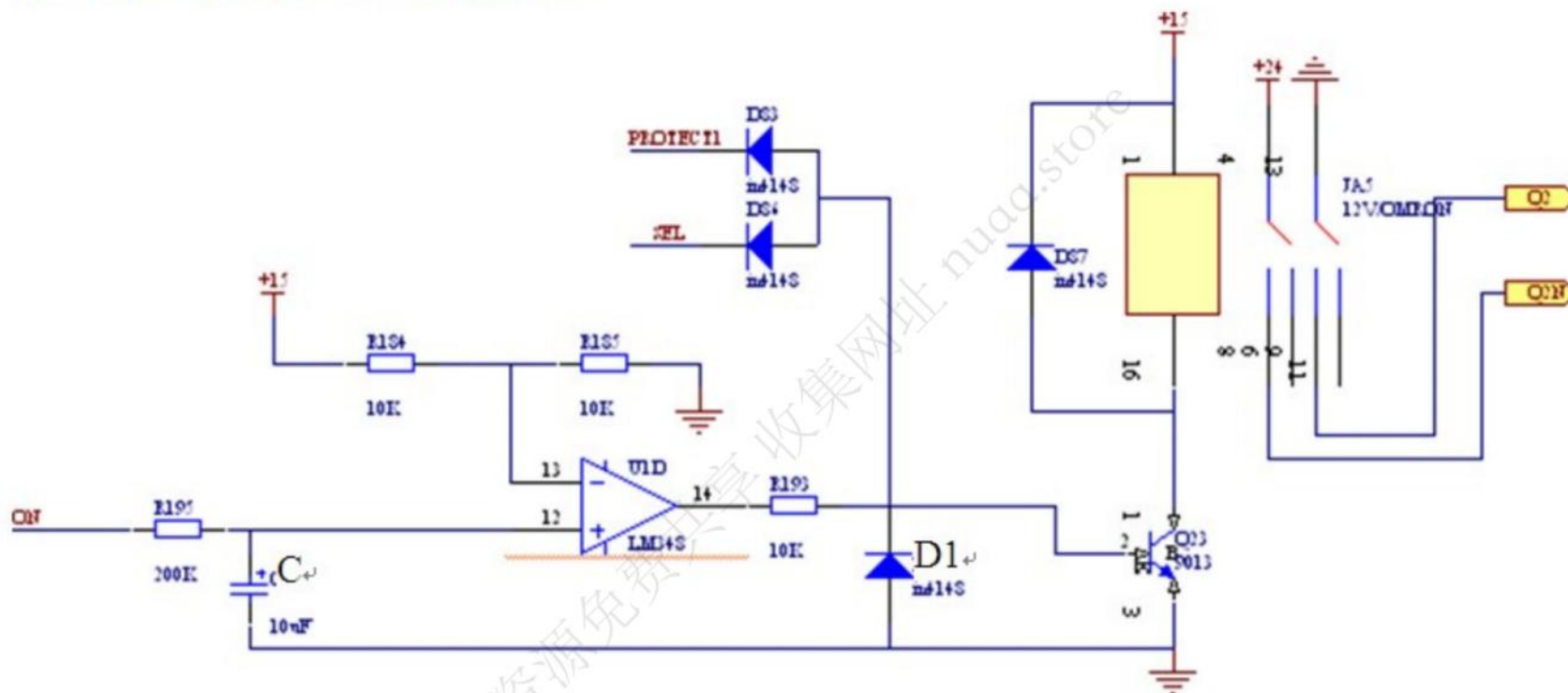
3.10 下图是一个实用的控制电路, ON, PROTECT1, SEL 均为输入信号, 其幅值或者是 0V, 或者是 15V, 请分析在什么情况下 Q2, Q2N 这两个端子能获得 24V 的电压(该电压用于控制接触器), 并说明 C 和 D1 的作用。




在三个输入信号均为**15V**的时候**Q2**、**Q2N**能获得**24V**的电压


C与**200k Ω** 的电阻组成延时电路。**D1**防止**T**发射结被反向击穿。

课后作业

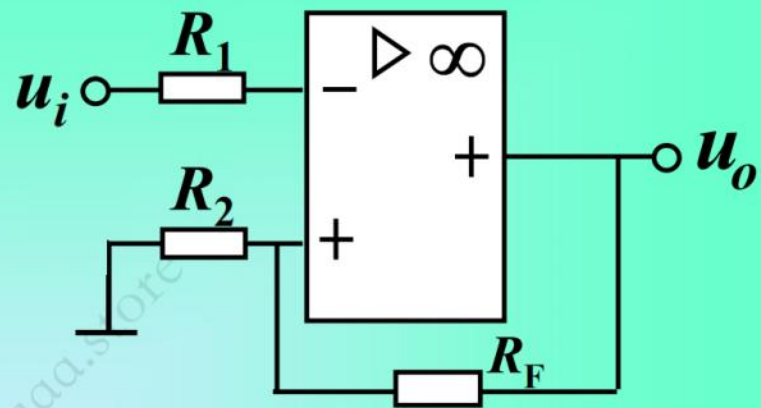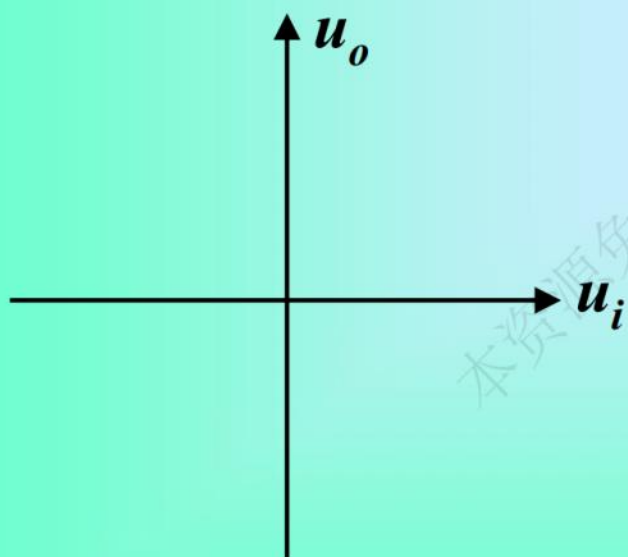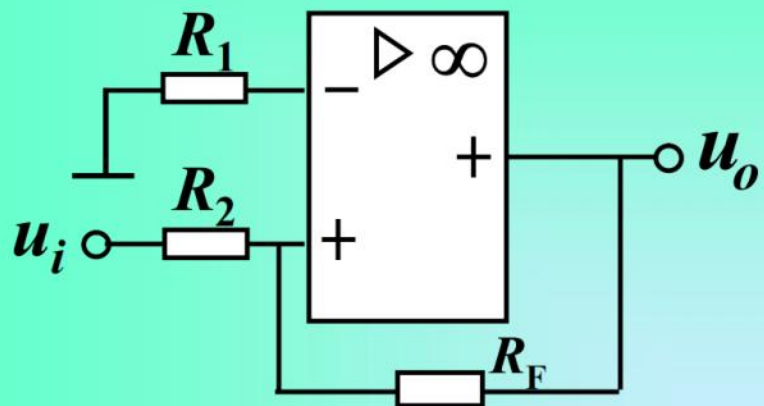

滞回比较器

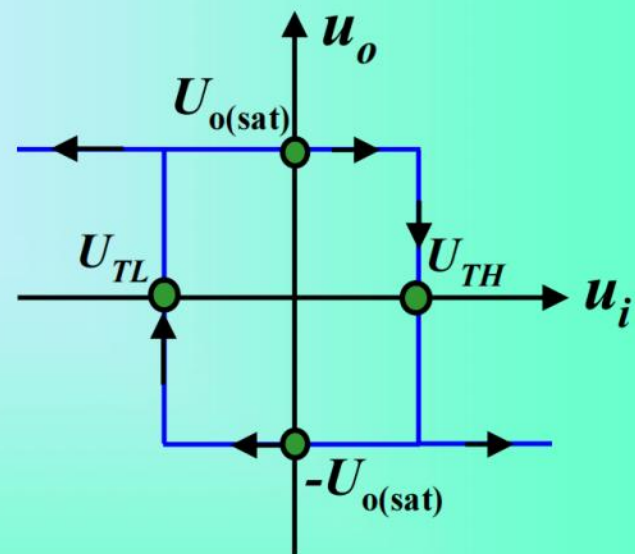


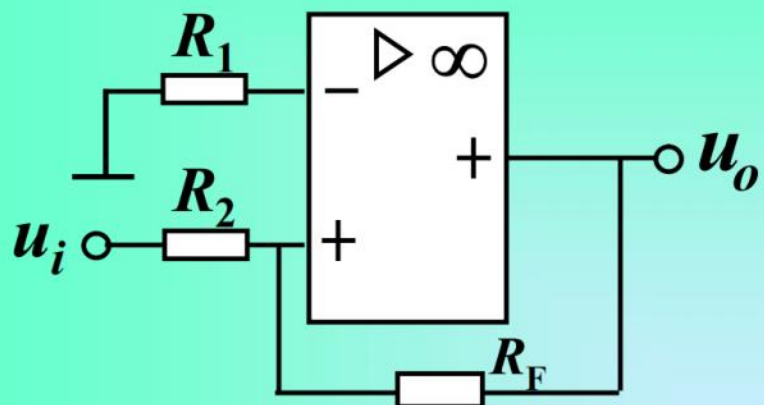

设加电源瞬间, $u_i < 0$

$$u_o = -U_{o(sat)} \Rightarrow u_+ = -\frac{R_2}{R_2 + R_F} U_{o(sat)} + \frac{R_F}{R_2 + R_F} u_i$$

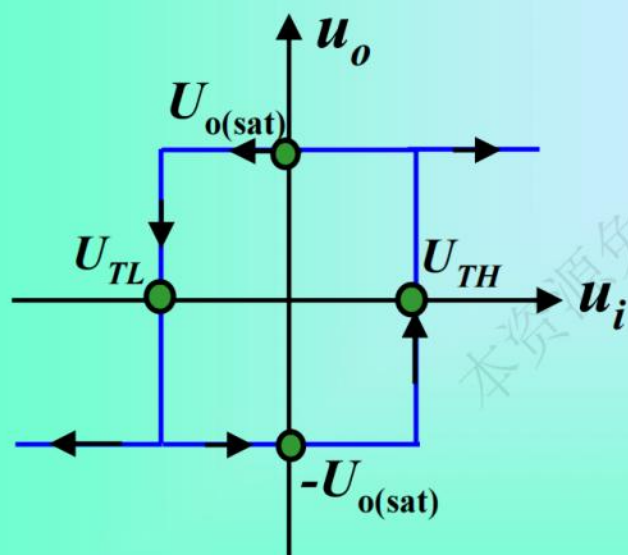$u_i \uparrow \Rightarrow$ 只有 $u_+ > 0$, $u_o = U_{o(sat)}$




u_i 继续 $\uparrow \Rightarrow u_o = U_{o(sat)}$

若 $u_i \downarrow$



$$\Rightarrow u_i = -\frac{R_2}{R_F} U_{o(sat)} \Rightarrow u_o = -U_{o(sat)}$$

4.1

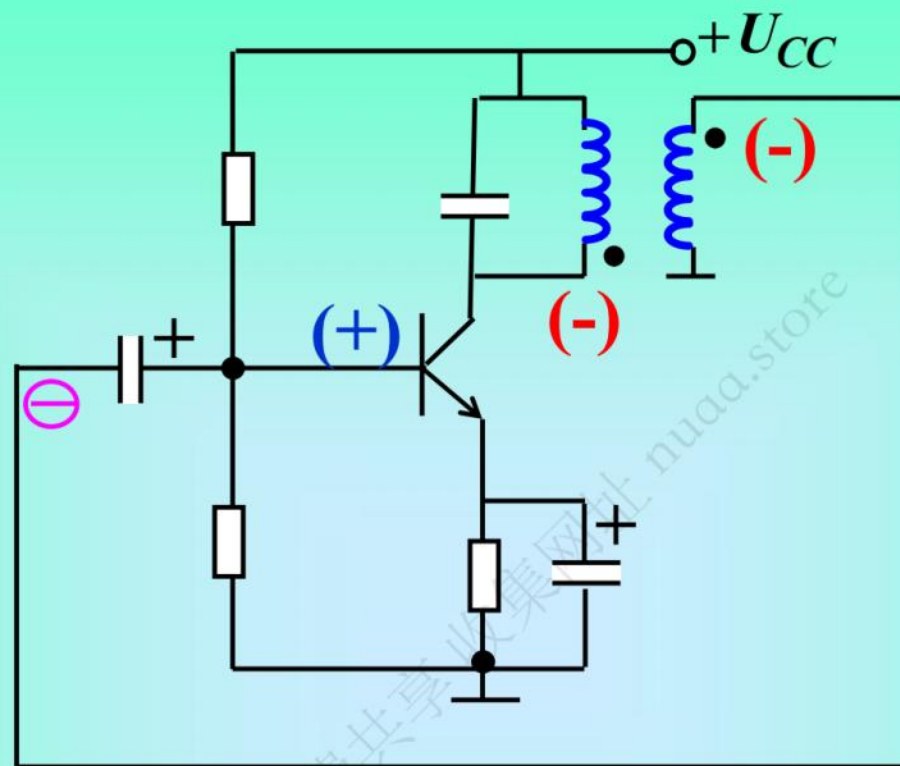

(a)


负反馈，无法振荡

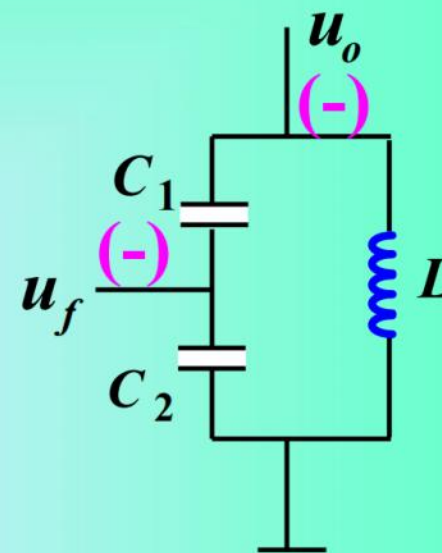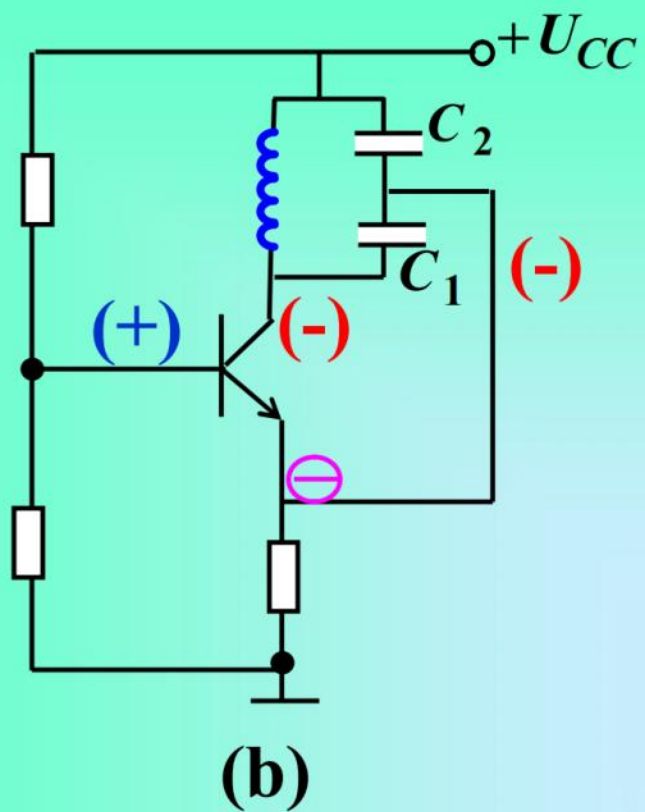

$$\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{\frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} > 0$$

正反馈，可以振荡

4.2

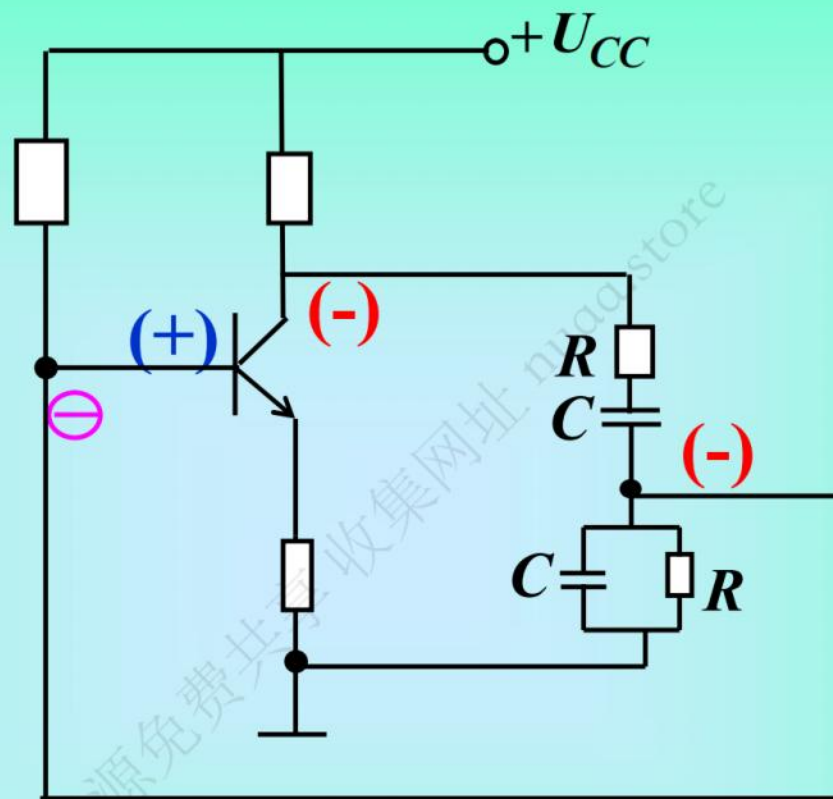

(a)

负反馈

5.1 已知负载电阻 $R_L = 20\ \Omega$ ，采用单相桥式整流滤波电路供电，要求负载电压 $U_o = 12\text{V}$ ，请给出二极管及滤波电容器件的选型依据。如果采用二极管半波整流滤波电路呢？

(1) 桥式整流滤波

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.6\text{A} \quad I_D = \frac{1}{2} I_o = 0.3\text{A}$$

$$U_o = 1.2U \quad U_{DRM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \frac{U_o}{1.2} = 14\text{V}$$


$$U_{CM} = \sqrt{2}U = 14 \quad R_L C = 5T \Rightarrow C = 2500\mu\text{F}$$

(2) 半波整流滤波

$$U_o = U \quad I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.6$$

$$I_D = I_o = 0.6$$

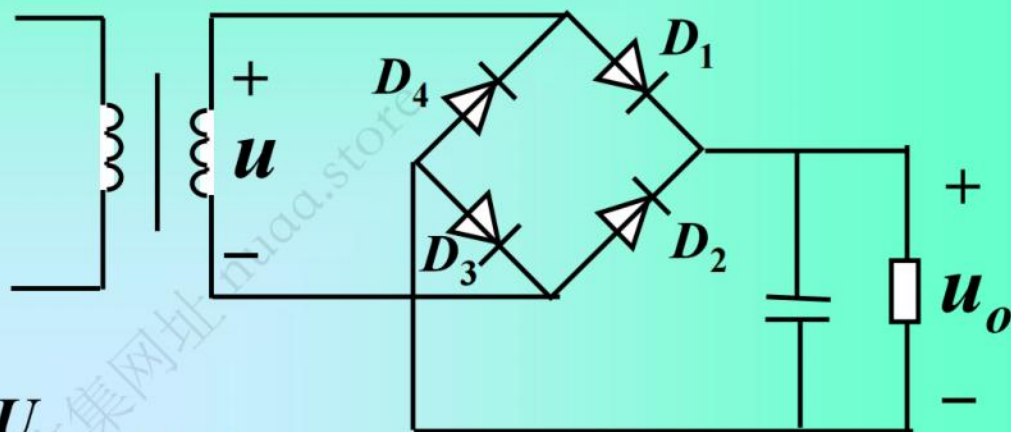
$$U_{DRM} = 2\sqrt{2}U = 2\sqrt{2}U_o = 34$$




$$U_{CM} = \sqrt{2}U = 17$$


$$R_L C = 5T \Rightarrow C = 2500\mu\text{F}$$

5.2

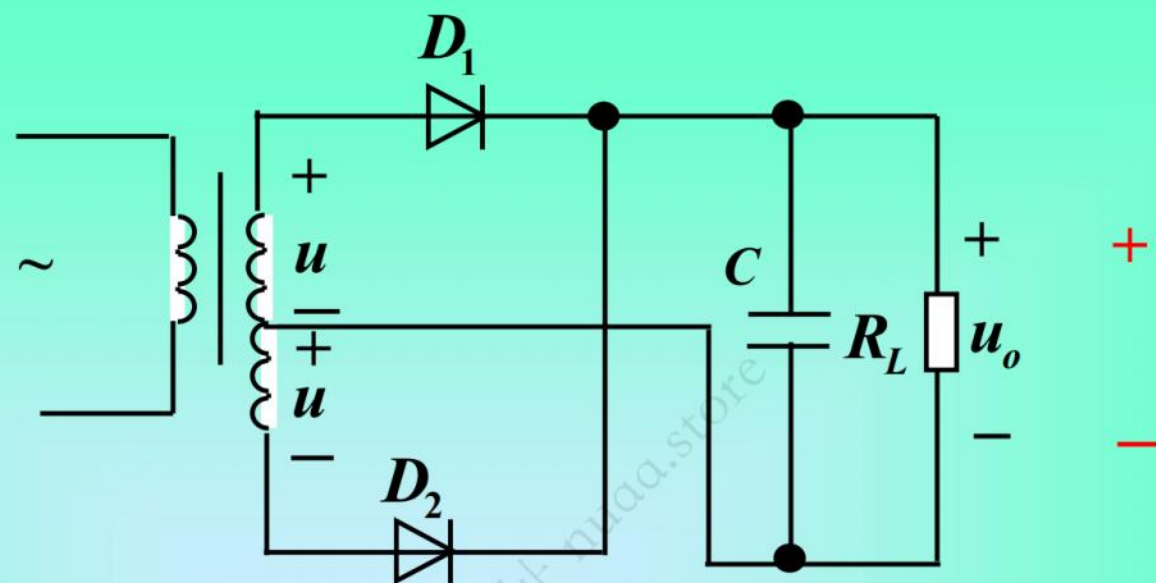

(2) 全波整流

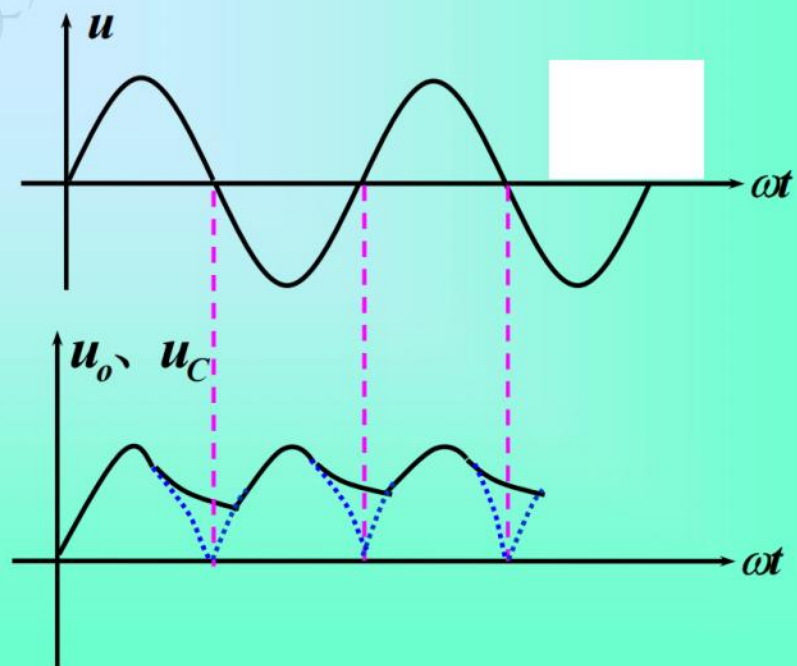


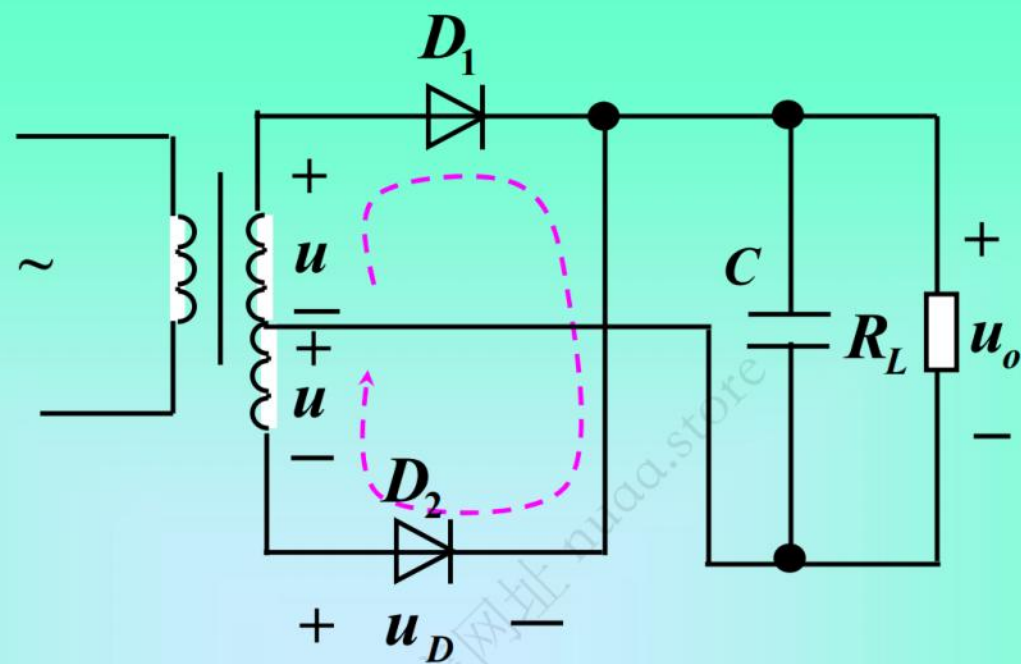

(3) 无 C 则 $U_o = 0.9U$, 有 C 则 $U_o = 1.2U$

(4) $U_{DRM} = 2\sqrt{2}U$


$$u_D = -2u$$

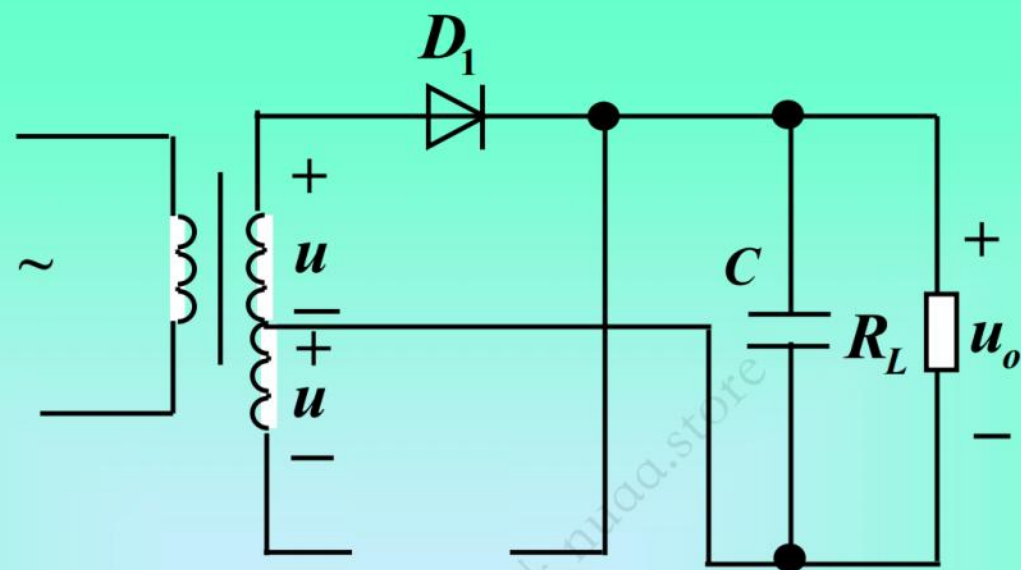

(5)

如果D2虚焊，


$$U_o = U \neq \frac{1}{2} \cdot 1.2U$$

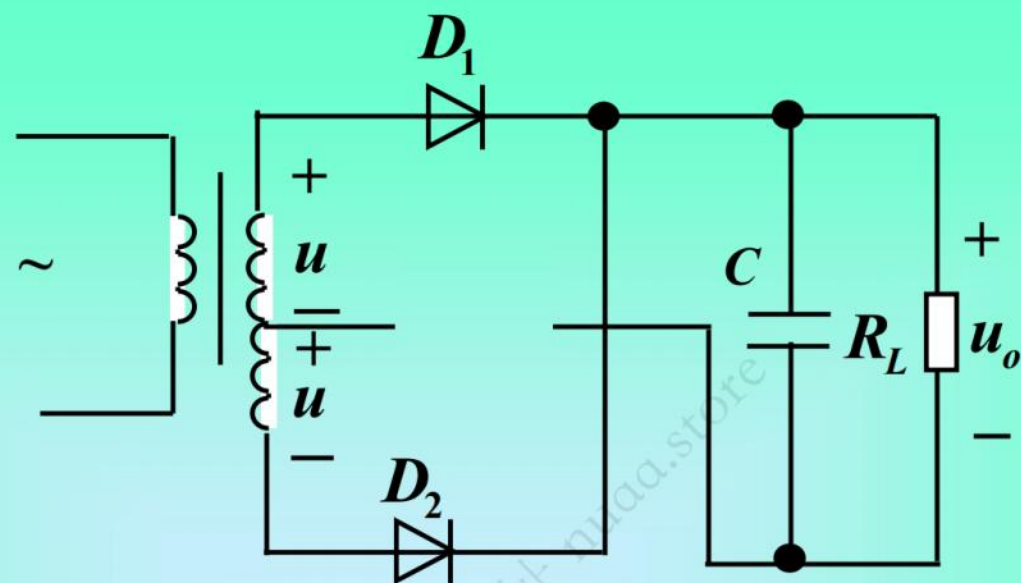

(5)

如果变压器副边中心抽头虚焊，

输出电压= 0

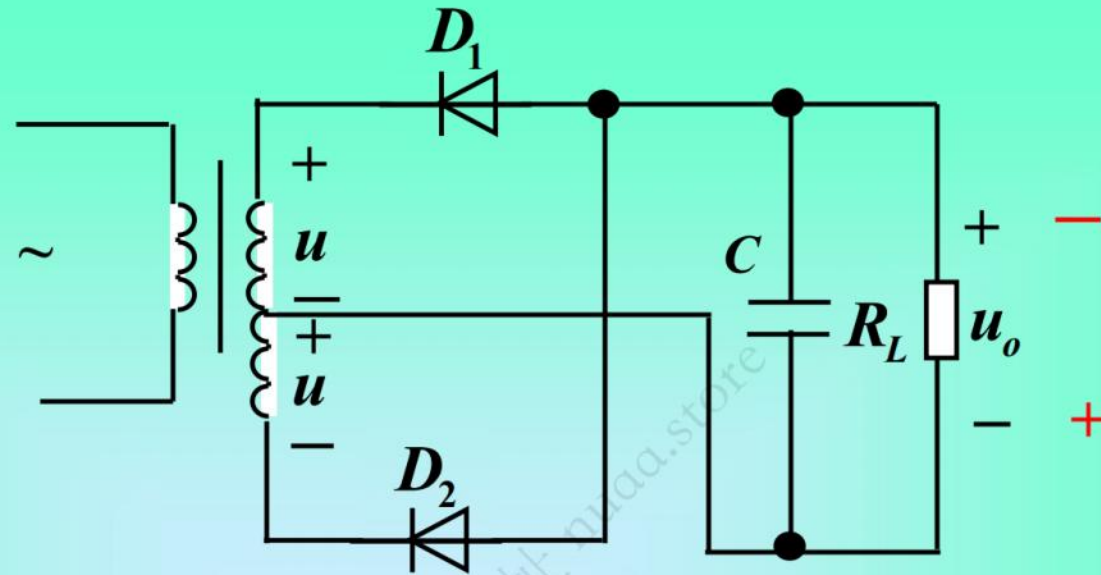


(6) 如果把**D2**的极性接反
变压器副边短路

(7) 如果把图中的**D1**和**D2**都反接

仍有整流滤波作用，输出电压极性相反，滤波电容极性也相反

5.3

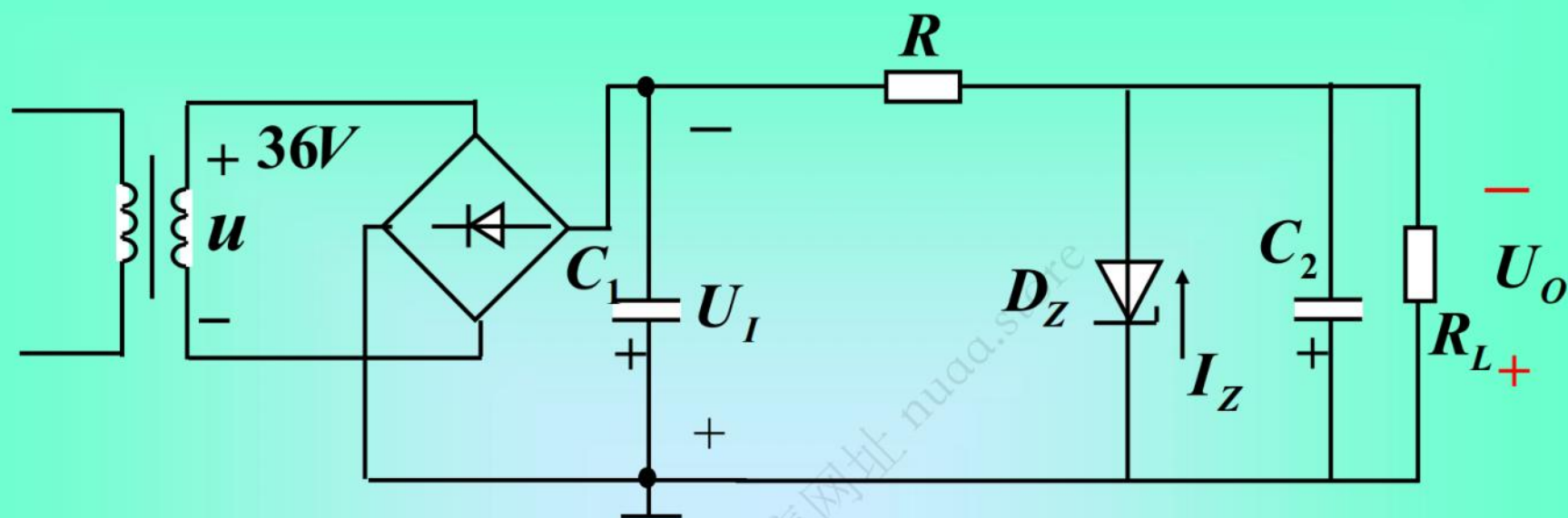

$$(1) U_o = U_Z = 15V$$


$$(2) U_{C1(\max)} = \sqrt{2}U = 50.9V, U_{C2} = U_Z = 15V$$

$$(3) I_{Z\min} \leq \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} \leq I_{Z\max} \Rightarrow 5 \leq \frac{43.2 - 15}{2.4} - \frac{15}{R_L} \leq I_{Z\max} \Rightarrow 2.22k\Omega < R_L$$

(4) D_Z 接反 则 D_Z 正向导通, $U_o = 0.7V$

(5) $R=0$ 稳压效果差, D_Z 可能被烧毁

5.4

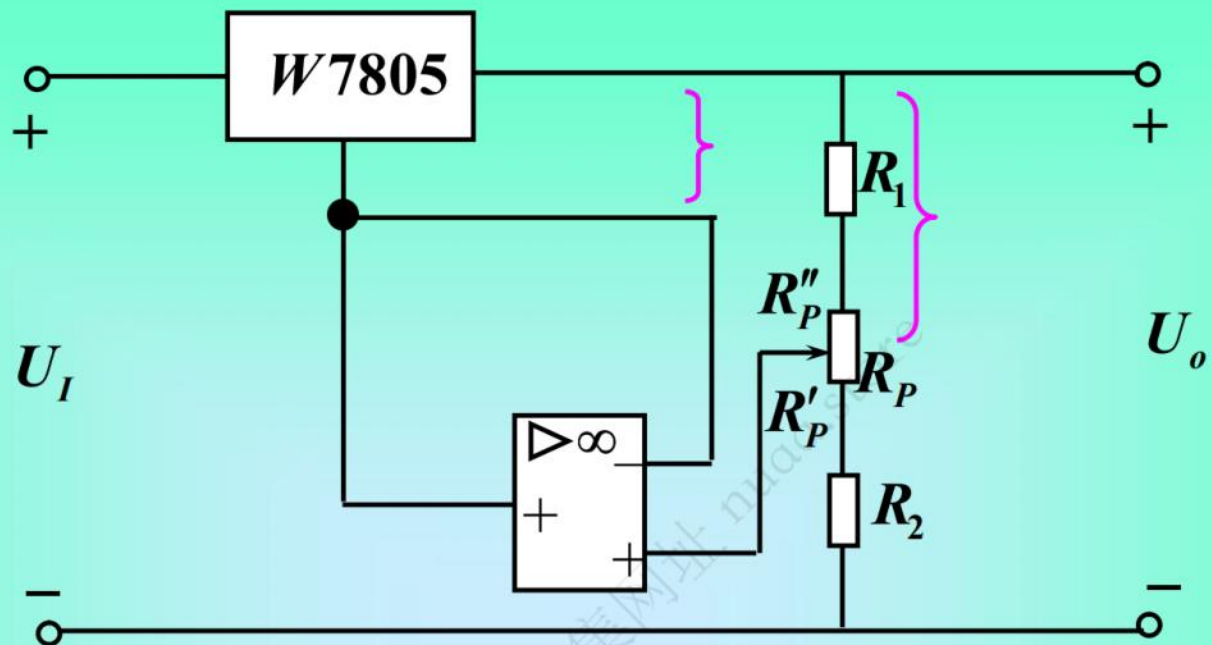


$$\frac{R_1 + R''_P}{R_1 + R_2 + R_P} U_o = 5$$


$$\therefore U_o = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_1 + R''_P} U_{\text{xx}} \quad R''_P \in [0, R_P]$$

$$\Rightarrow U_o \in [7, 17.3] \text{V}$$


6.1 在图示的各个电路中，试问晶体管工作于何种状态？

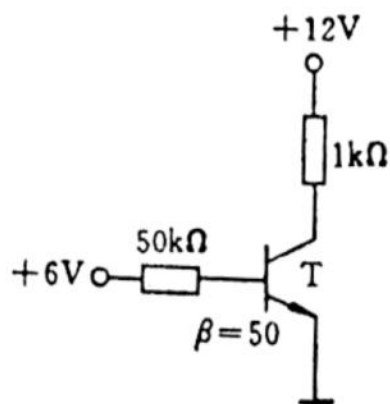

(a)

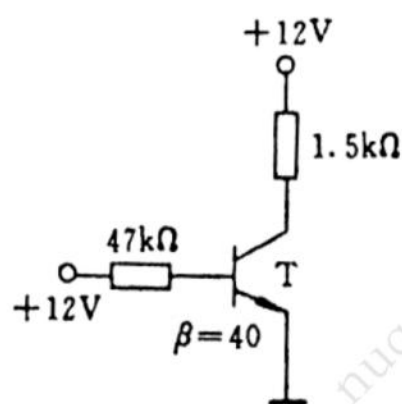

(b)

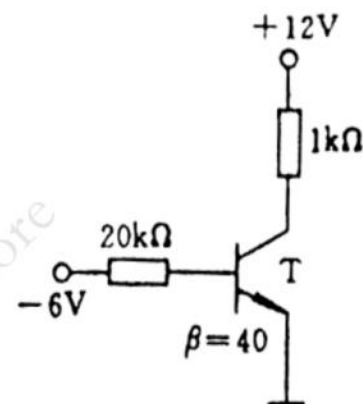

(c)

$$I_B = \frac{6 - 0.7}{50} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{BS} = \frac{12}{1.50} = 0.24 \text{ mA}$$

$$I_B < I_{BS}$$

放大

$$I_B \geq I_{BS}$$

饱和

截止

6.2 在图示的晶体管“非”门电路中，（1）设 $R_K=3\text{ k}\Omega$ ， $R_B=30\text{ k}\Omega$ ，

试问晶体管的 β 值最小应该是多少才能满足饱和的条件？

（2）设 $\beta=30$ ， $R_B=30\text{ k}\Omega$ ，试问 R_K 的阻值最大应该是多少才能满足饱和的条件？

$$I_B \geq I_{BS}$$


$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} \approx \frac{4}{\beta} \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_A - V_B}{R_K} - \frac{V_B - (-12)}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{3} - \frac{12.7}{30} = 0.34 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \beta \geq 12$$

$$I_B = \frac{V_A - V_B}{R_K} - \frac{V_B - (-12)}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{R_K} - \frac{12.7}{30} = \frac{4}{30} \text{ mA}$$
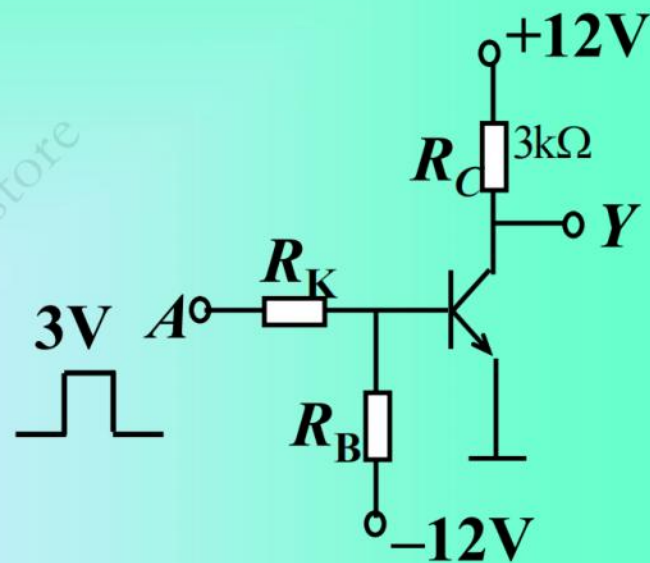
$$\Rightarrow R_K \leq 4.14 \text{ k}\Omega$$




6.4 应用逻辑代数运算法则化简下列各式：

$$Y = \overline{\overline{AB} + \overline{AB}} = AB + \overline{AB}$$

$$Y = AB + BCD + \overline{A}C + \overline{B}C = AB + BCD + \overline{A}BC = AB + C$$

$$Y = (AB + \overline{A}B + A\overline{B})(A + B + C + AB\overline{C}) = (A + B)(A + B + C + AB\overline{C}) = A + B$$

6.5 图示均为TTL门电路，试问各电路能否正常工作？并简述理由。

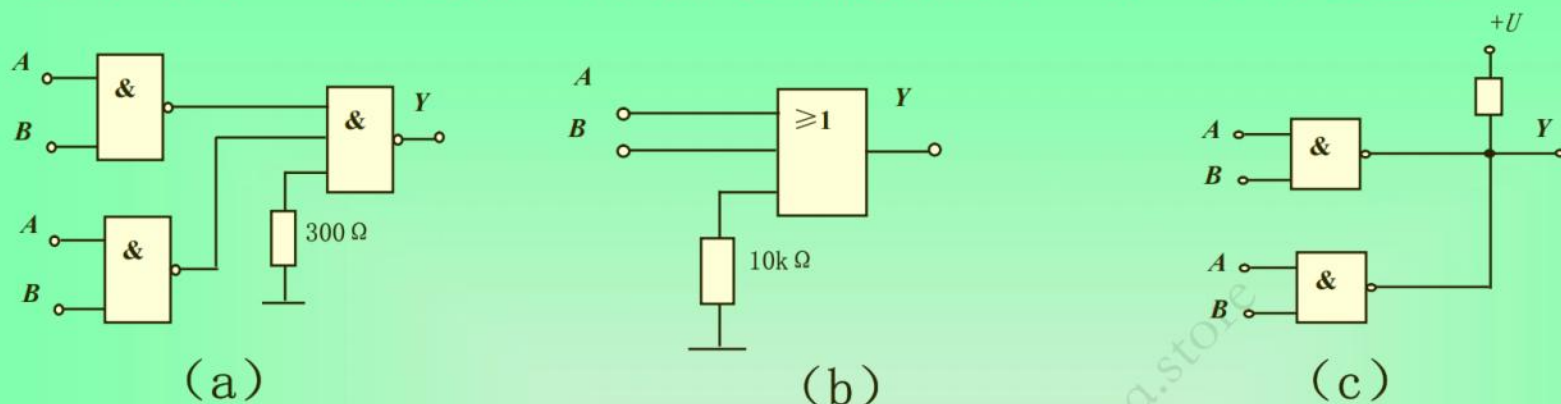

关门电阻 R_{OFF} 及开门电阻 R_{ON} $R_{OFF} \approx 0.7k\Omega$ $R_{ON} \approx 2k\Omega$

6.6 应用卡诺图化简下列各式。

$$Y = AB + \overline{C}\overline{D} + CD + ABD$$

$$= AB + \overline{C}\overline{D} + CD$$

$$Y = AB + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} = B$$

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	1		
	1	×	×	1	×


$$Y = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} \quad \text{约束条件: } \overline{A}B + \overline{A}C = 0$$

$$Y = A + \overline{B}$$


6.7 (1) 根据逻辑式 $Y=AB+\overline{A}\overline{B}$ 列出逻辑状态表, 说明其逻辑功能, 并画出其用“与非”门组成的逻辑图。

(2) 将上式求反后得出的逻辑式具有何种逻辑功能?

6.8 分析图示电路的逻辑功能。

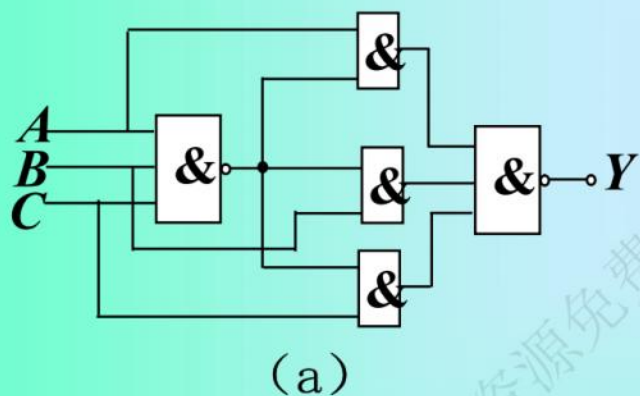

Y恒为1

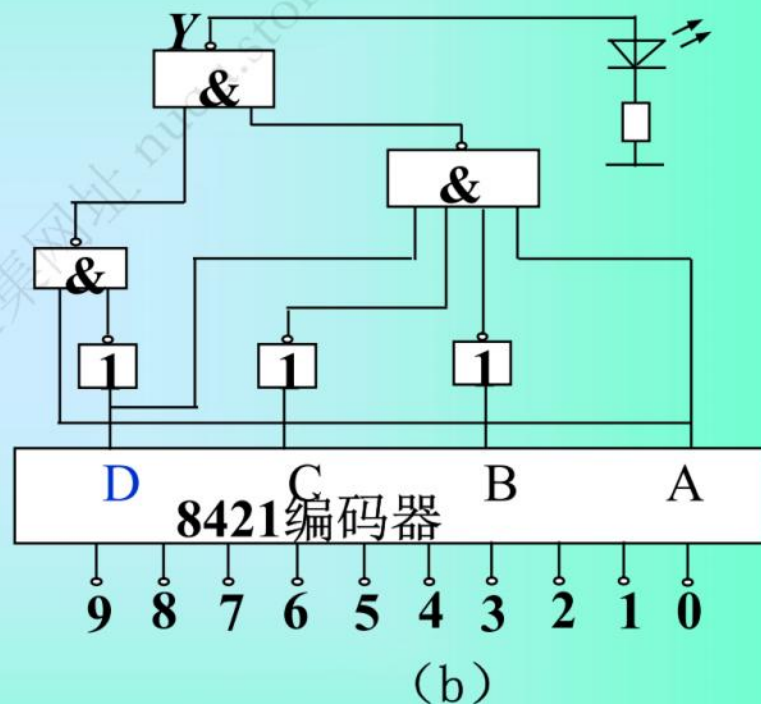

$$Y = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 + I_9 = \overline{\overline{I_1}} \cdot \overline{\overline{I_3}} \cdot \overline{\overline{I_5}} \cdot \overline{\overline{I_7}} \cdot \overline{\overline{I_9}}$$

输入奇数时亮灯

6.9 在题3.10中，输出量（Q2, Q2N两个端子获得24V电压与否）与输入信号ON, PROTECT1, SEL之间是什么样的逻辑关系，用表达式及逻辑门电路表示。

$$Y = \text{ON} \cdot \text{PROTECT1} \cdot \text{SEL}$$

6.10 用与非门实现一个三地控制一盏灯的电路：在A、B、C共3个地方安装3个双掷开关，在任何一处拨动一次开关，灯L就会改变其亮灭状态。开关的两种位置状态分别用“0”和“1”表示，假设初始状态为：当A,B,C均为“0”时灯灭。

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>L</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

6.11 仿照全加器设计一个一位二进制数的全减器：输入被减数为 A ，减数为 B ，低位来的借位数为 C ，全减差为 D ，向高位的借位数为 C_1 。

A	B	C	D	C_1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

7.3 已知时钟脉冲 C 的波形如图所示。试分别画出图中各触发器输出端 Q 的波形。设它们的初始状态均为“0”。指出哪个具有计数功能。

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$$

$$Q_a^{n+1} = 1\overline{Q^n} + \overline{1}Q^n = \overline{Q^n}$$



$$Q_b^{n+1} = Q^n\overline{Q^n} + \overline{1}Q^n = 0$$

$$Q_c^{n+1} = 1\overline{Q^n} + \overline{\overline{Q^n}}Q^n = 1$$


$$Q_d^{n+1} = \overline{Q^n}\overline{Q^n} + \overline{1}Q^n = \overline{Q^n}$$

$$Q_e^{n+1} = D = \overline{Q^n}$$

$$Q_f^{n+1} = D = 0$$

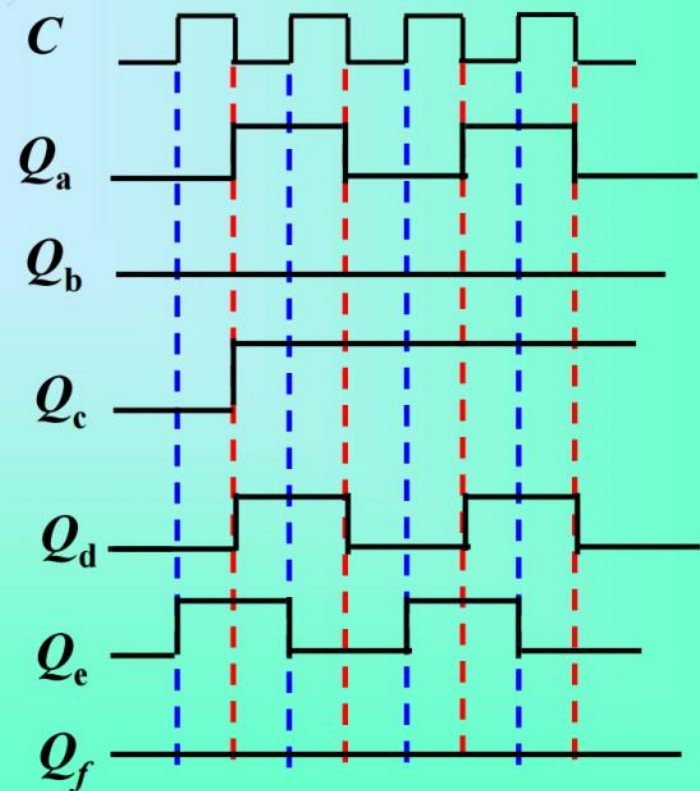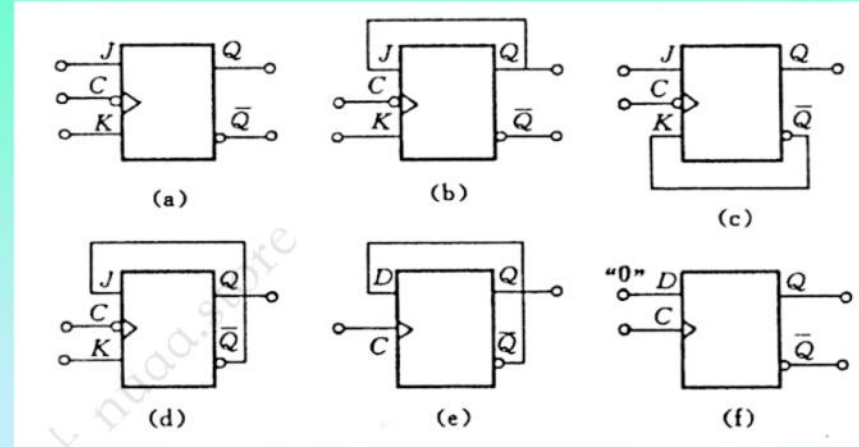


7.4 电路及信号波形如图，请画出 Q_2 、 Q_1 的波形

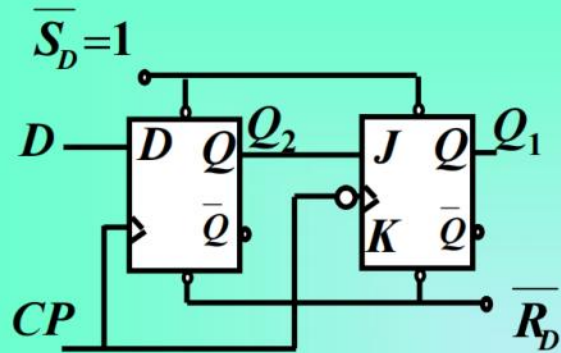


$$Q_2^{n+1} = D$$


$$Q_1^{n+1} = Q_2^n \overline{Q_1^n}$$

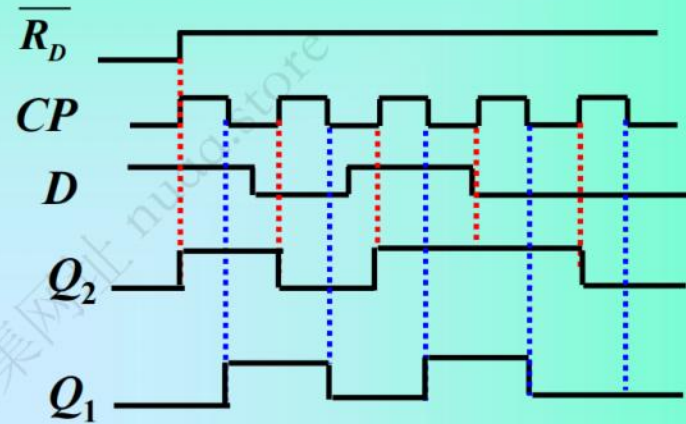

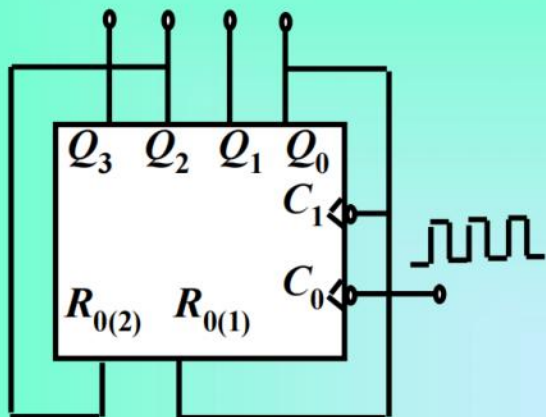
7.5 将二-八-十六进制计数器CT74LS293接成图示的两个电路时，各为几进制计数器？能否把它接成七进制或十一进制计数器。




5进制

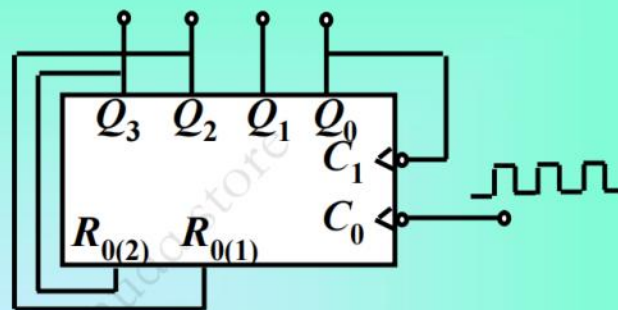

12进制

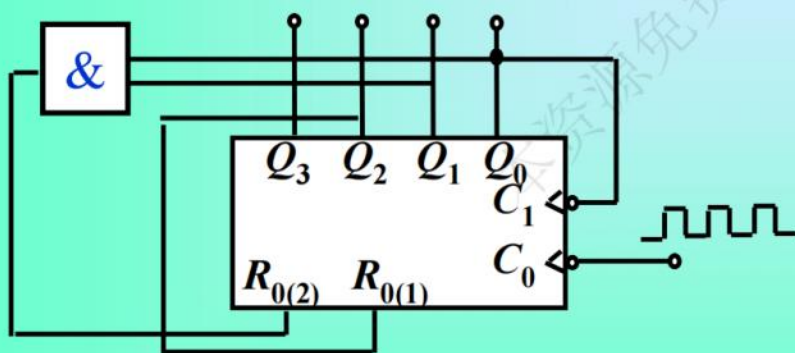


7进制

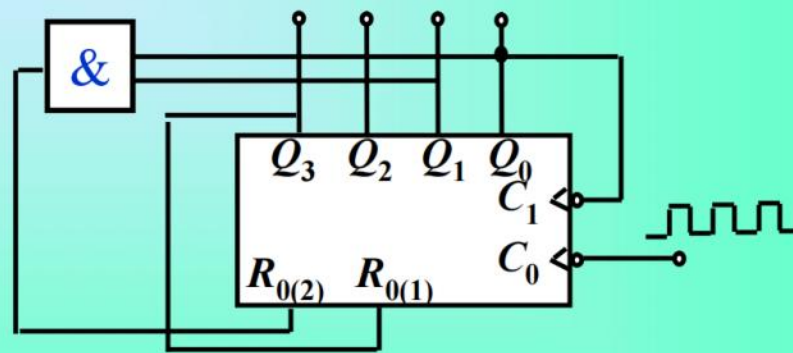

11进制

7.5

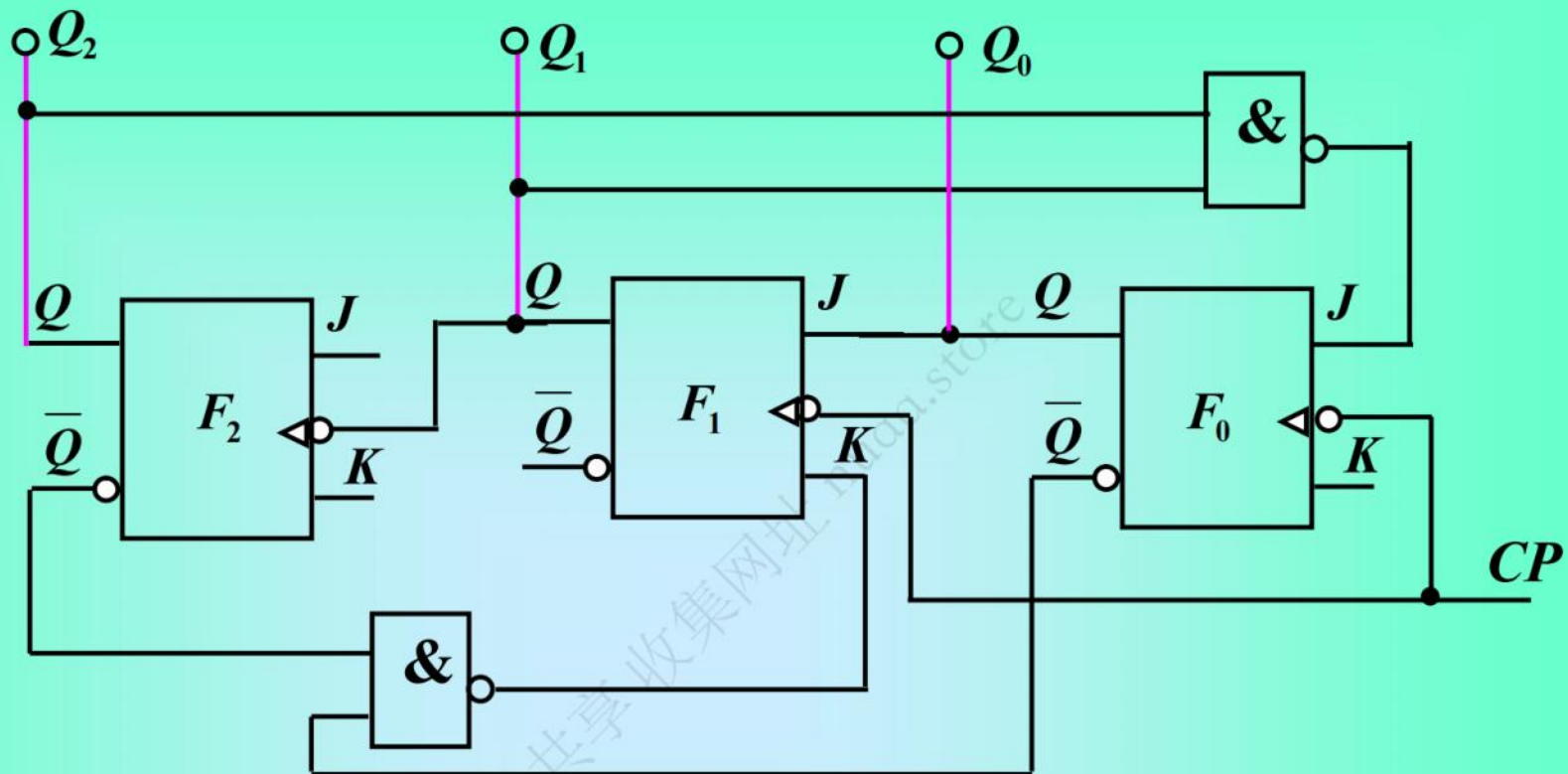

$$J_0 = \overline{Q_2^n Q_1^n}$$


$$K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0^n$$

$$K_1 = \overline{\overline{Q_2^n Q_0^n}}$$

$$J_2 = 1$$

$$K_2 = 1$$

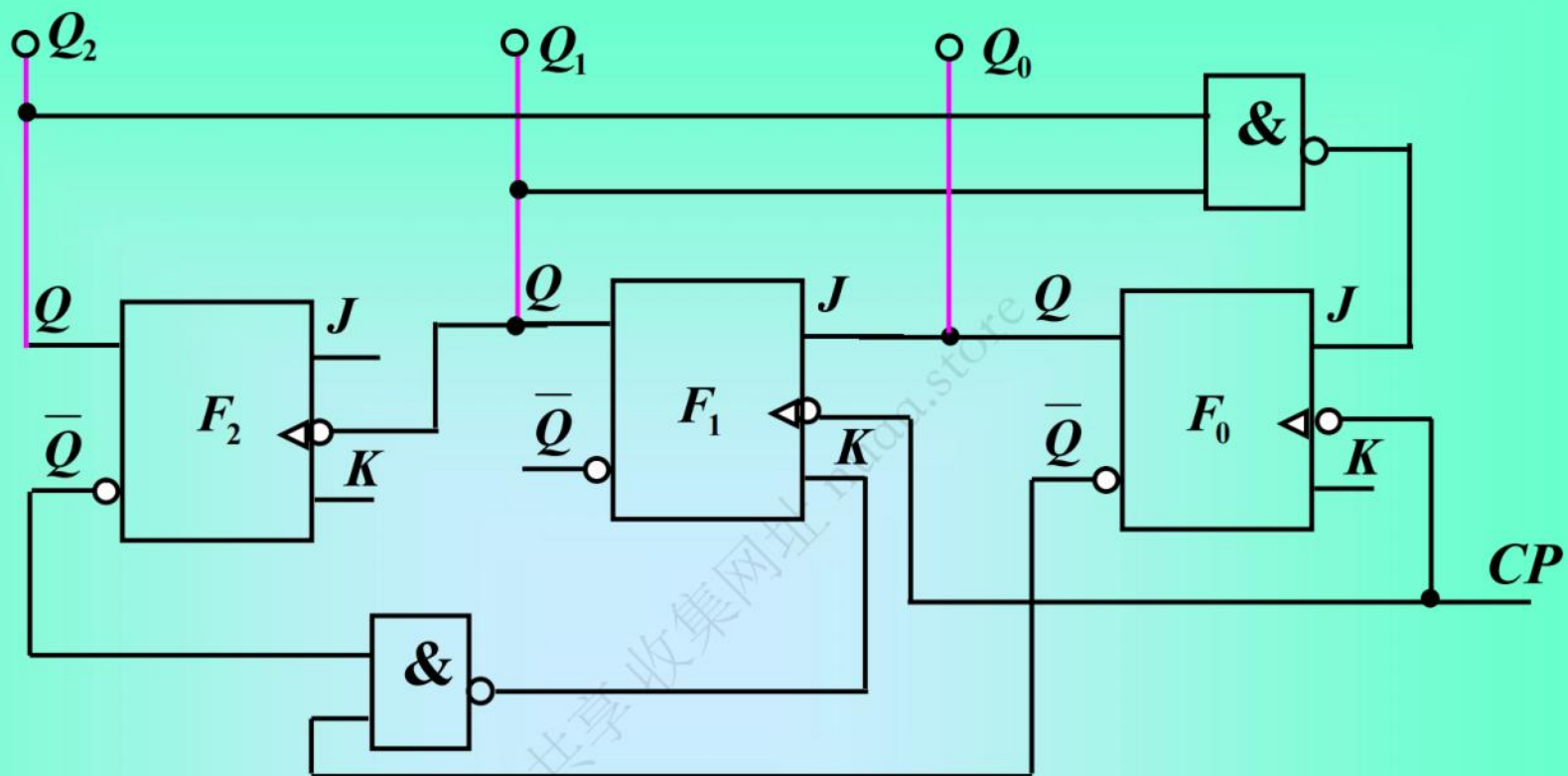

$$J_0 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}, \quad K_0 = 1 \Rightarrow Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \quad CP \searrow$$


$$J_1 = Q_0^n, \quad K_1 = \overline{\overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n}} \Rightarrow Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \quad CP \searrow$$

$$J_2 = 1, \quad K_2 = 1 \Rightarrow Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \quad Q_1 \searrow$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \quad CP \searrow$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \quad CP \searrow$$
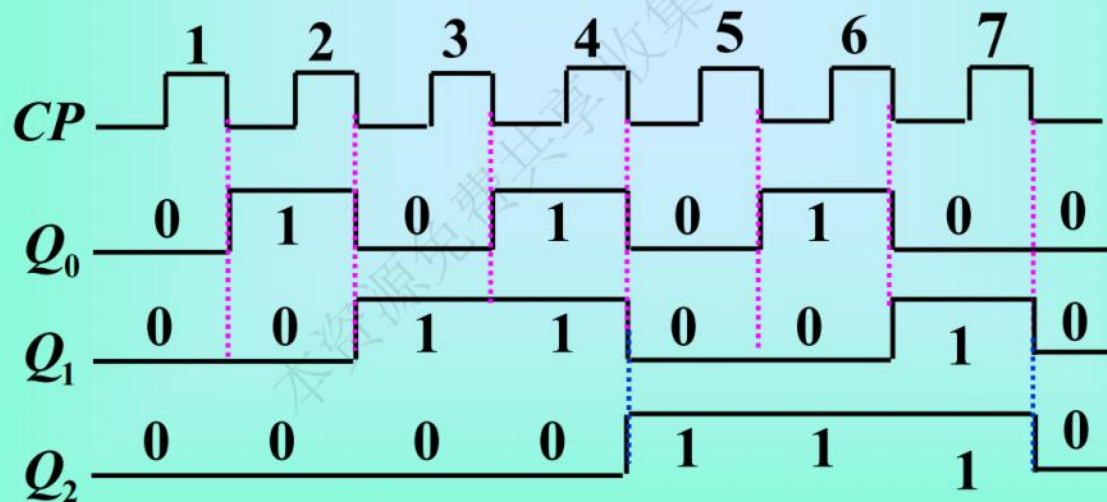
$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \quad Q_1 \searrow$$



七进制加法计数器

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \quad CP \searrow$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \quad CP \searrow$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \quad Q_1 \searrow$$

CP	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	0	0	0

七进制加法计数器