
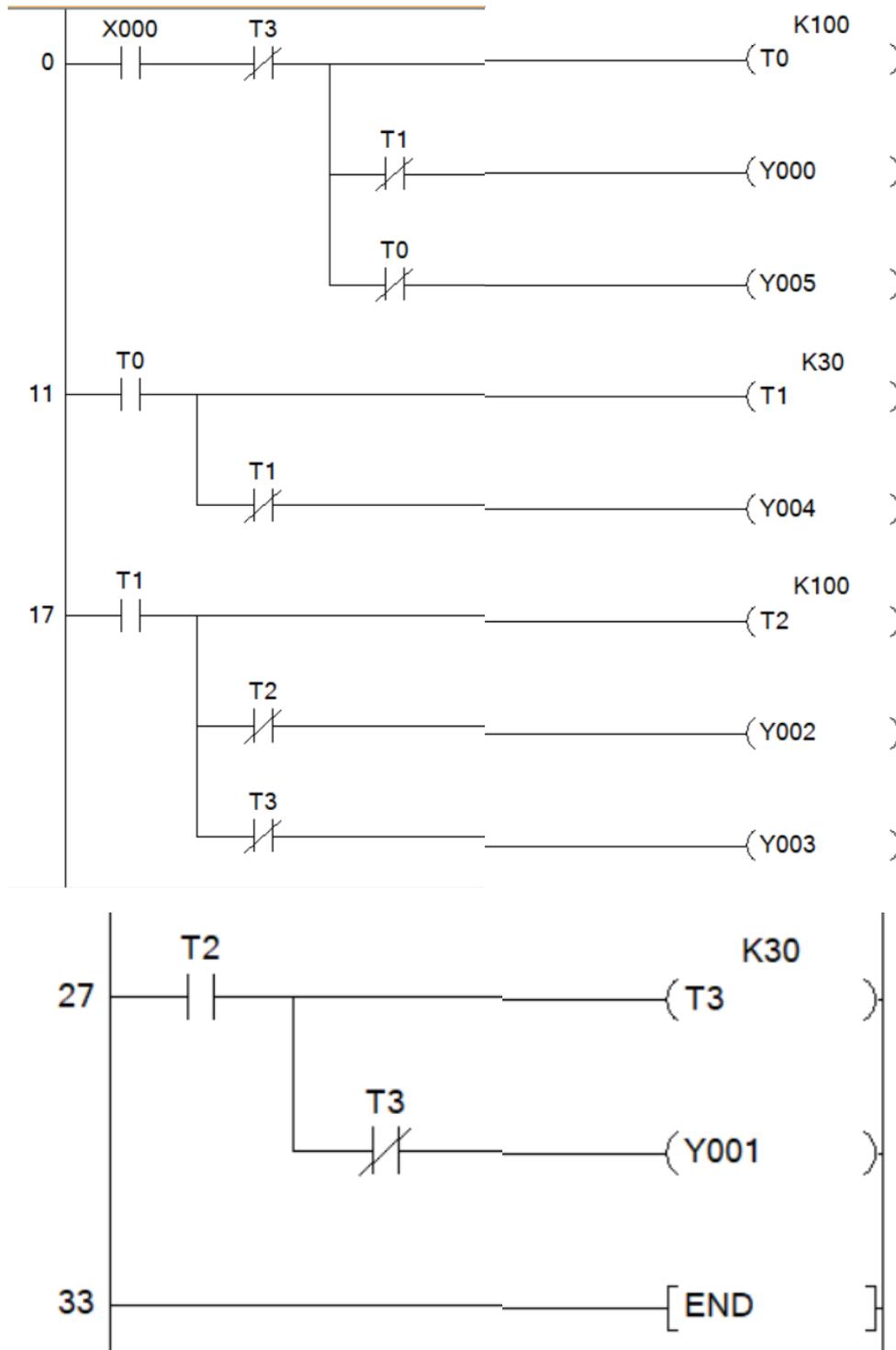




红绿灯

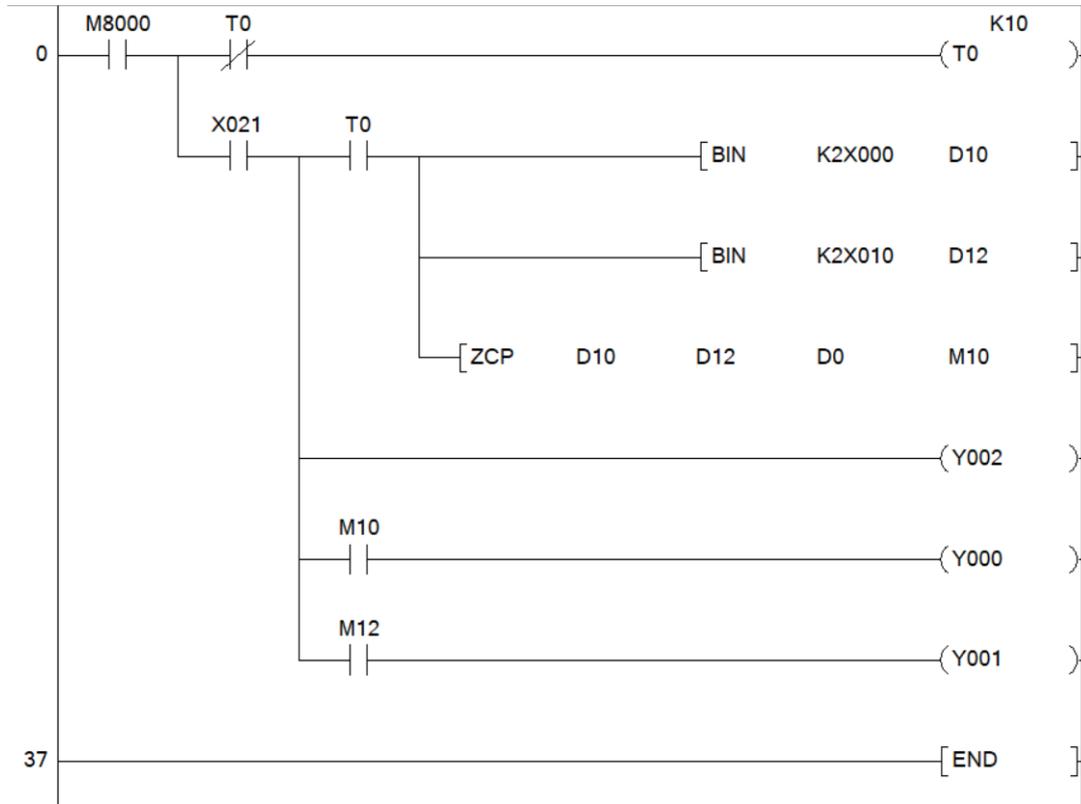


温度区间控制




变频启动

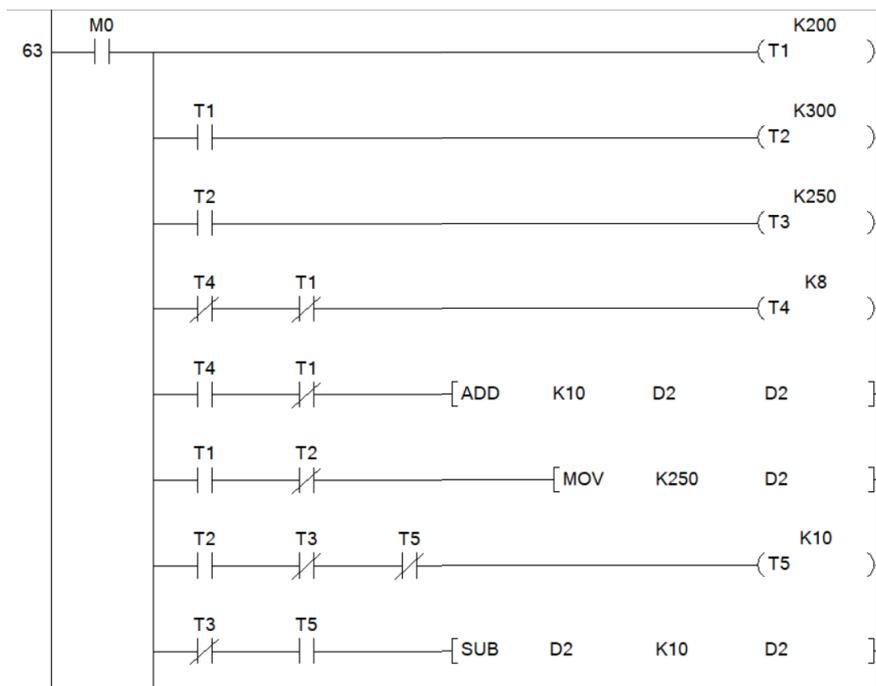
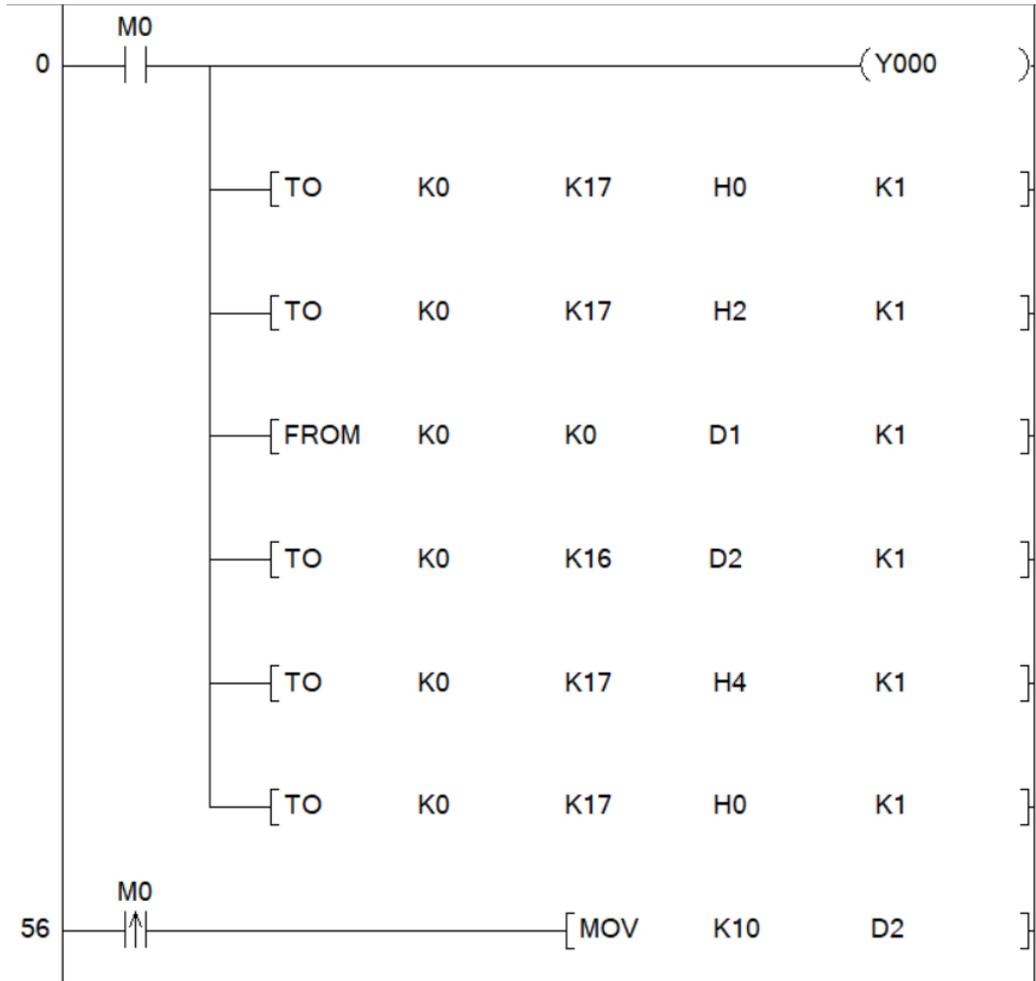


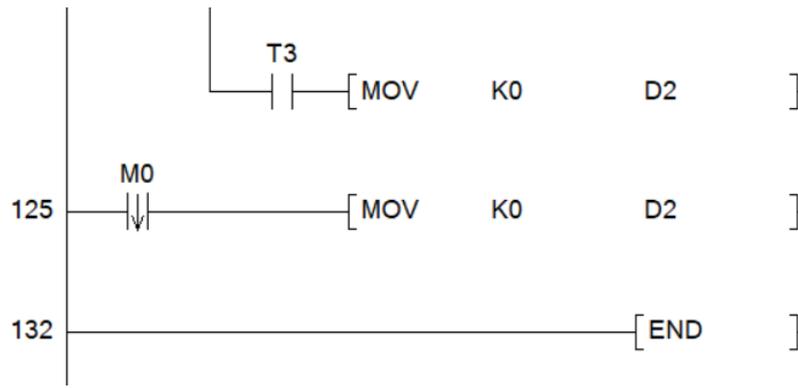


实验三：温度

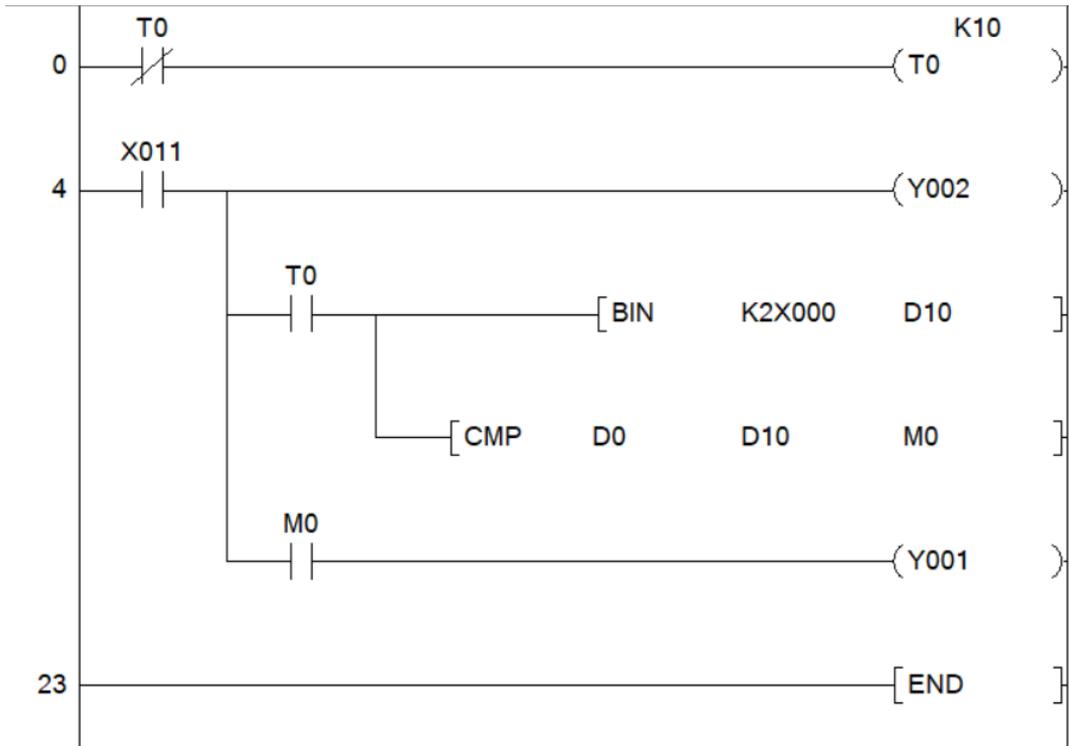


实训 3

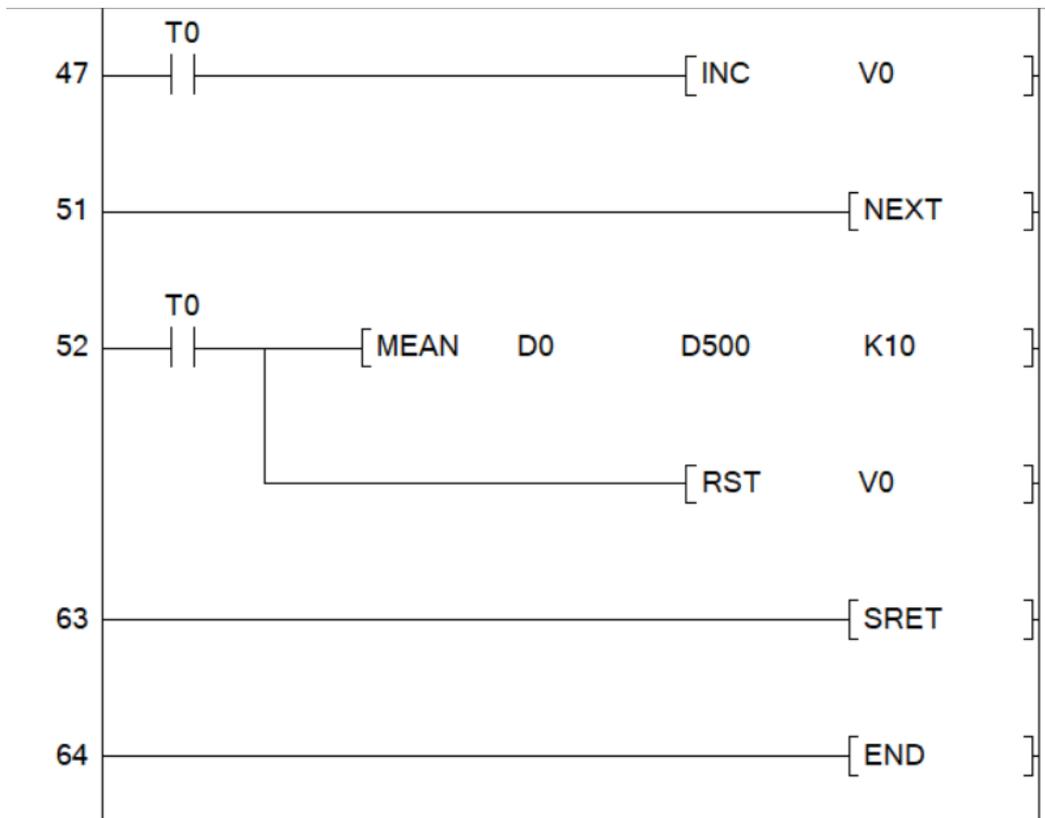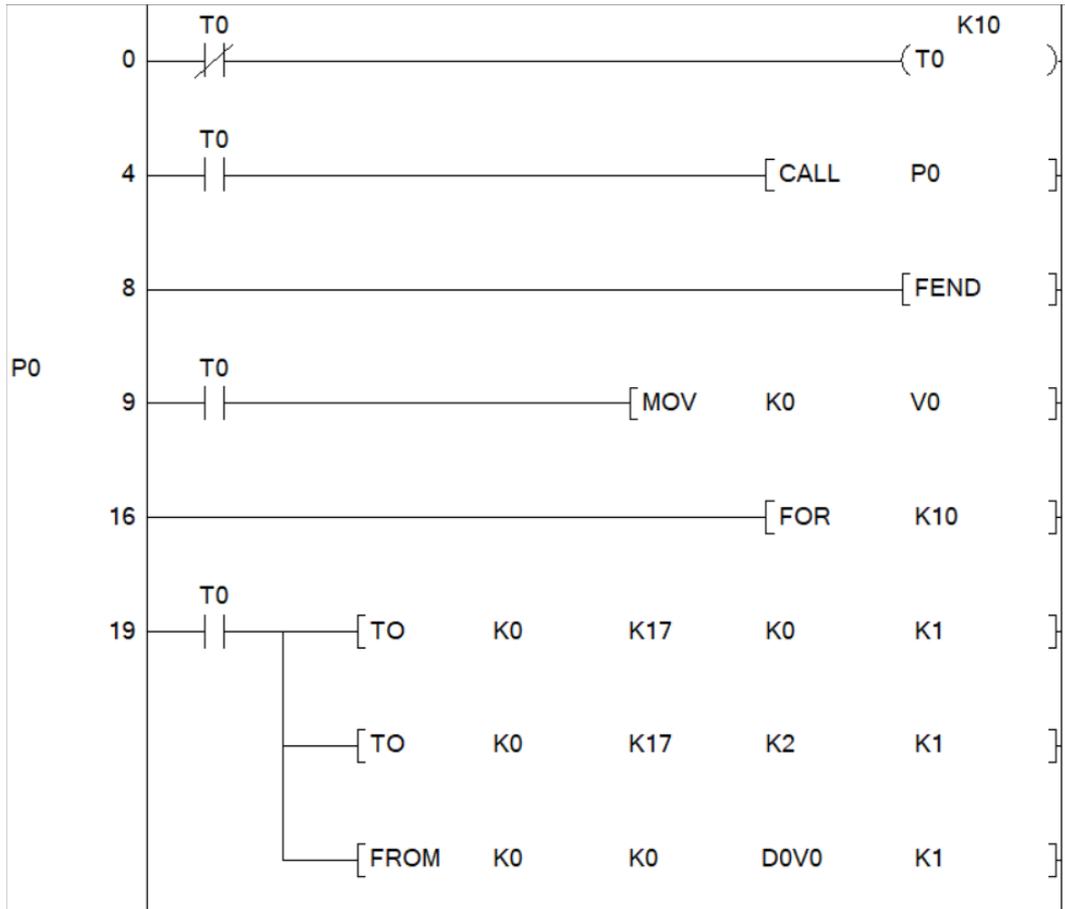


SUB 减法指令

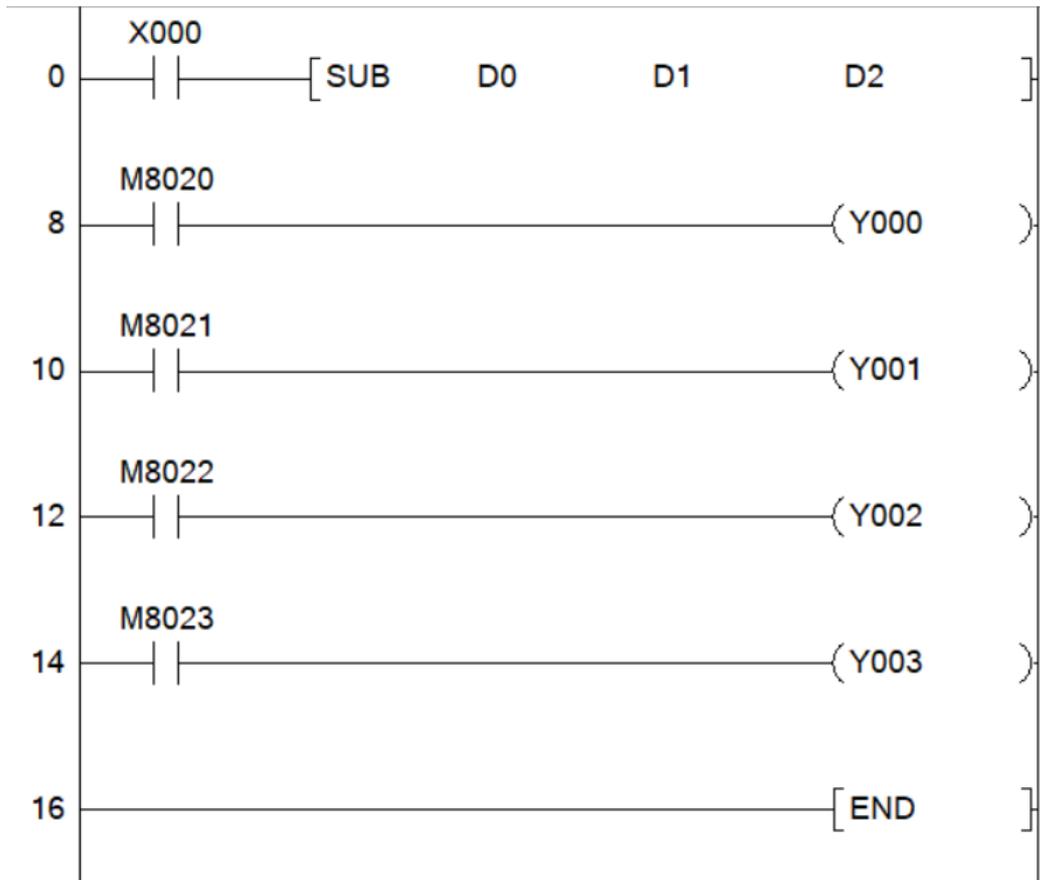


实验二：传送带

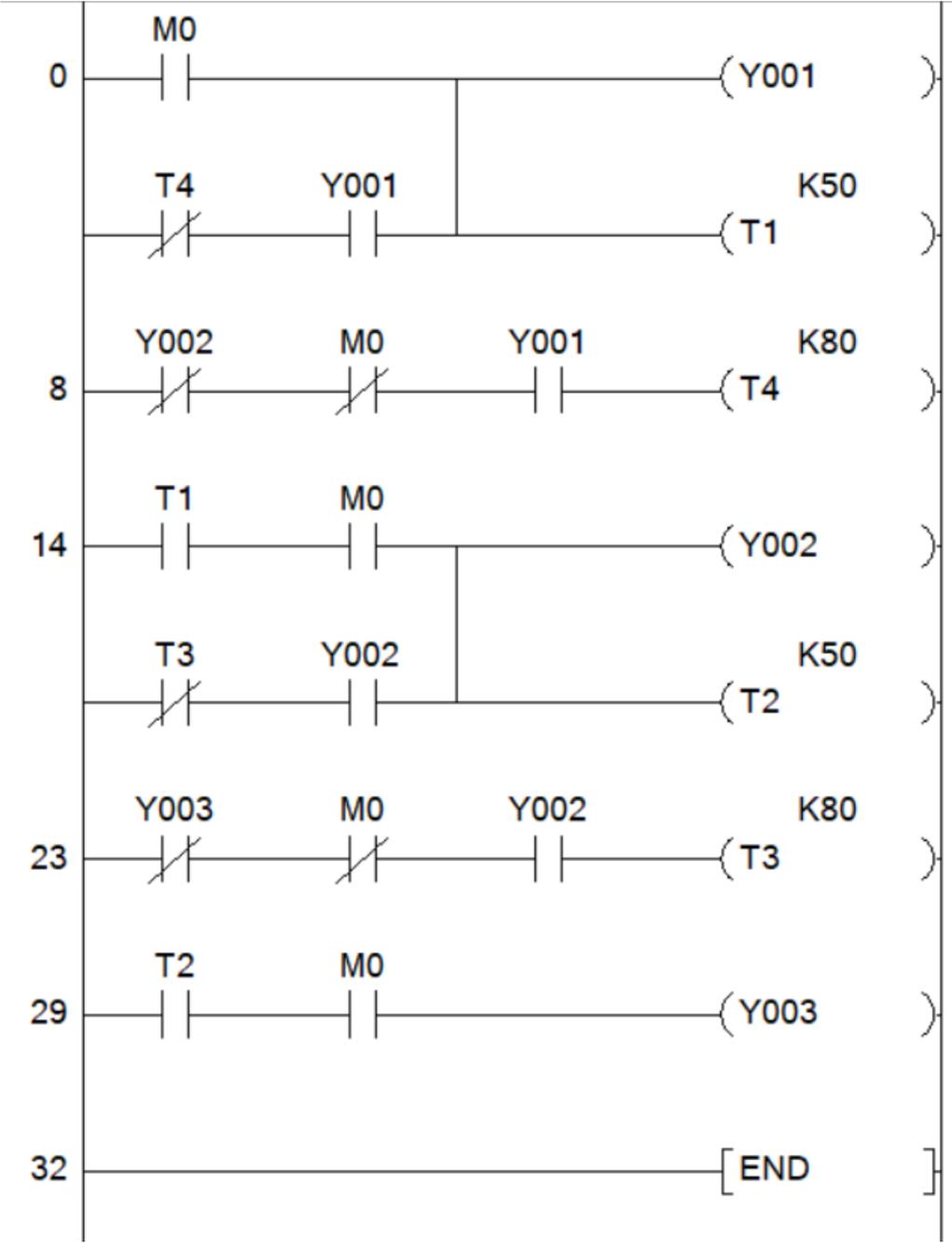


洗澡热水器

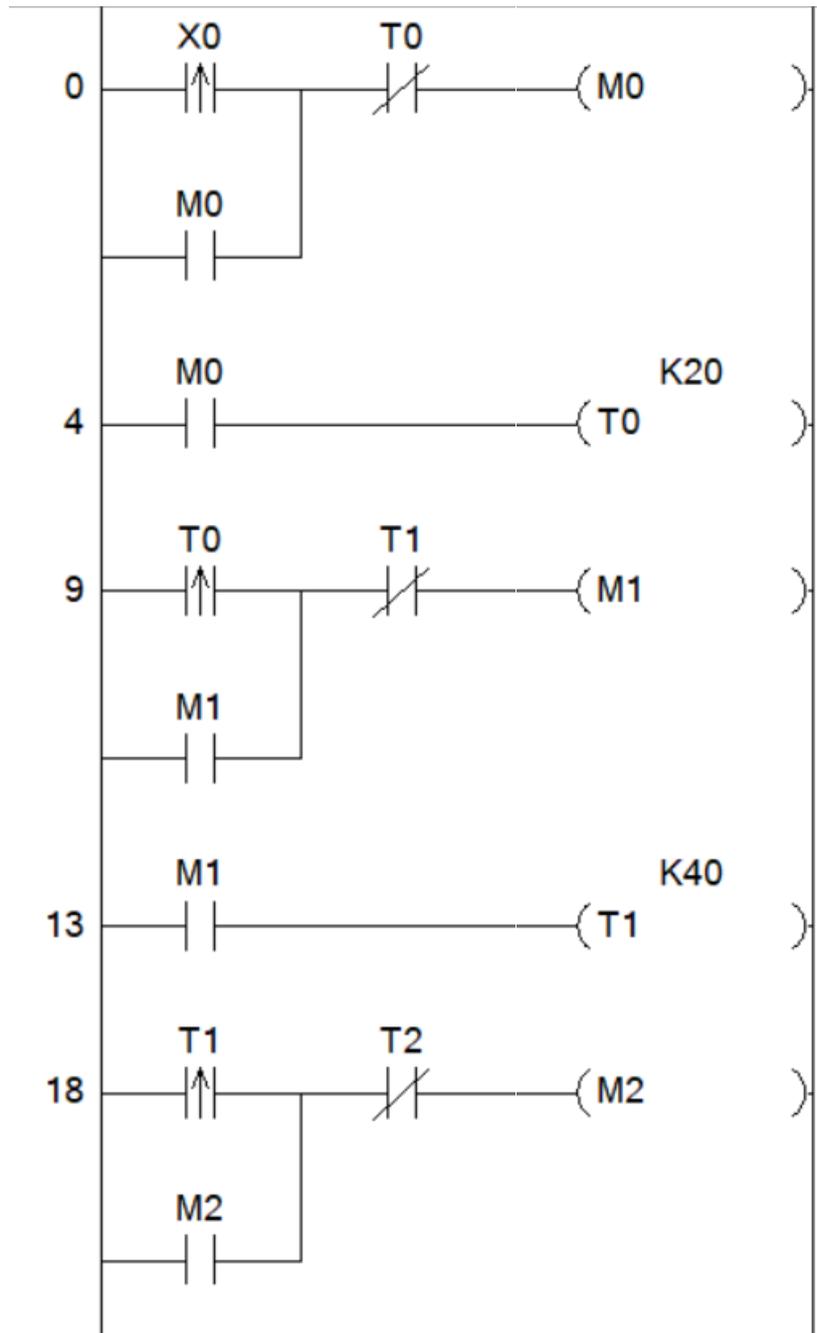


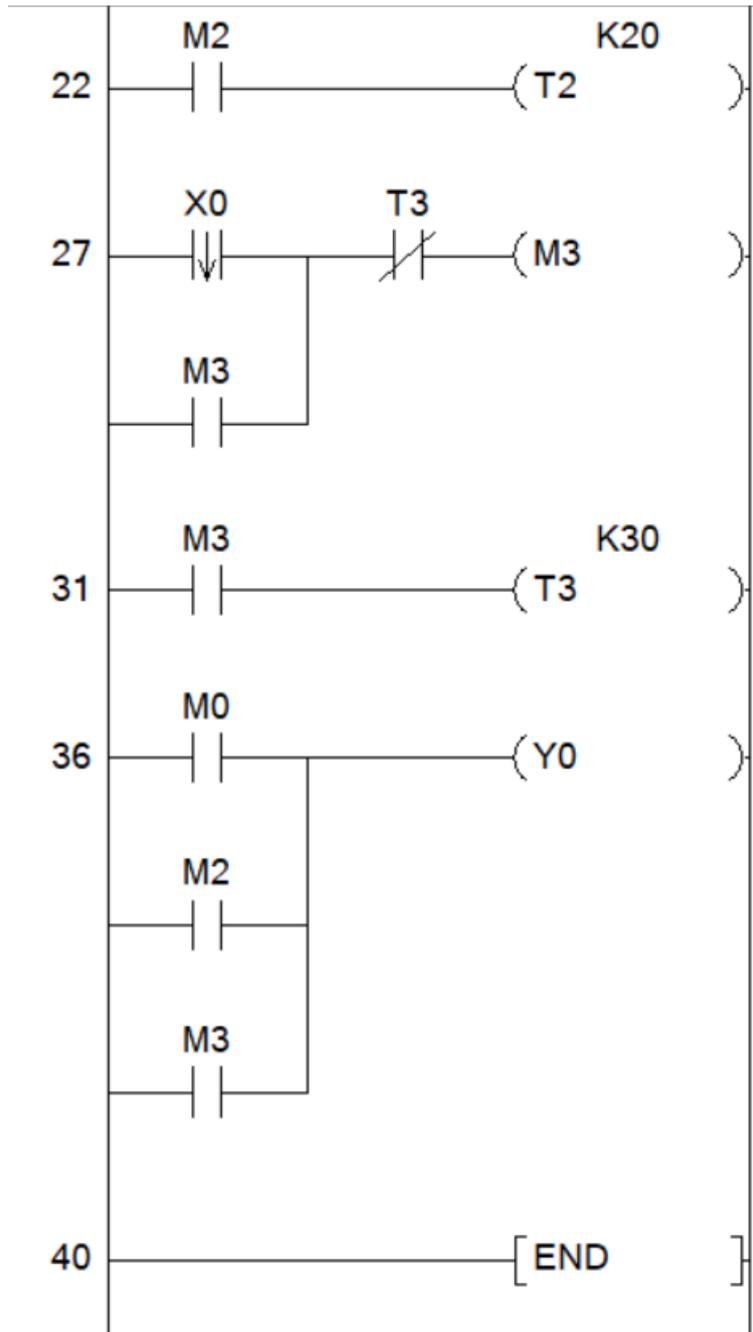


Y 电机启动

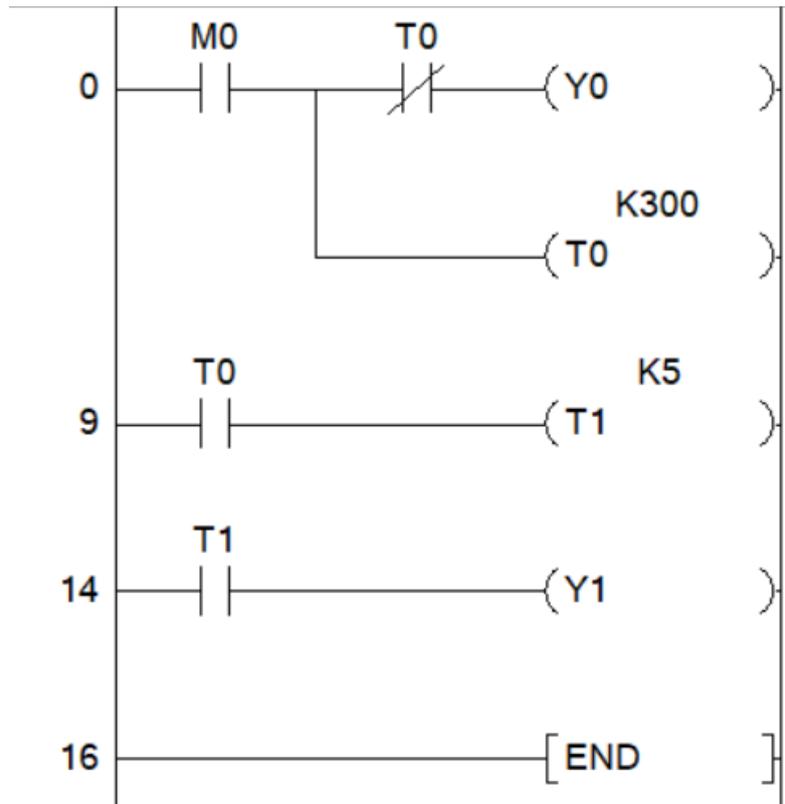


三角电机

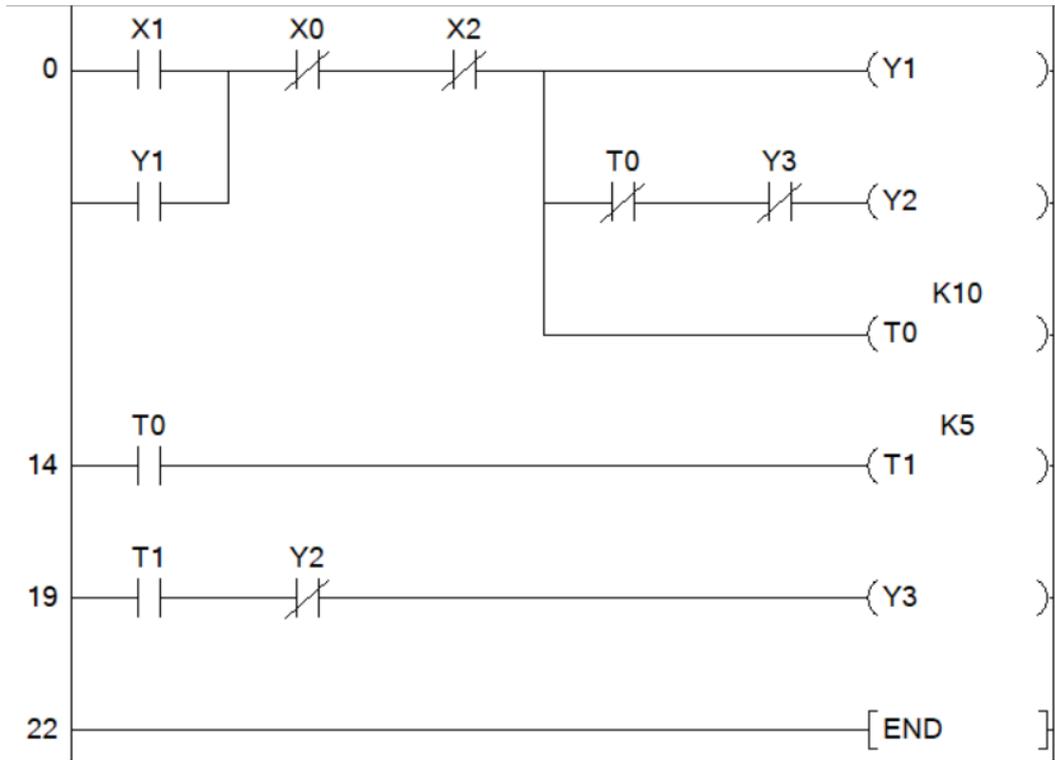


点动和长动

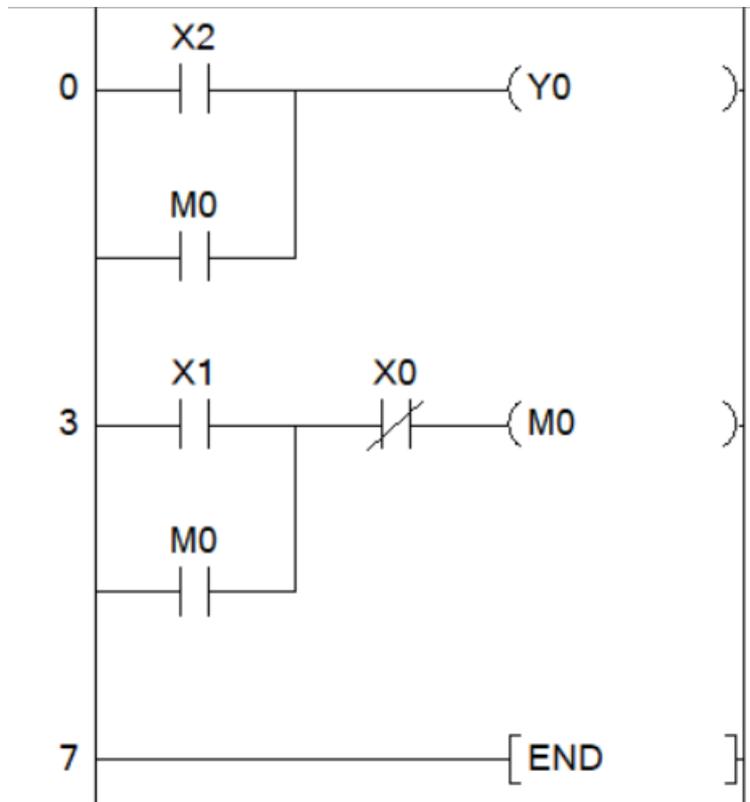


计时器串联

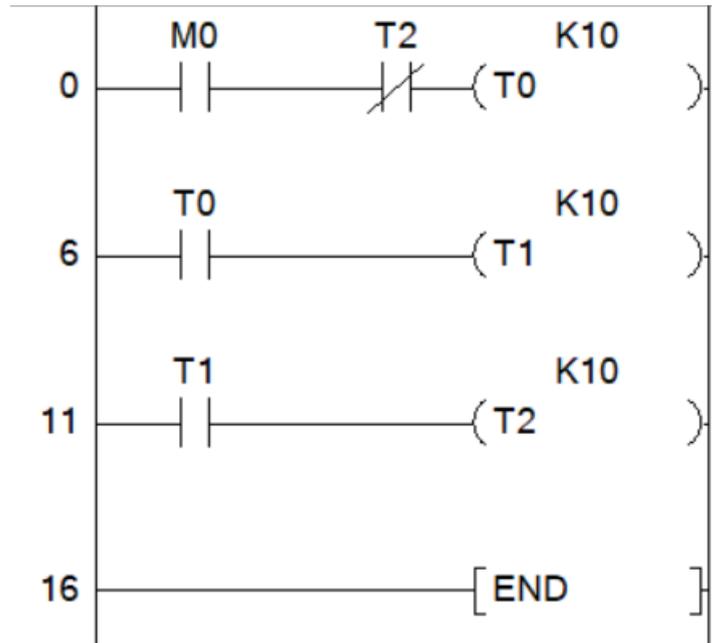


2sPWM 波形(低 1.5s, 高 0.5s)

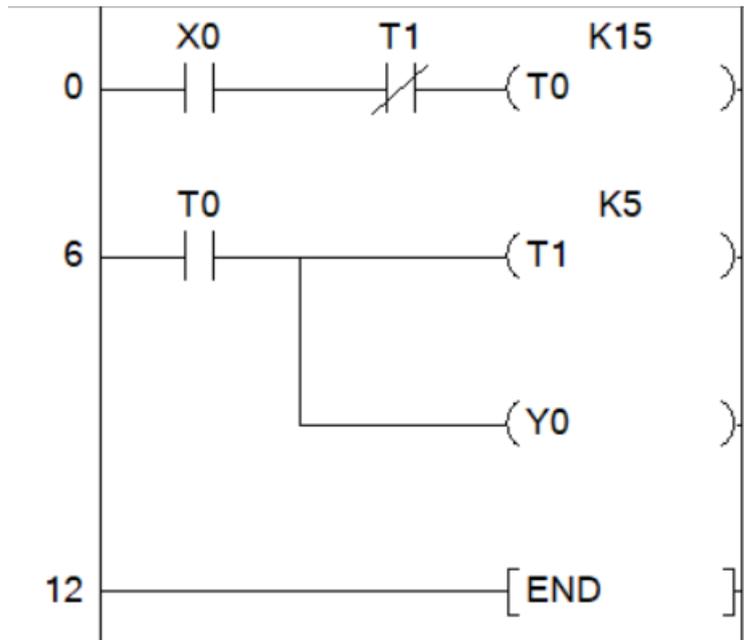


计数器起保停

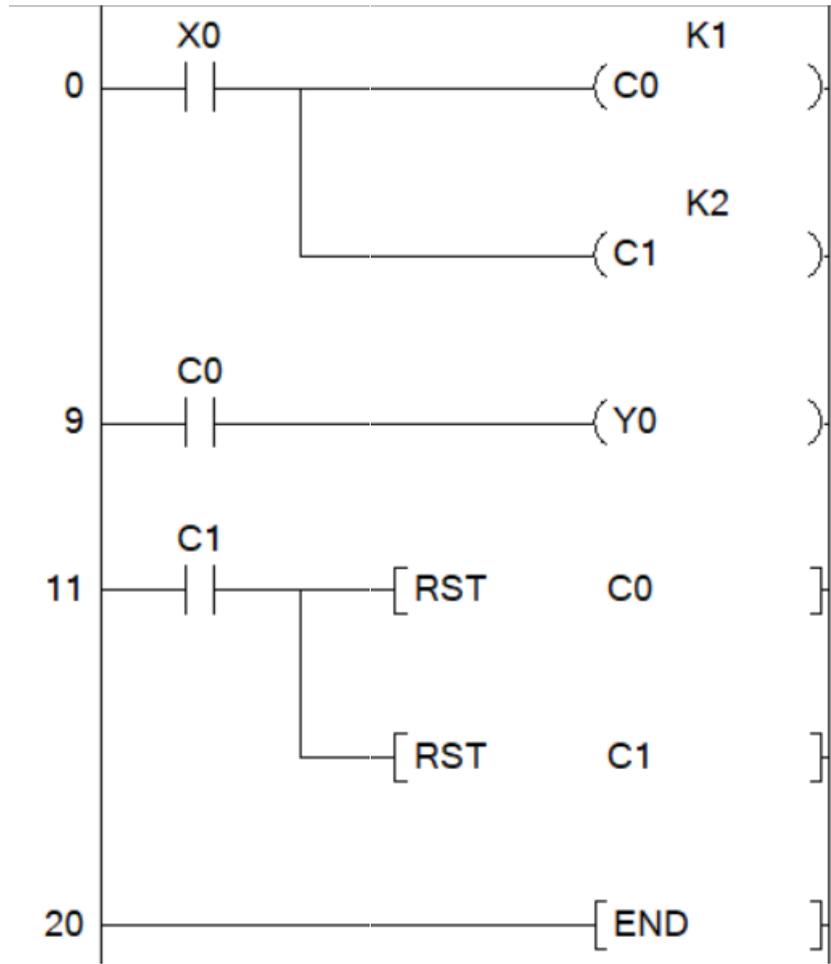


方波发生器

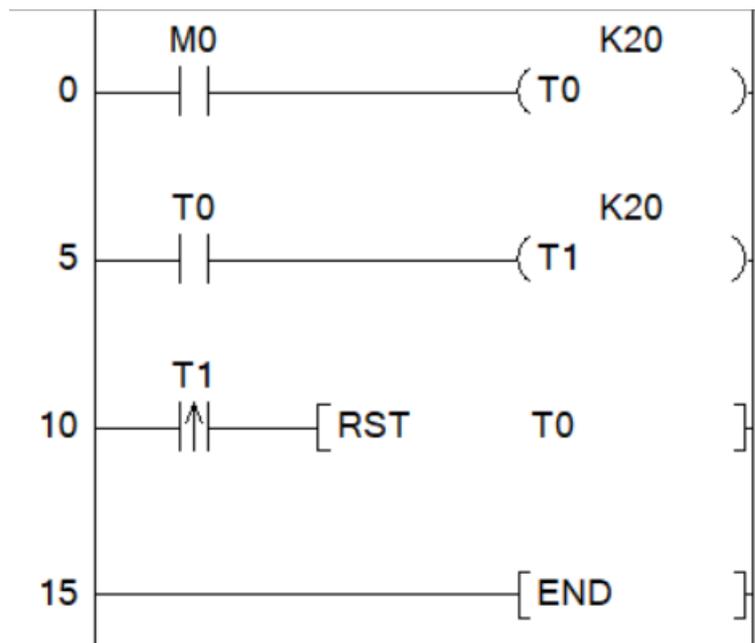


单按钮起保停 3

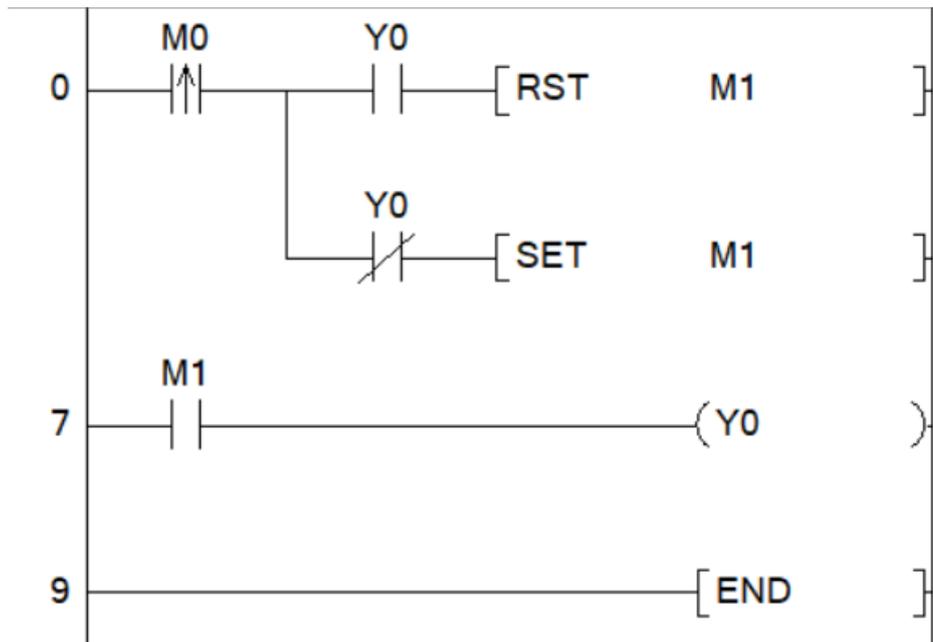

单按钮起保停 1

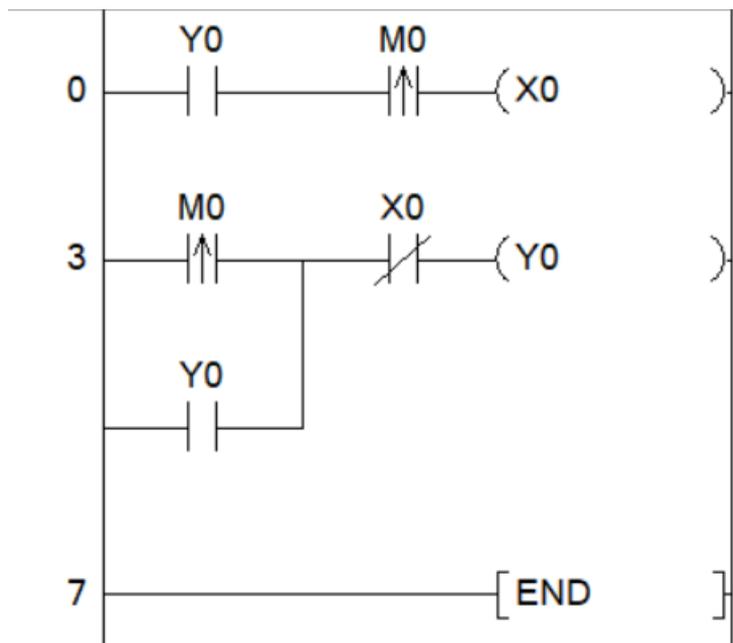

四人表决器

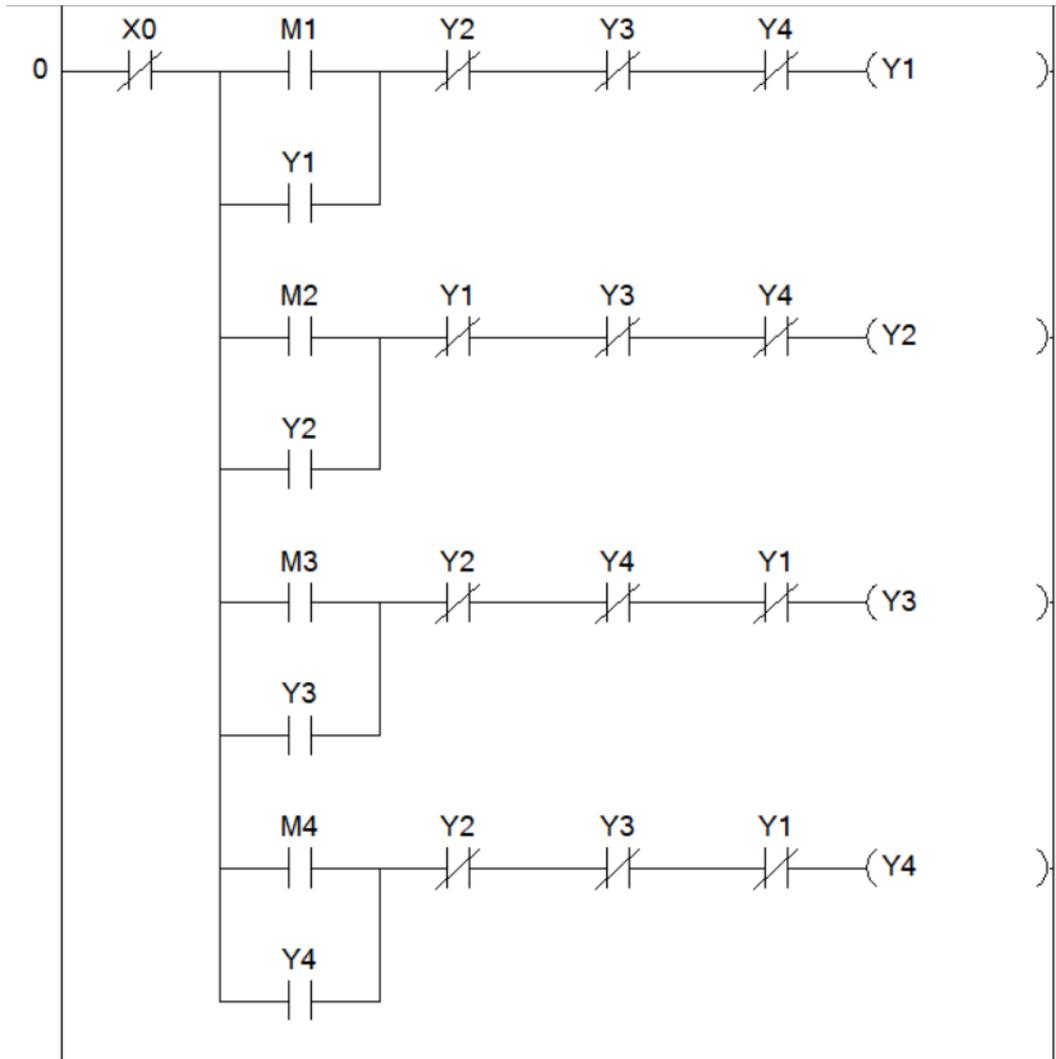

实验四

